

## 第5讲 二端口网络 (Two-port Network)

二端口网络的参数和方程

根据给定电路求二端口参数


二端口网络的等效电路

根据给定二端口参数求等效电路

## 本讲重难点

- 二端口网络用 $R/G/T$ 三种参数描述的定义
- 互易和对称二端口网络对应的 $R/G/T$ 参数条件

# Why Two-port?

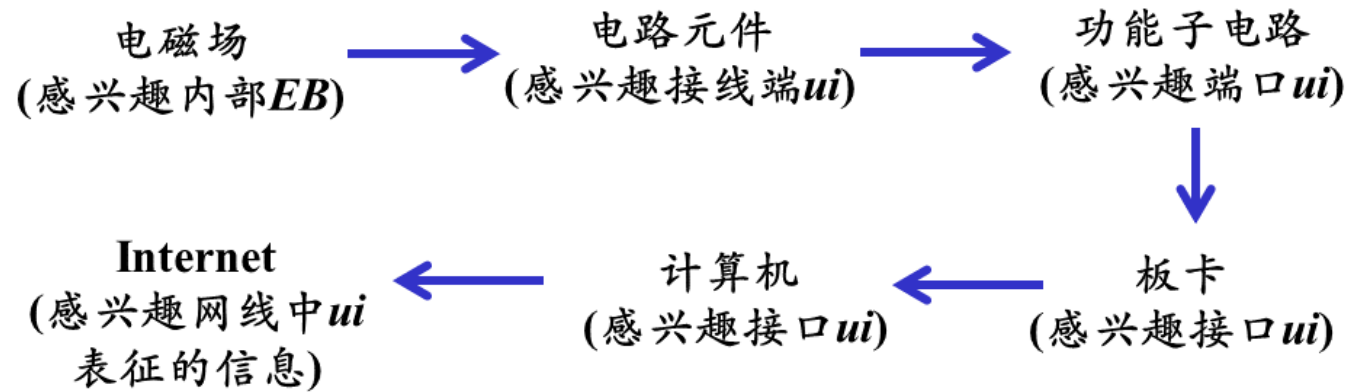


抽象的力量

## 1. 二端口的定义
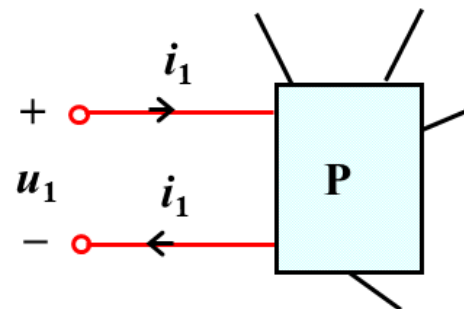
### (1) 端口 (port)


端口由两个接线端构成，且满足如下条件：从一个接线端流入的电流等于从另一个接线端流出的电流。 端口条件



### (2) 二端口 (two-port)

Franz Breisig 1920提出

当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为二端口网络。

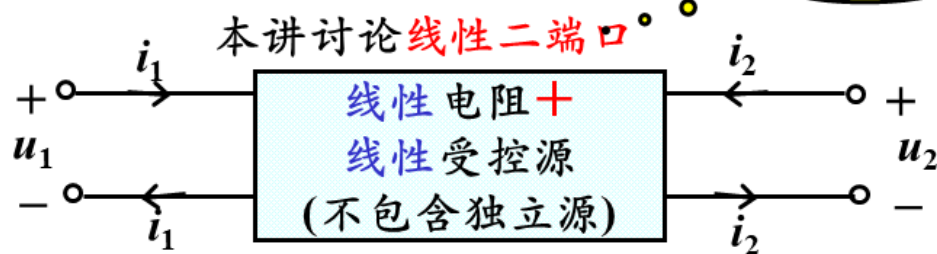

注意 参考方向：u上+下-，i从u的+端流入。


## 2 二端口的参数和方程



端口物理量4个  $i_1$   $i_2$   $u_1$   $u_2$


如何描述二端口网络的电压电流关系？

回忆一端口网络的电压电流关系

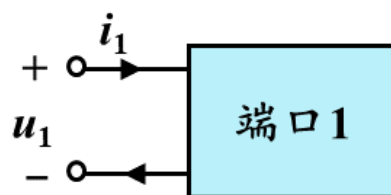

$$u_1 = f_1(i_1)$$

或  $i_1 = g_1(u_1)$

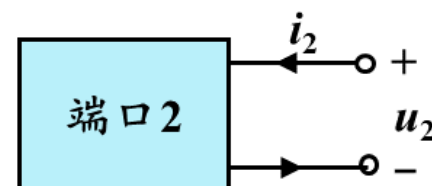

$$u_2 = f_2(i_2)$$

或  $i_2 = g_2(u_2)$



应该用两个电压电流关系方程来描述二端口网络

即：用两个物理量来表示另外两个物理量

单选题 1分



端口物理量4个

$i_1$   $i_2$   $u_1$   $u_2$

可能有几种用两个量描述另外两个量的端口关系方程?

A 1

B 3

C 6

D 8



端口物理量4个

$i_1 \quad i_2 \quad u_1 \quad u_2$

共6种端口关系方程

用

$u_1 \quad u_2$

$i_1 \quad i_2$

$i_2 \quad u_2$

$i_1 \quad u_2$

$i_1 \quad u_1$

$i_2 \quad u_1$

来表示

$i_1 \quad i_2$

$u_1 \quad u_2$

$i_1 \quad u_1$

$i_2 \quad u_1$

$i_2 \quad u_2$


$i_1 \quad u_2$



(1) 用电压表示电流： $G$ 参数和方程

再次强调：


本课程的二端口中没有独立源
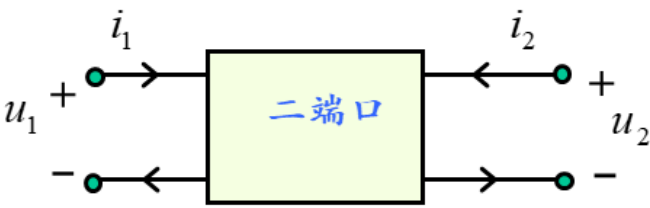
$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$


矩阵形式

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

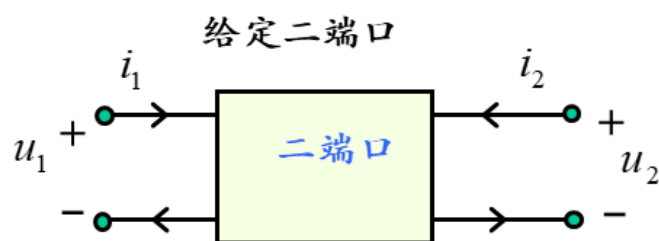
$$\text{令 } \mathbf{G} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$

对于某一黑箱二端口，  
如何获得其G参数？

此处可以有弹幕/投稿

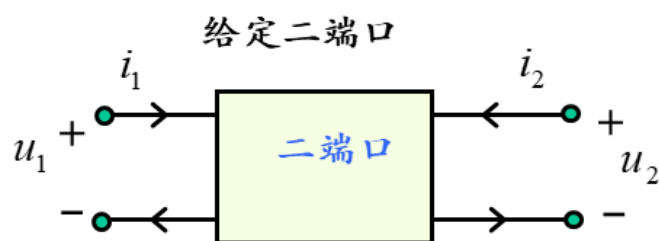

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$

对于某一黑箱二端口，  
如何获得其G参数？

G参数的实验测定

$$G_{11} = \frac{i_1}{u_1} \Big|_{u_2=0} \quad \text{自电导}$$

$$G_{21} = \frac{i_2}{u_1} \Big|_{u_2=0} \quad \text{转移电导}$$

$$G_{12} = \frac{i_1}{u_2} \Big|_{u_1=0} \quad \text{转移电导}$$

$$G_{22} = \frac{i_2}{u_2} \Big|_{u_1=0} \quad \text{自电导}$$

称G为短路电导参数矩阵

能这样做的前提是端口能够被短路！

Principles of Electric Circuits Lecture 5 Tsinghua University 2023

此处可以有弹幕/投稿


类比一端口网络端口电导的求法

加压求流




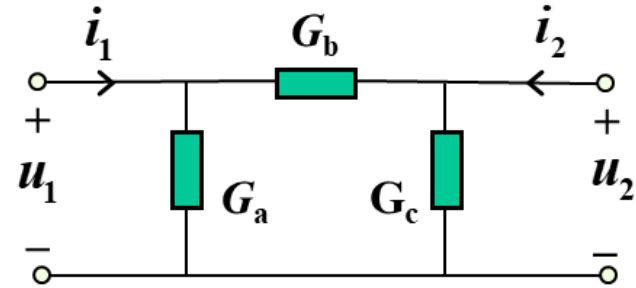例1 求 $G$ 参数。

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$



解 法1 (黑箱思路)

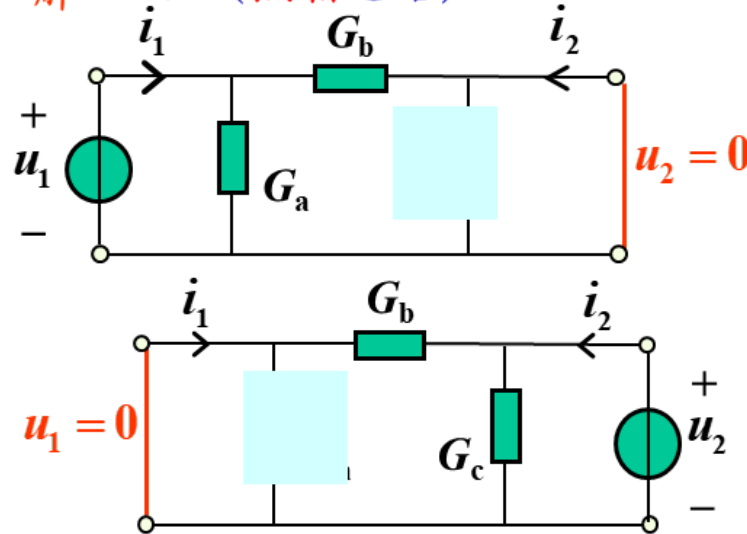

$$G_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2=0} = G_a + G_b$$

$$G_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right|_{u_2=0} = -G_b$$


$$G_{12} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{u_1=0} = -G_b$$

$$G_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{u_1=0} = G_b + G_c$$

$$G_{12} = G_{21} = -G_b$$

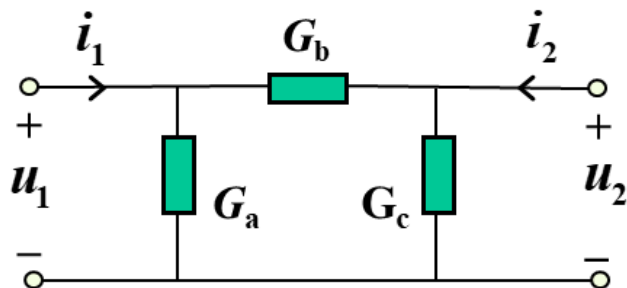例1 求 $G$ 参数。

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$



解

法2 对白箱二端口，可直接求端口电压电流关系

$$i_1 = u_1 G_a + (u_1 - u_2) G_b$$

$$i_2 = u_2 G_c + (u_2 - u_1) G_b$$

$$G_{11} = G_a + G_b$$

$$G_{21} = -G_b$$


$$G_{12} = -G_b$$

$$G_{22} = G_b + G_c$$

$$G = \begin{pmatrix} G_a + G_b & -G_b \\ -G_b & G_b + G_c \end{pmatrix}$$

单选题 1分

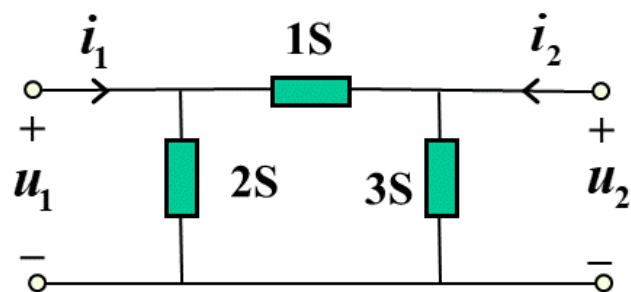该二端口网络的 $G_{21} = \underline{\hspace{1cm}} \text{S}$




- ☐ A 1
- ☒ B -1
- ☐ C 3
- ☐ D 4

$$G = \begin{pmatrix} G_a + G_b & -G_b \\ -G_b & G_b + G_c \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

### 互易二端口

某激励无论加在哪侧，在**对侧**产生的响应都一样

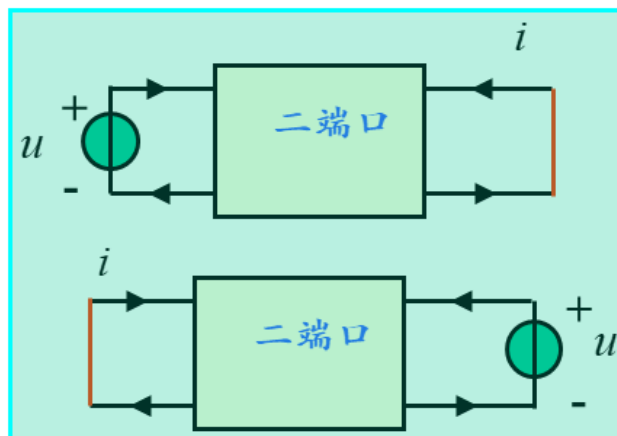

互易二端口网络四个参数中  
只有三个是独立的


$$i = G_{21} u$$

$$i = G_{12} u$$

$$G_{12} = G_{21}$$

由线性电阻组成的二端口

互易定理

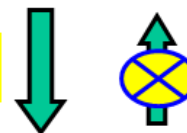


互易二端口

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

对称二端口

两个端口外特性(己侧/对侧)  
完全一样
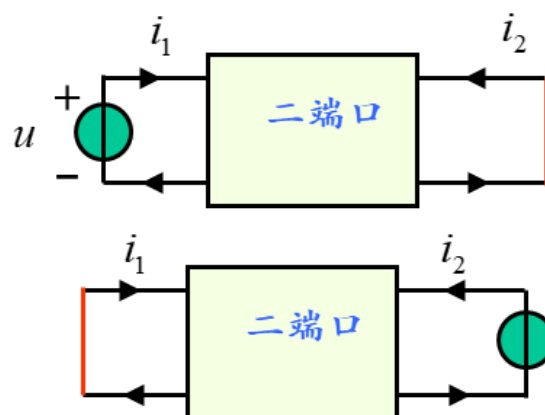
$$\begin{matrix} G_{12}=G_{21} \\ G_{11}=G_{22} \end{matrix}$$



$$i_2 = G_{21}u$$

$$i_1 = G_{11}u$$

$$i_2 = G_{22}u$$

$$i_1 = G_{12}u$$

$$G_{11}=G_{22}$$


$$G_{12}=G_{21}$$

对称二端口只有两个参数是独立的。



电阻二端口：显然互易

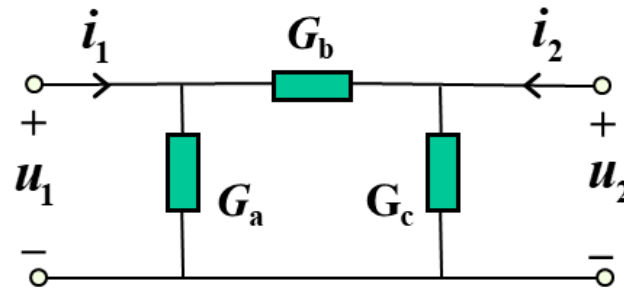
$$G = \begin{bmatrix} G_a + G_b & -G_b \\ -G_b & G_b + G_c \end{bmatrix}$$



若  $G_a = G_c$

有  $G_{12} = G_{21}$ ，又  $G_{11} = G_{22}$ ，为对称二端口。 结构对称


结构对称的二端口

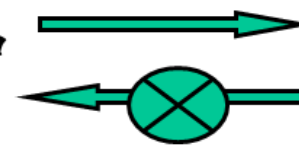


对称二端口  
(电气对称)

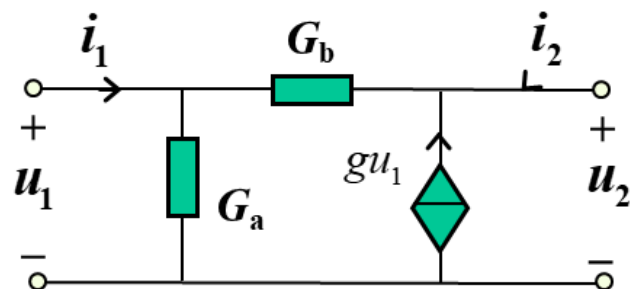例2 求所示电路的 $G$ 参数

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$




解 法1 (黑箱)

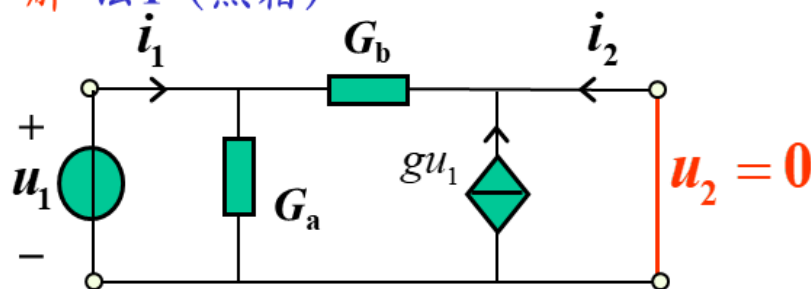

$$G_{11} = \left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2=0} = G_a + G_b$$

$$G_{21} = \left. \frac{i_2}{u_1} \right|_{u_2=0} = -G_b - g$$

非互易

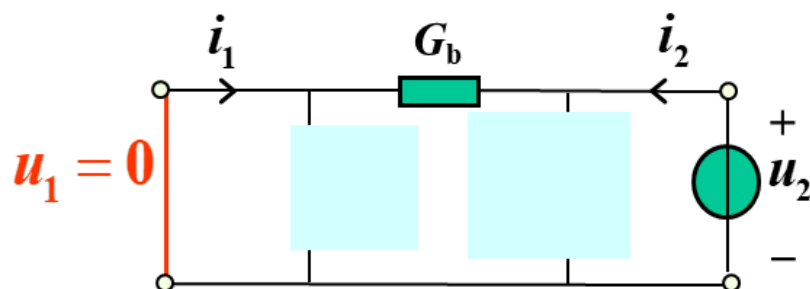

$$G_{12} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{u_1=0} = -G_b$$

$$G_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{u_1=0} = G_b$$

法2 (白箱) 复习时自行练习

Principles of Electric Circuits Lecture 5 Tsinghua University 2023


18

单选题 1分

对该含受控源二端口的描述正确的是

红包

- ☐ A 非互易
- ☒ B 对称
- ☐ C 互易非对称

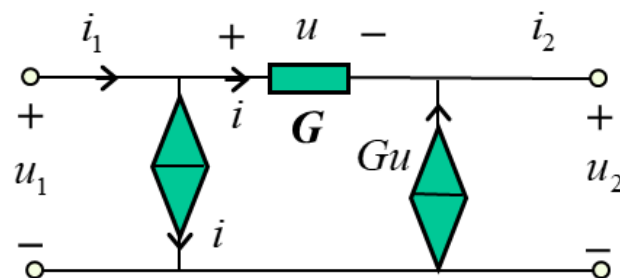

(2) 用电流表示电压:  $R$  参数和方程



由  $G$  参数方程  $\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$  解出  $u_1, u_2$

即 
$$\begin{cases} u_1 = \frac{G_{22}}{\Delta}i_1 + \frac{-G_{12}}{\Delta}i_2 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2 \\ u_2 = \frac{-G_{21}}{\Delta}i_1 + \frac{G_{11}}{\Delta}i_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2 \end{cases}$$

其中  $\Delta = G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21} \neq 0$       前提:  $G$  非奇异

其矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$$

**$R$ 参数的实验测定（黑箱）**

其矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$$

$R$ 参数的实验测定（黑箱）

$$R_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{i_2=0} \quad R_{12} = \left. \frac{u_1}{i_2} \right|_{i_1=0}$$

$$R_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2=0} \quad R_{22} = \left. \frac{u_2}{i_2} \right|_{i_1=0}$$

称 $R$ 为开路电阻参数矩阵

能这样做的前提是端口能够被开路！

$$\begin{cases} u_1 = \frac{G_{22}}{\Delta} i_1 + \frac{-G_{12}}{\Delta} i_2 = R_{11} i_1 + R_{12} i_2 \\ u_2 = \frac{-G_{21}}{\Delta} i_1 + \frac{G_{11}}{\Delta} i_2 = R_{21} i_1 + R_{22} i_2 \end{cases}$$

互易二端口

$$G_{12} = G_{21}$$



$$R_{12} = R_{21}$$


对称二端口

$$\begin{aligned} G_{12} &= G_{21} \\ G_{11} &= G_{22} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} R_{11} &= R_{22} \\ R_{12} &= R_{21} \end{aligned}$$

例 求所示电路的  $R$  参数

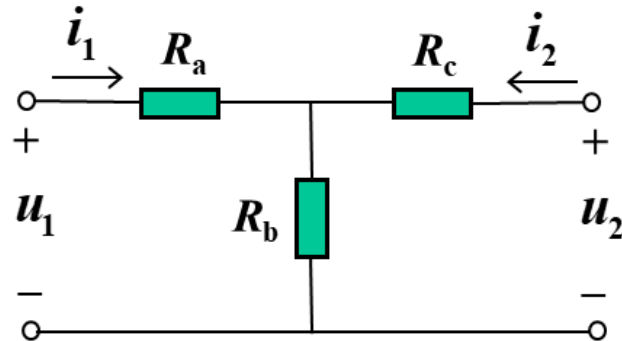

$$u_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2$$

$$u_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2$$

法2 (白箱)

端口电压电流关系

法1 (黑箱)

实验测定。自行完成

$$R = \begin{pmatrix} R_a + R_b & R_b \\ R_b & R_b + R_c \end{pmatrix}$$

$$u_1 = i_1 R_a + (i_1 + i_2) R_b$$

$$u_2 = i_2 R_c + (i_1 + i_2) R_b$$

互易二端口



单选题 1分


图示二端口的 $R_{11} = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$

A 2

B 1

C 3

D 5

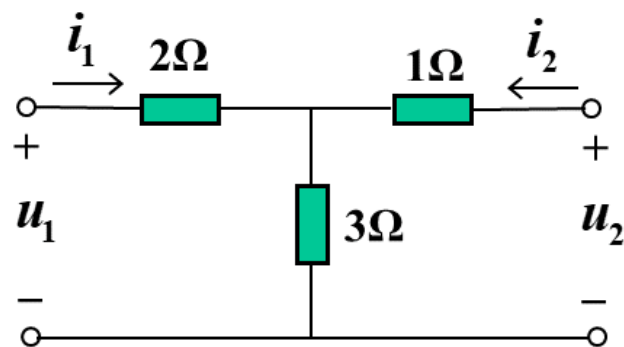

$$R = \begin{pmatrix} R_a + R_b & R_b \\ R_b & R_b + R_c \end{pmatrix}$$

(3) 用输出表示输入:  $T$  参数和方程  $i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2$  (1)

如何用  $u_2$  和  $i_2$  来表示  $u_1$  和  $i_1$ ?  $i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2$  (2)

由(2)得

将(3)代入(1)得

$$\begin{cases} u_1 = -\frac{G_{22}}{G_{21}}u_2 + \frac{1}{G_{21}}i_2 \\ i_1 = \left(G_{12} - \frac{G_{11}G_{22}}{G_{21}}\right)u_2 + \frac{G_{11}}{G_{21}}i_2 \end{cases} \quad (3)$$

令

$$T_{11} = -\frac{G_{22}}{G_{21}} \quad T_{12} = \frac{-1}{G_{21}} \quad T_{21} = \frac{G_{12}G_{21} - G_{11}G_{22}}{G_{21}} \quad T_{22} = -\frac{G_{11}}{G_{21}}$$

即

$$\begin{aligned} u_1 &= T_{11}u_2 \ominus T_{12}i_2 \\ i_1 &= T_{21}u_2 \ominus T_{22}i_2 \end{aligned}$$

$$T = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

称为传输参数( $T$ )矩阵

(注意负号)

如何考虑 $T$ 参数的互易和对称条件? 基本思路: 回归 $G$ 参数

Diagram illustrating the derivation of the second row of the conductance matrix  $G$  from the second row of the admittance matrix  $Y$ .

Equations shown:

$$u_1 = T_{11}u_2 - T_{12}i_2$$

$$i_1 = T_{21}u_2 - T_{22}i_2$$

$$i_2 = -\frac{1}{T_{12}}u_1 + \frac{T_{11}}{T_{12}}u_2$$

The terms  $-\frac{1}{T_{12}}u_1$  and  $\frac{T_{11}}{T_{12}}u_2$  are circled in red, corresponding to  $G_{21}$  and  $G_{22}$  respectively.

$$= T_{21}u_2 + \frac{T_{22}}{T_{12}}u_1 - \frac{T_{11}T_{22}}{T_{12}}u_2$$

$$i_1 = \frac{T_{22}}{T_{12}}u_1 + \frac{T_{12}T_{21} - T_{11}T_{22}}{T_{12}}u_2$$

The terms  $\frac{T_{22}}{T_{12}}u_1$  and  $\frac{T_{12}T_{21} - T_{11}T_{22}}{T_{12}}u_2$  are circled in red, corresponding to  $G_{11}$  and  $G_{12}$  respectively.

**互易二端口**  $T_{11}T_{22} - T_{12}T_{21} = 1$

**对称二端口**  $T_{11}T_{22} - T_{12}T_{21} = 1$      $T_{11} = T_{22}$

该怎么做？

$T$  参数的实验测定 (黑箱)

此处可以有弹幕/投稿

$$u_1 = T_{11}u_2 - T_{12}i_2$$

$$i_1 = T_{21}u_2 - T_{22}i_2$$

$$\left. \begin{aligned} T_{11} &= \frac{u_1}{u_2} \Big|_{i_2=0} \\ T_{21} &= \frac{i_1}{u_2} \Big|_{i_2=0} \end{aligned} \right\} \text{开路参数}$$


$$\left. \begin{aligned} T_{12} &= \frac{u_1}{\ominus i_2} \Big|_{u_2=0} \\ T_{22} &= \frac{i_1}{\ominus i_2} \Big|_{u_2=0} \end{aligned} \right\} \text{短路参数}$$

能这样做的前提是端口2能够被开路和短路！

例


求  $T$  参数

法1 (黑箱)

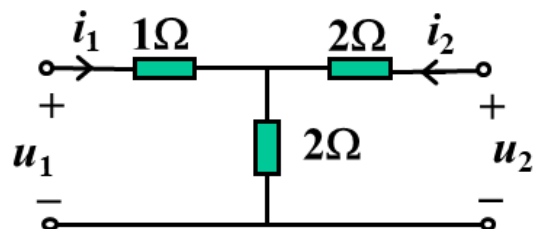


$$u_1 = T_{11}u_2 - T_{12}i_2$$

$$i_1 = T_{21}u_2 - T_{22}i_2$$

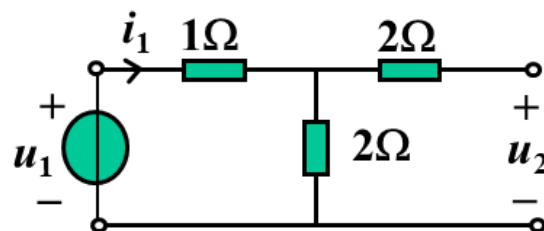

$$T_{11} = \left. \frac{u_1}{u_2} \right|_{i_2=0} = \frac{1+2}{2} = 1.5$$

$$T_{21} = \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{i_2=0} = 0.5 \text{ S}$$

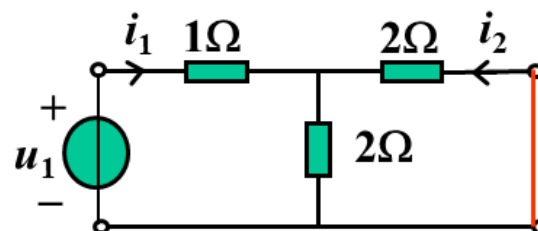

$$T_{12} = \left. \frac{u_1}{-i_2} \right|_{u_2=0} = \frac{i_1[1+(2//2)]}{0.5i_1} = 4 \Omega$$

$$T_{22} = \left. \frac{i_1}{-i_2} \right|_{u_2=0} = \frac{i_1}{0.5i_1} = 2$$

法2 先写出  $G$  或  $R$  参数, 再解出  $T$  参数

法3 (白箱) 根据 KCL、KVL 列方程并整理


#### (4) $H$ 参数和方程

$H$  参数也称为混合参数，常用于双极型晶体管等效电路。

$H$  参数方程

$$u_1 = H_{11}i_1 + H_{12}u_2$$

$$i_2 = H_{21}i_1 + H_{22}u_2$$

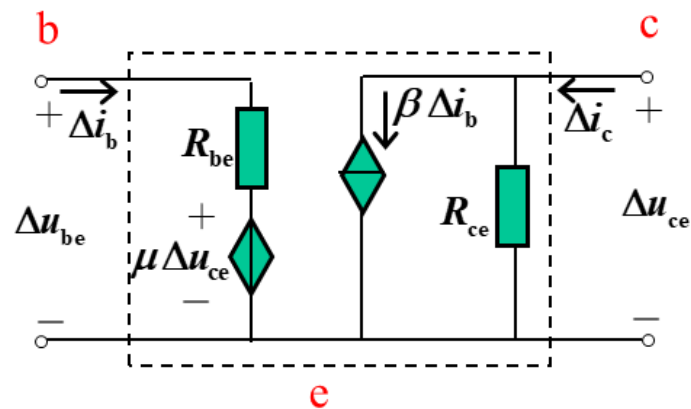


#### (4) $H$ 参数和方程

$H$  参数也称为混合参数，常用于双极型晶体管等效电路。

$H$  参数方程


$$u_1 = H_{11}i_1 + H_{12}u_2$$

$$i_2 = H_{21}i_1 + H_{22}u_2$$

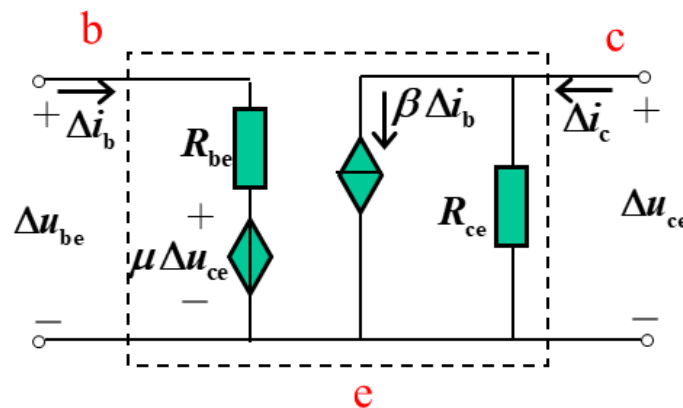

$$\Delta u_{be} = R_{be}\Delta i_b + \mu\Delta u_{ce}$$

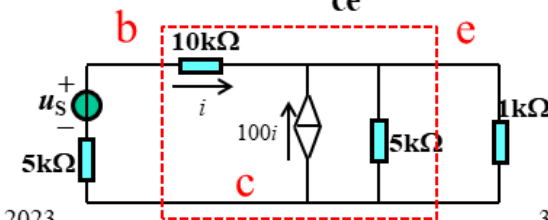
$$\Delta i_c = \beta\Delta i_b + \frac{\Delta u_{ce}}{R_{ce}}$$



为什么用这么多参数表示？


(1) 为描述电路方便，测量方便(如 $H$ )。

(2) 有些电路只存在某几种参数。

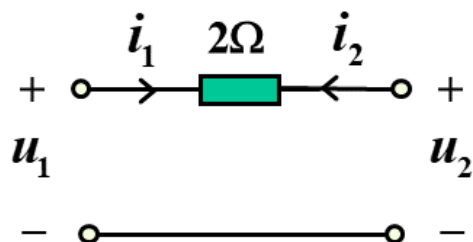

$$G = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \text{S}$$

$R$  参数 不存在

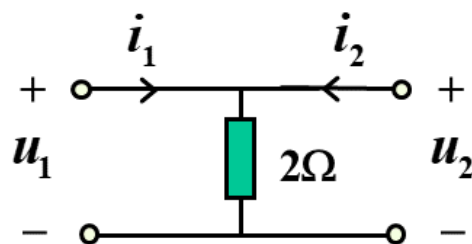


$$R = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Omega$$

$G$  参数 不存在

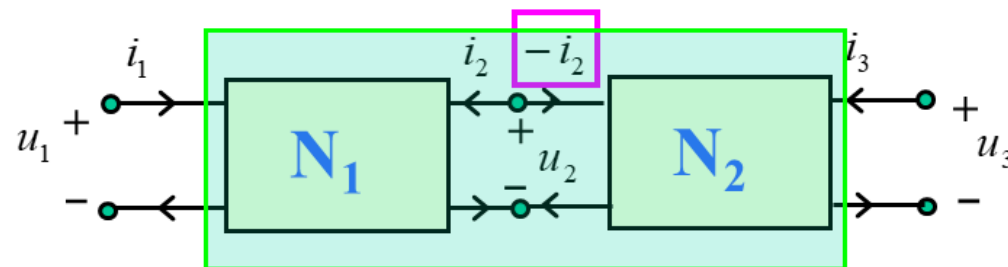(3) 有些电路不能端口短路/开路（黑箱法）。



为什么T参数会有这么怪怪的定义  $\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = T_2 \begin{bmatrix} u_3 \\ -i_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T_1 T_2 \begin{bmatrix} u_3 \\ -i_3 \end{bmatrix}$$

级联

T参数的定义方式，  
确保级联对外的T参数容易获取

### 3 二端口的等效电路

- ◆ 两个二端口网络等效：  
是指对外电路而言，端口的电压、电流关系相同。
- ◆ 求等效电路即根据给定的参数方程确定电路结构和参数。

反向工程：

测量端口电压—电流关系




构造电路满足端口  
电压—电流关系

(1) 由 $R$ 参数方程画等效电路

$$u_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2$$

$$u_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2$$

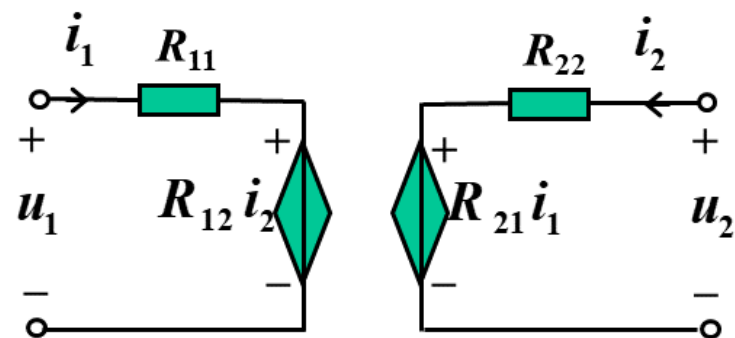

如果只用一个受控源


$$u_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2$$

原方程改写为

$$u_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2$$

$$u_1 = R_{11}i_1 + R_{12}i_2 + R_{12}i_1 - R_{12}i_1$$
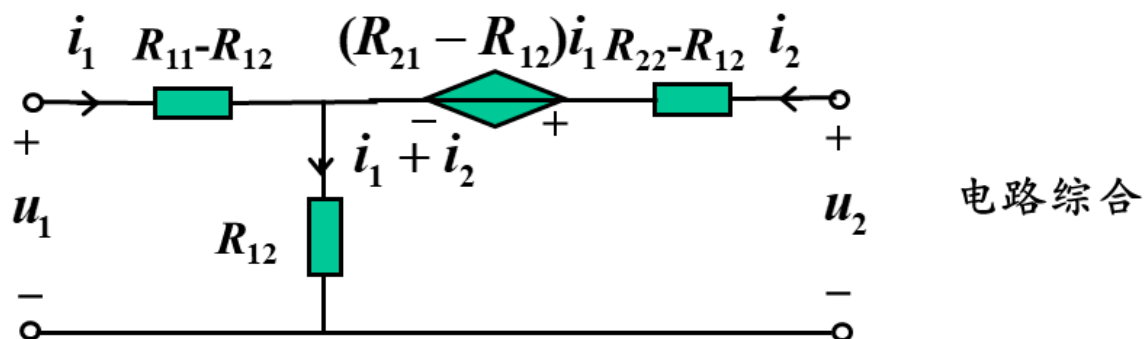
$$u_2 = R_{21}i_1 + R_{22}i_2 + R_{12}i_1 - R_{12}i_1 + R_{12}i_2 - R_{12}i_2$$





同一个参数方程，可以画出结构不同的等效电路。

等效电路不唯一。

能不用受控源吗？为什么

此处可以有弹幕

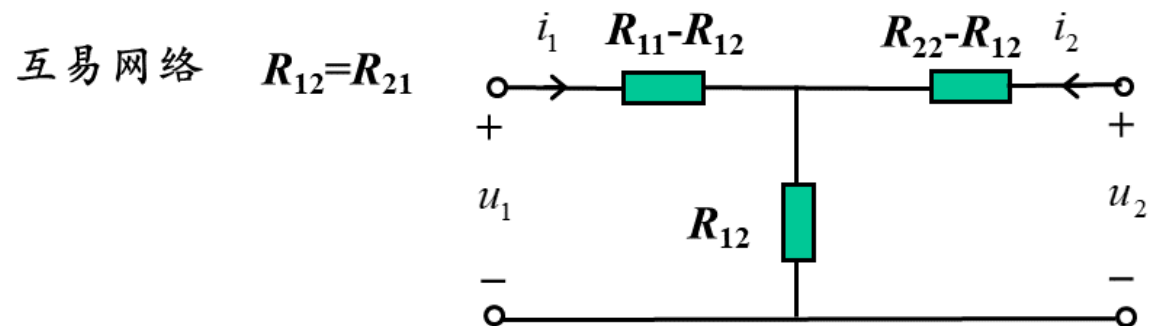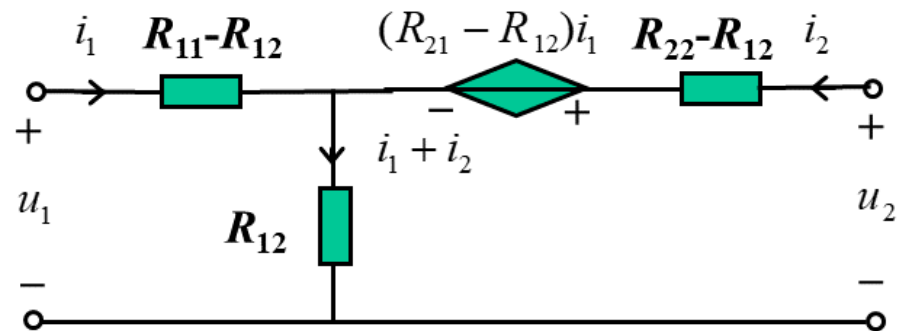

网络对称 ( $R_{11}=R_{22}$ ) 则等效电路也对称


单选题 1分

二端口 $R$ 参数矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Omega$$

其中的 $R_3 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$


- ☐ A 1
- ☒ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4

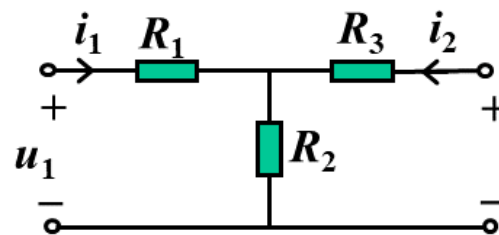

$$R = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}$$

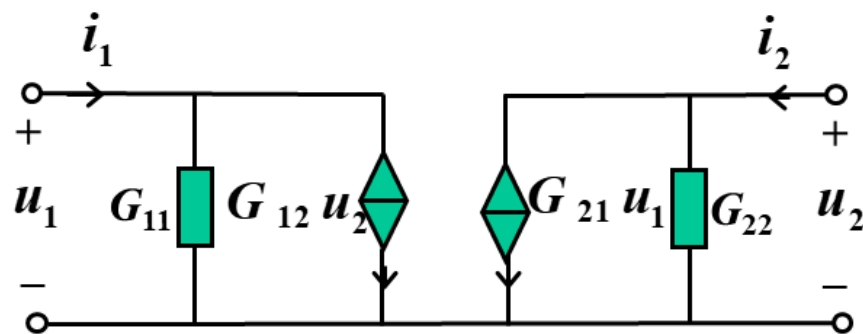
(2) 由  $G$  参数方程画等效电路 (2个受控源)

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 \\ i_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 \end{cases}$$



(3)  $T$  参数的等效电路? 教材例2.7.6

若二端口互易

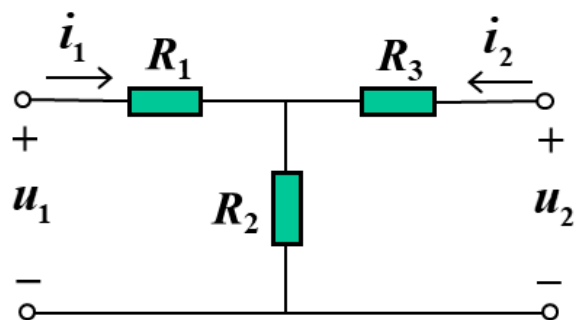

$$R_2 = \frac{1}{T_{21}}$$

$$R_1 = \frac{T_{11} - 1}{T_{21}}$$

$$R_3 = \frac{T_{22} - 1}{T_{21}}$$

记住这个有时候能占便宜