


考虑到本周六要期中考试

本周作业比较简单

内容比较少

请期中考试后再完成

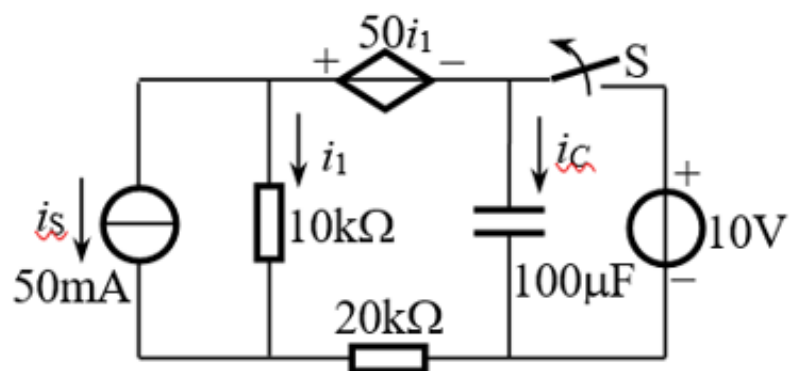
10-6(a) 题图 10-6 所示电路 $t=0$ 时换路。求换路后瞬间图中所标电流和电压的初始值。



题 10-6(a)图

提交


10-10 题图 10-10 所示电路原处于稳态， $t=0$ 时打开开关 S。求电容电压 $u_C(t)$ ，并定性画出其变化曲线。

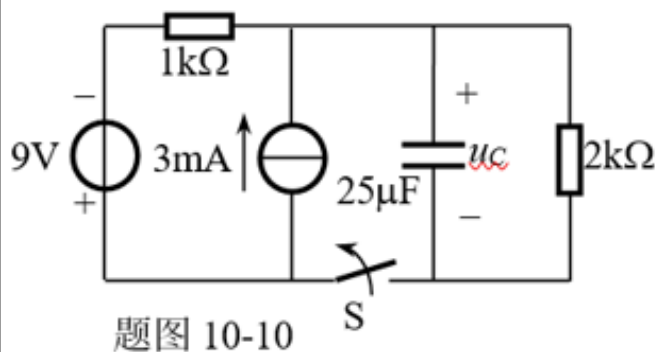

题图 10-10

提交

10-12 电路如题图 10-12 所示。 $t=0$ 时合上开关 S。求 u_C 和 i_1 的零输入响应。

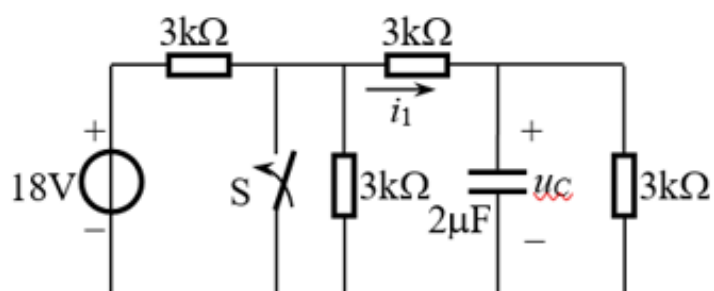

题图 10-12

提交