




第六章

信号的运算和处理



- § 6.1 集成运放组成的运算电路
- § 6.2 有源滤波电路

电子系统简介

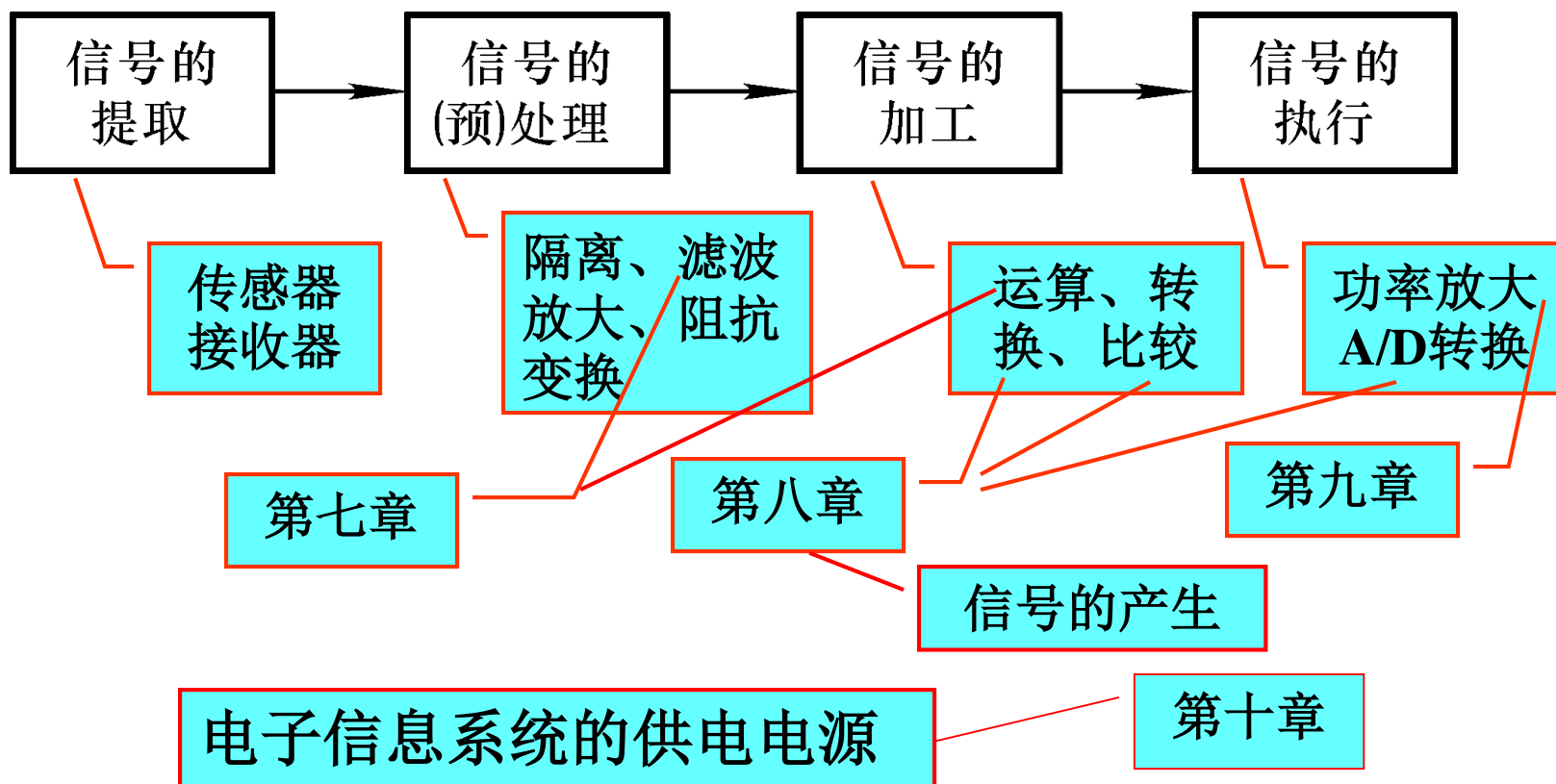

§ 6.1 集成运放组成的运算电路

一、概述

二、比例运算电路

三、加减运算电路

四、积分运算电路和微分运算电路

五、对数运算电路和指数运算电路

六、实现逆运算的方法

七、模拟乘法器及应用

一、概述

1. 理想运放的参数特点


A_{od} 、 r_{id} 、 f_H 均为无穷大， r_o 、失调电压及其温漂、失调电流及其温漂、噪声均为0

2. 集成运放的线性工作区

$$u_O = A_{od}(u_P - u_N)$$

电路特征：引入电压负反馈

无源网络

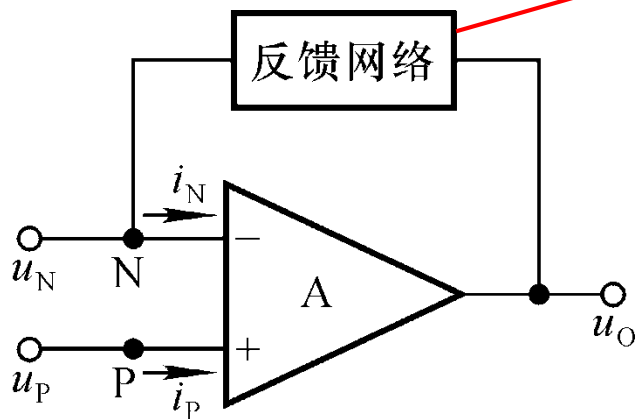

因为 u_O 为有限值， $A_{od} = \infty$ ，
所以 $u_N - u_P = 0$ ，即

$u_N = u_P \dots \dots \dots$ 虚短路

因为 $r_{id} = \infty$ ，所以

$i_N = i_P = 0 \dots \dots \dots$ 虚断路


3. 运算电路的作用

- 👉 可以实现某种数学运算：输出电压是输入电压某种运算的结果，如加、减、乘、除、乘方、开方、积分、微分、对数、指数等

$$u_O = f(u_I)$$

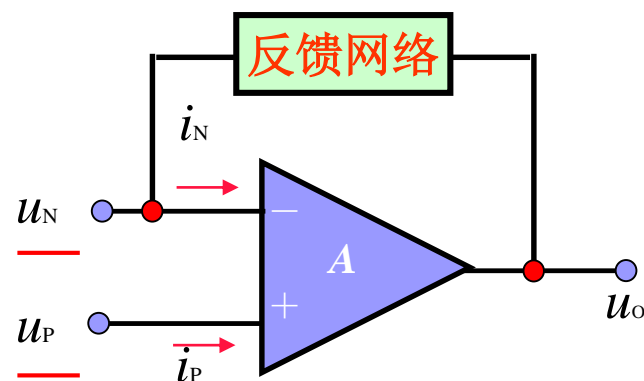4. 运算电路的组成

- 👉 反馈网络+运算放大器
- ✓ 工作在线性区
 - 实现输入输出的某种运算；
 - 工作在非线性区，输出饱和；
 - ✓ 引入电压负反馈
 - 采用负反馈保证工作在线性区；
 - 稳定输出电压，采用电压负反馈




5. 运算电路的分析方法

- ➡ 基尔霍夫定律；
- ➡ 戴维南端口等效定理；
- ➡ 叠加原理；
- ➡ 诺顿端口等效定理；
- ➡ 虚短、虚断；

6. 学习运算电路的基本要求

- (1) 识别电路
- (2) 求解运算关系式

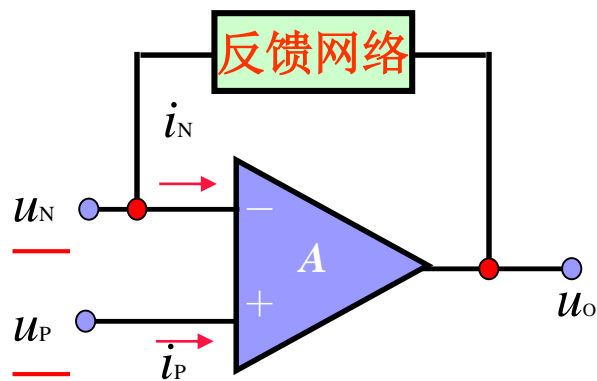

7. 运算电路与放大电路

- ✎ 运算电路：强调运算精度，参数为输入电阻、输出电阻，研究时域的问题；
- ✎ 放大电路：强调传递关系，参数为输入电阻、输出电阻、截止频率、最大不失真输出电压；

8. 分析和设计运算电路的注意点


- 电路分析，假设集成运放“理想化”？
 - IC技术的发展，集成运放参数不断接近“理想化”，分析误差很小；
- 设计电路时需要考虑非理想化因素

二、比例运算电路

1. 反相输入


虚地

“虚短”

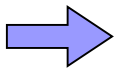

$$u_P = u_N = 0$$

“虚断”

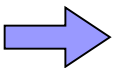

$$i_P = i_N = 0$$

节点电流方程：


$$i_R = i_F$$



$$\frac{u_I - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$



$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_I$$

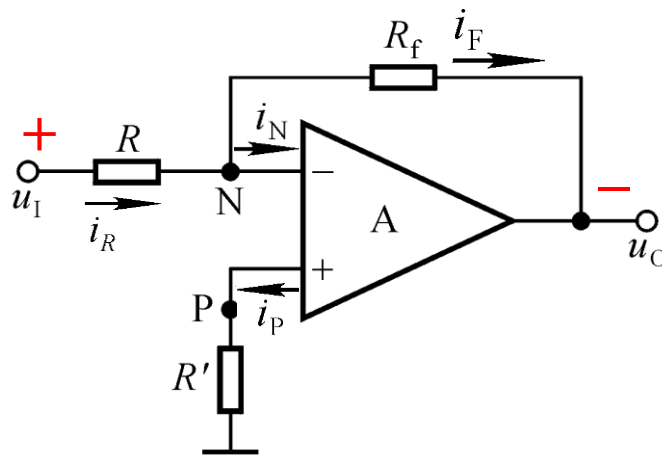

1) 电路引入了哪种组态的负反馈？

2) 电路的输入电阻为多少？

3) R' 有何作用，可否去掉？

➤ R' 为补偿电阻，保证差分放大电路的对称性

补偿电阻 R' 的作用？

例, $R' = 0, i_N = i_P = 1nA, R = 10k,$
 $R_f = 100k, A_{od} = 10^5, u_I = 0, u_O = ?$

$$u_O = A_{od} u_{PN}$$

$$u_{PN} = u_P - u_N = -i_N \cdot (R \parallel R_f)$$



$$u_O = -10^5 \cdot 1nA \cdot (10k \parallel 100k) = -0.909V$$

✓ 串入 R' :

$$R' = R \parallel R_f \Rightarrow u_P = i_P \cdot R' = i_N \cdot (R \parallel R_f)$$

$$\Rightarrow u_P - u_N = 0 \Rightarrow u_{PN} = 0 \Rightarrow u_O = 0$$

➤ R' 的接入消除了运放输入偏置电流（非理想因素）的影响；

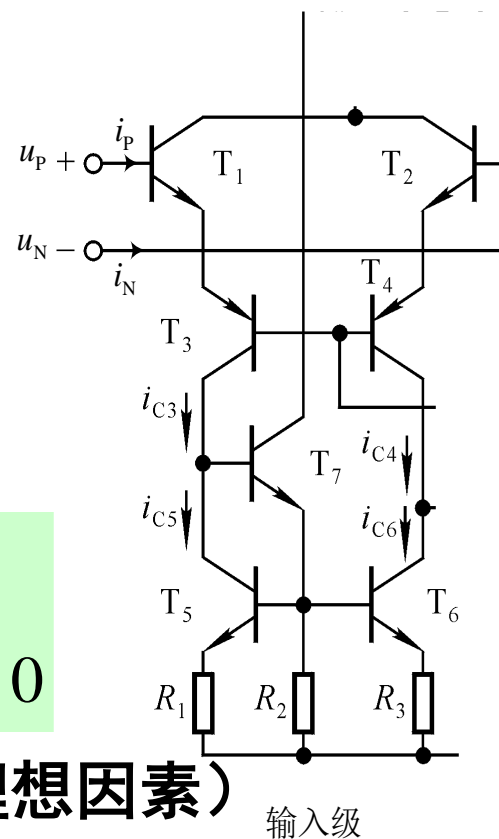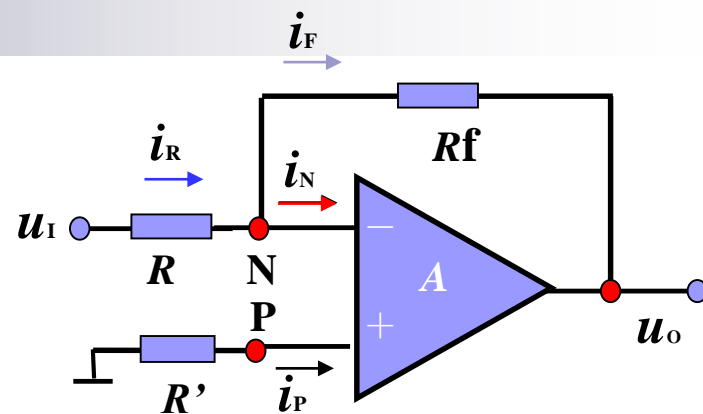

反相比例运算电路特点


- ❖ 电压并联负反馈；
- ❖ 输入电阻为 R ，输出电阻为零；
- ❖ 输入与输出相位互差 180° ；
- ❖ 比例系数取决于 R_f/R ，而非 R_f 或 R ；

$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_I \Rightarrow A_{od} = -\frac{R_f}{R}$$

例， $A_{od} = -50$ ，

- ⊕ $R=10, R_f=500$; ← 输入电阻小，带载能力↓
- ⊕ $R=10k, R_f=500k$; ← 合适
- ⊕ $R=100k, R_f=5M$; ←
 - 噪声大、稳定性差；
 - 电路特性改变。

R_f, R 可否任意取值？

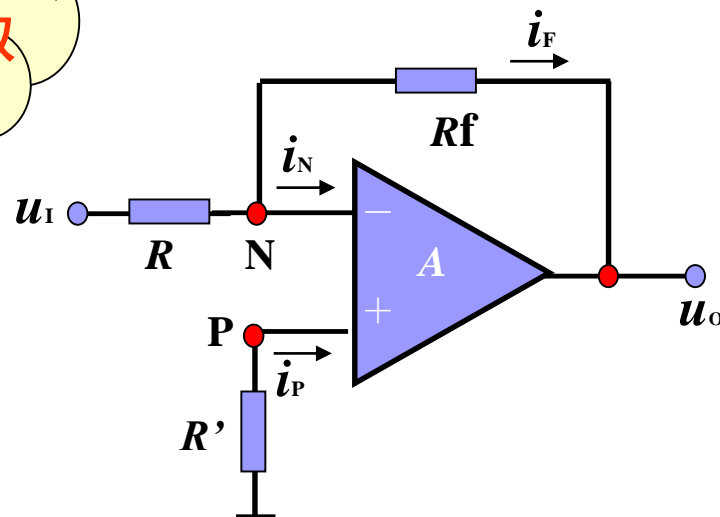

要求： $A_{od} = -500$ ，怎么办？

- 输入电阻不能太小；
- 反馈电阻不能太大；
- ✓ $R=10k$;
- ✦ $R_f = -R \cdot A_{od} = 5M$;

T 形反馈网络反相比例运算电路


分析方法：

- ❖ “虚短”、“虚断”；
- ❖ 节点电流法；
- ❖ 戴维南 (Thevenin's) 端口等效定理；

$$\begin{aligned}
 R_{th} &= R_3 \parallel R_4 \\
 u_{th} &= \frac{R_3}{R_3 + R_4} u_o \\
 u_{th} &= -\frac{R_2 + R_{th}}{R_1} u_I \\
 u_o &= -\frac{R_2 + R_3 \parallel R_4}{R_1} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) u_I
 \end{aligned}$$

例， $A_{od} = -500$, $R_1 = 10k$, $R_2 = R_4 = 100k$;

• $R_3 = 2.08k$

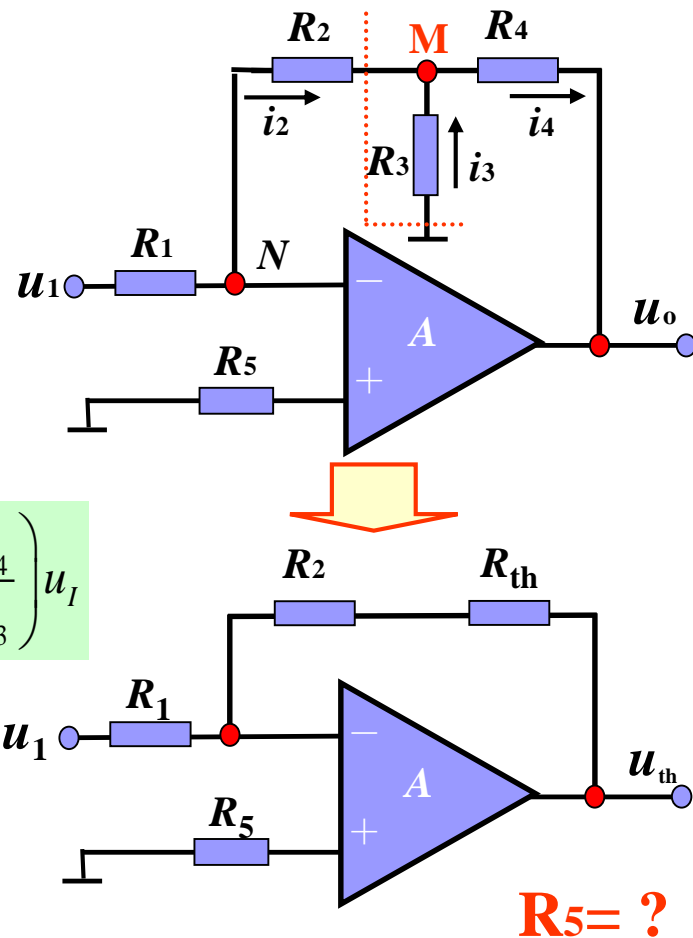

要求：输出信号与输入信号同相， 怎么办？

- 两级反相比例运算电路串联；
- 同相比例运算电路？

2. 同相输入

“虚短”




$$u_P = u_N = u_I$$

“虚断”



$$i_R = i_F$$


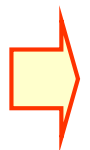


$$\frac{u_O - u_I}{R_f} = \frac{u_I - 0}{R} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I$$

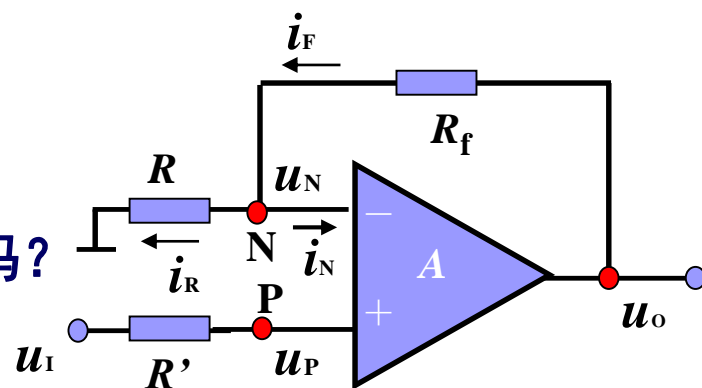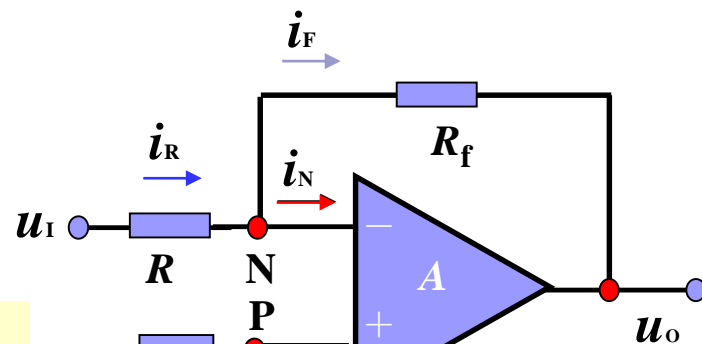- 1) 电路引入了哪种组态的负反馈?
- 2) 输入电阻为多少?
- 3) 电阻 $R' = ?$ 为什么?
- 4) 共模抑制比 $K_{CMR} \neq \infty$ 时会影响运算精度吗?

特点:

- ❖ 电压串联负反馈;
- ❖ 输入电阻为无穷大, 输出电阻为零;
- ❖ 输入与输出同相位;
- ❖ 比例系数取决于 R_f/R , 而非 R_f 或 R ;
- ❖ 共模输入;



选用高共模抑制比的集成运放!

$R \rightarrow \infty \Rightarrow u_O = u_I$
电压跟随器

电压跟随器


1) $\dot{F} = ?$

2) $R_i = ? R_o = ?$


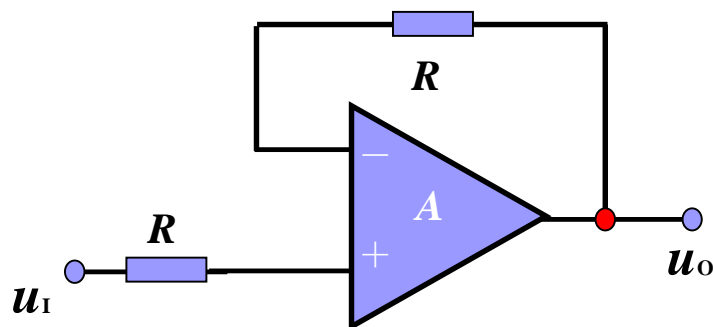
3) $u_{Ic} = ?$

特点：

- ❖ 输出电压完全反馈到输入；
- ❖ 输出完全跟随输入；
- ❖ 输入电阻为无穷大，输出电阻为零；
- ❖ 电压缓冲器，提高前级电路带载能力；



$$u_O = u_N = u_P = u_I$$

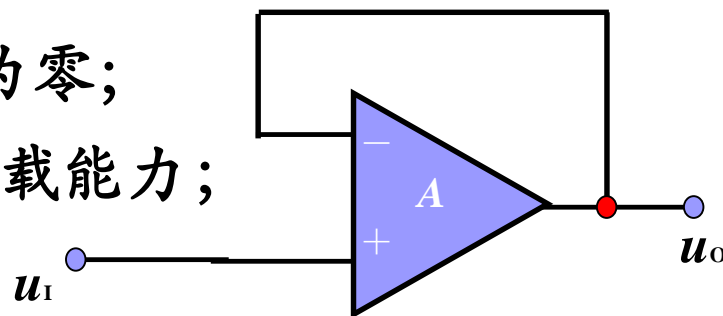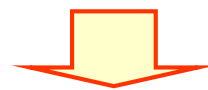

三、加减运算电路



➤ 反相比例运算电路: $u_o = -Ku_1$


➤ 同相比例运算电路: $u_o = K'u_1$

如何实现加,减,加减运算?


✓ 加法:
$$\begin{cases} u_o = -(K_1u_{I1} + K_2u_{I2} + \dots + K_nu_{In}) \\ u_o = K'_1u_{I1} + K'_2u_{I2} + \dots + K'_nu_{In} \end{cases}$$

✓ 减法: $u_o = K'u_{I1} - Ku_{I2}$

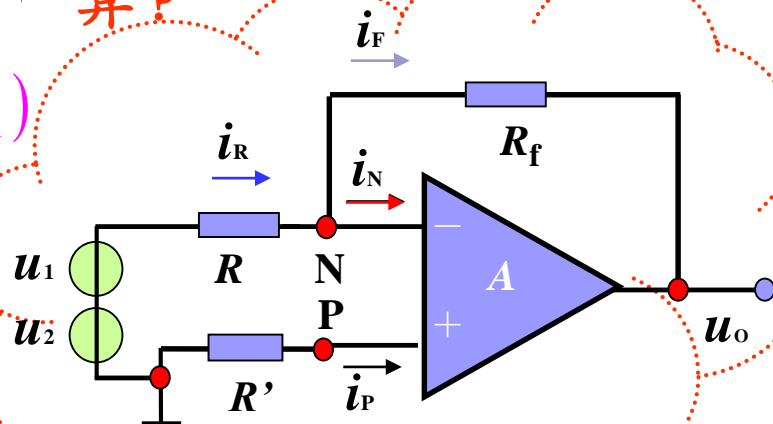
✓ 加减: $u_o = (K'_1u_{I1} + K'_2u_{I2} + \dots + K'_nu_{In}) - (K_1u_{I1} + K_2u_{I2} + \dots + K_nu_{In})$



回顾: 信号的叠加方式!

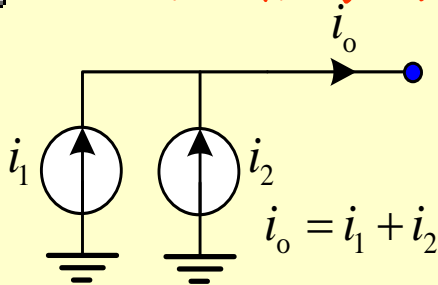

• 电流源并联;

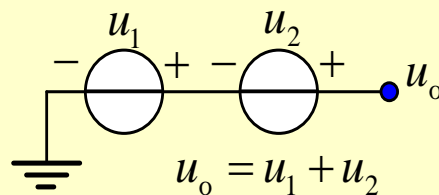

• 电压源串联;



1. 反相求和

➤ “N” 虚地 → 输入为等效电流源

➤ 电流源并联实现 “信号叠加”

分析方法一：

❖ “虚短”、“虚断”；



❖ 诺顿 (Norton's) 端口等效定理； R_4

$$i_{th} = \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$$

$$u_P = u_N = 0$$
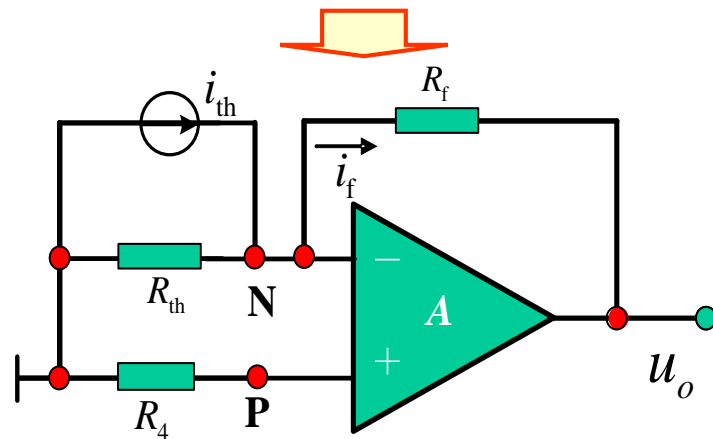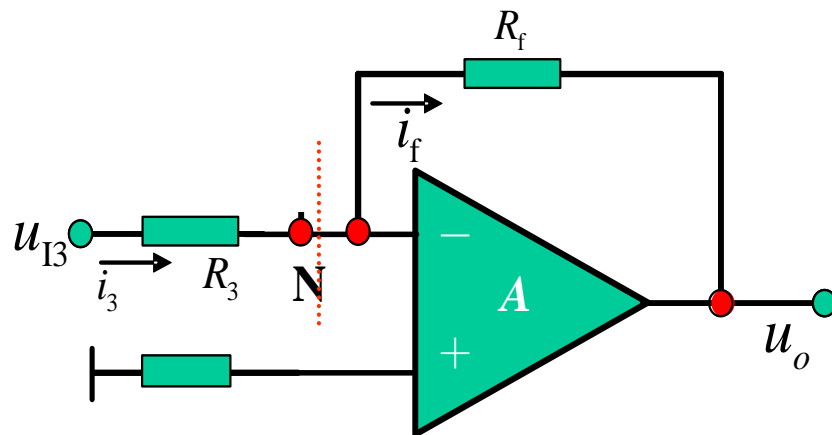
$$u_O = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$



分析方法二：


❖ “虚短”，“虚断”

❖ 节点电流法

$$u_N = u_P = 0$$

$$i_F = i_{R1} + i_{R2} + i_{R3}$$
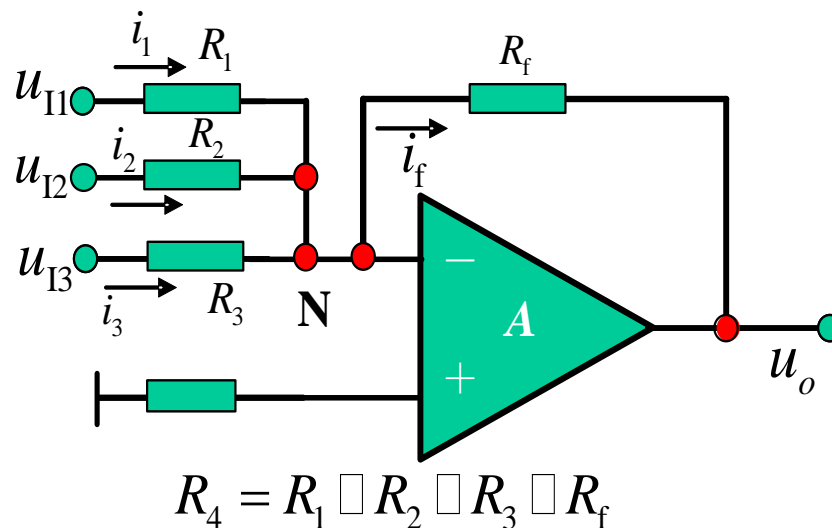
$$= \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}$$




$$u_O = -i_F R_f = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

分析方法三：

❖ “虚短”，“虚断”

❖ 叠加原理

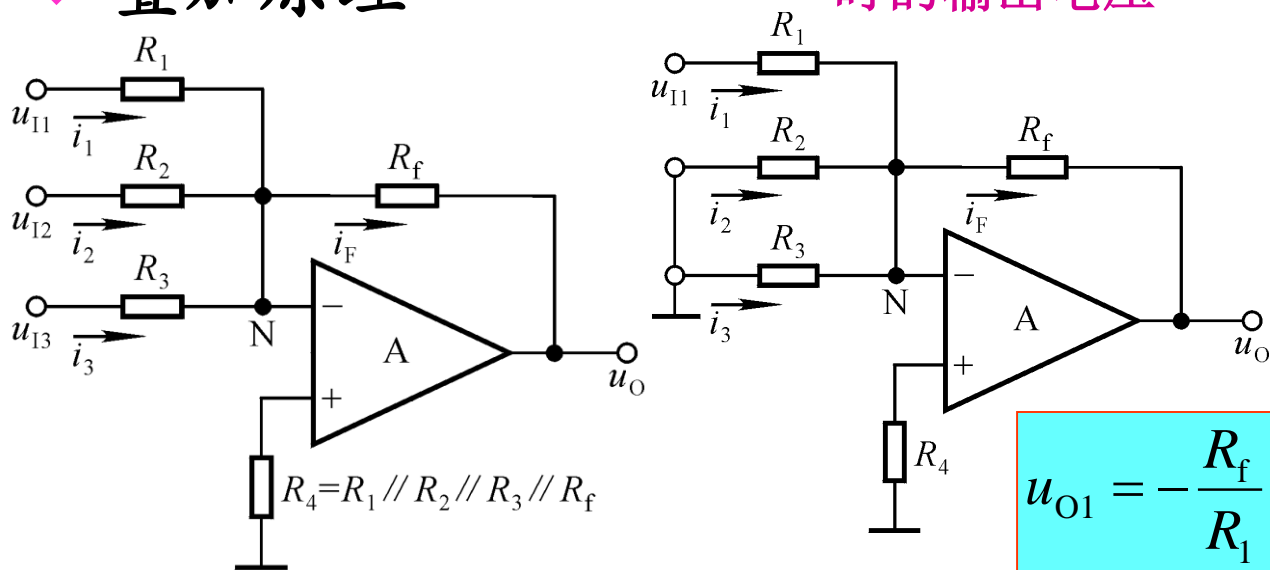✓ 首先求解每个输入信号单独作用时的输出电压，然后将所有结果相加，即得到所有输入信号同时作用时的输出电压



同理可得

$$u_{O2} = -\frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2}$$

$$u_{O3} = -\frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1}$$

$$u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} - \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

特点：

❖ 反相求和运算电路 ← 多个输入信号作用在反相输入端

2. 同相求和 设 $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 = R \parallel R_f$

► 电流源并联实现 “信号叠加”


分析方法一：

❖ “虚短”，“虚断”

❖ 叠加原理

令 $u_{I2} = u_{I3} = 0$ ，求 u_{I1} 单独作用时的输出电压
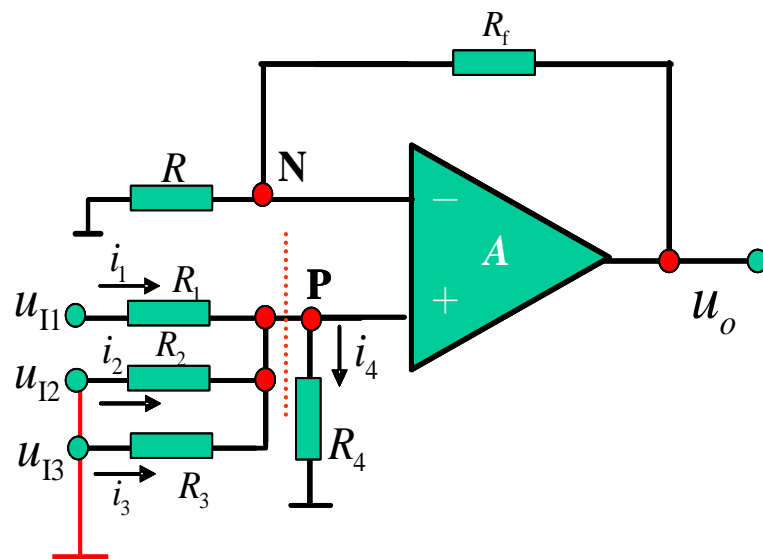
$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_2 \parallel R_3 \parallel R_4}{R_1 + R_2 \parallel R_3 \parallel R_4} \cdot u_{I1}$$




同理可得， u_{I2} 、 u_{I3} 单独作用时的 u_{O2} 、 u_{O3} ， $u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3}$
物理意义清楚，计算麻烦！

在求解运算电路时，应选择合适的方法，使运算结果简单明了，易于计算

分析方法二：

❖ “虚短”，“虚断”

❖ 节点电流法

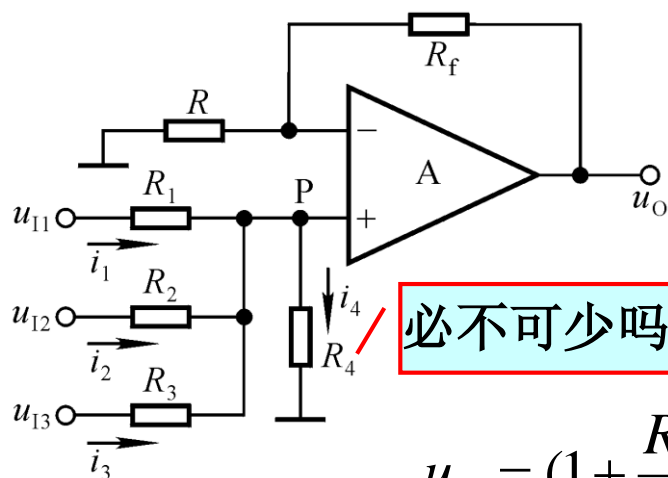

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

$$\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P}{R_4}$$

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) u_P$$

$$u_P = R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

$$(R_P = R_1 // R_2 // R_3 // R_4)$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) \cdot u_P = \frac{R + R_f}{R} \cdot R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \cdot \frac{R_f}{R_f}$$

$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$


与反相求和运算电路的结果差一负号

特点：

❖ 同相求和运算电路

← 多个输入信号作用在同相输入端；


3. 加减运算 利用求和运算电路的分析结果

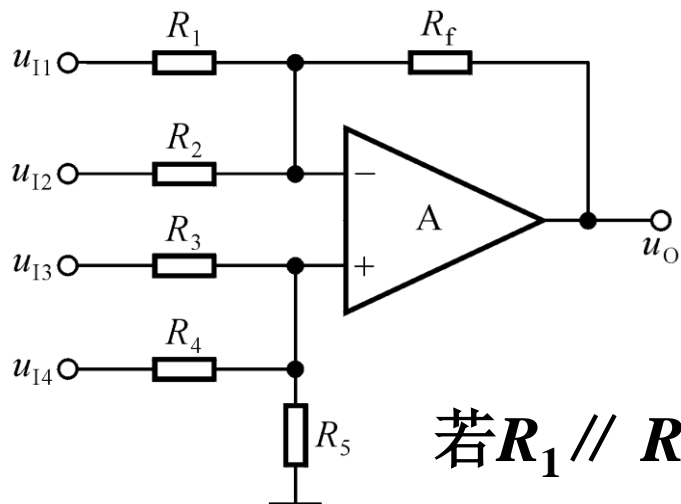

设 $R_1 // R_2 // R_f = R_3 // R_4 // R_5$

$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} - \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

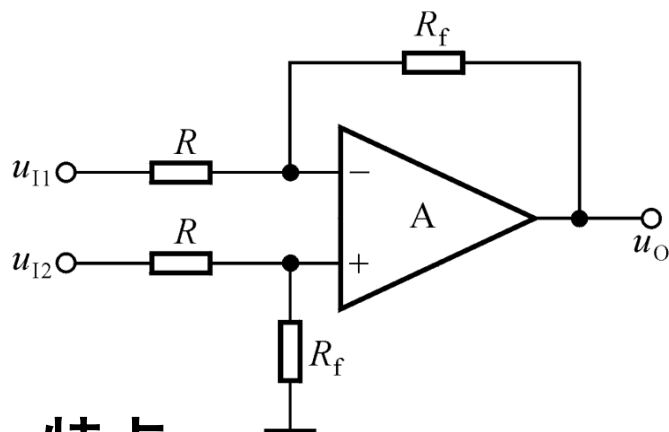若 $R_1 // R_2 // R_f \neq R_3 // R_4 // R_5$, $u_O = ?$




$$u_O = \frac{R_f}{R} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$$

实现了差分
放大电路

特点:

❖ 加减运算电路 ← 多个输入信号分别作用在同相和反相输入端

讨论一：电路如图所示

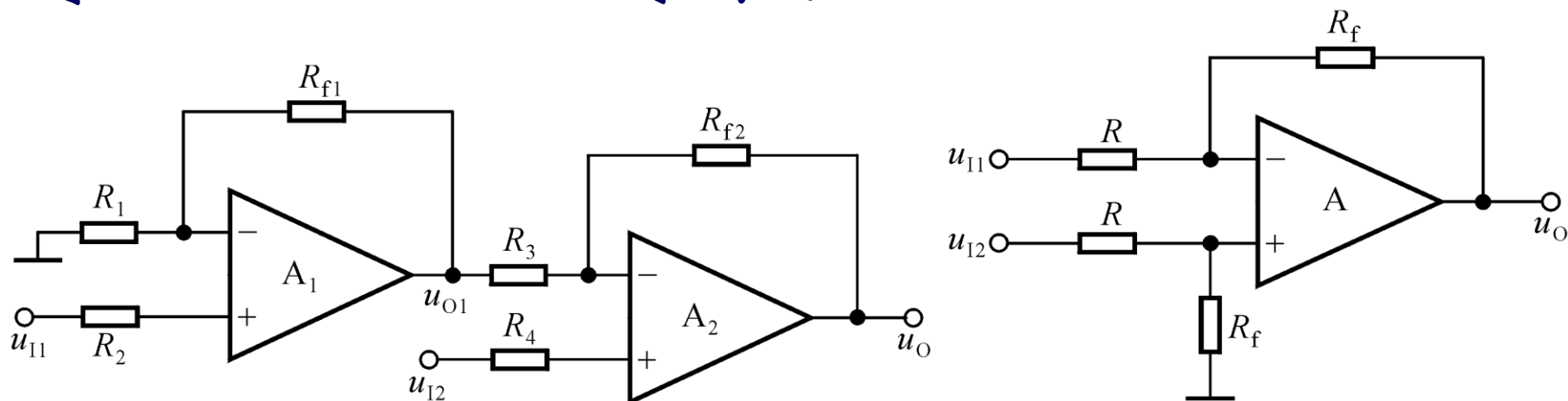



设 $R_1 = R_{f2}$, $R_3 = R_{f1}$

(1) 组成哪种基本运算电路？与用一个运放组成的完成同样运算的电路的主要区别是什么？


(2) 为什么在求解第一级电路的运算关系时可以不考虑第二级电路对它的影响？

四、积分运算电路和微分运算电路

 反比例运算电路: $u_O = -Ku_I$
 同比例运算电路: $u_O = K'u_I$

如何实现积分、微分运算?

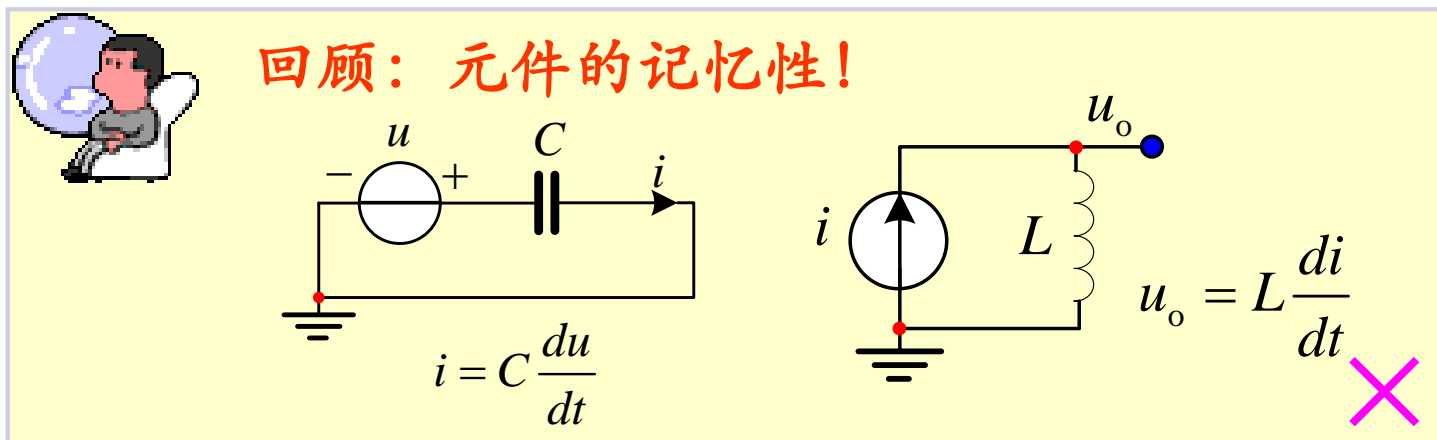$K \rightarrow K \int$ $K \rightarrow K \frac{d}{dt}$



注意：

- ❖ 电感感值很难做大
- ❖ 电感存在磁通饱和问题
- ❖ 实际应用中，电容容值比电感感值稳定

1. 积分运算电路


➤ “N” 虚地 → 输入为等效电流源

➤ 电容对电流有积分作用

分析方法：

❖ “虚短”，“虚断”

❖ 电容端电压和电流的关系

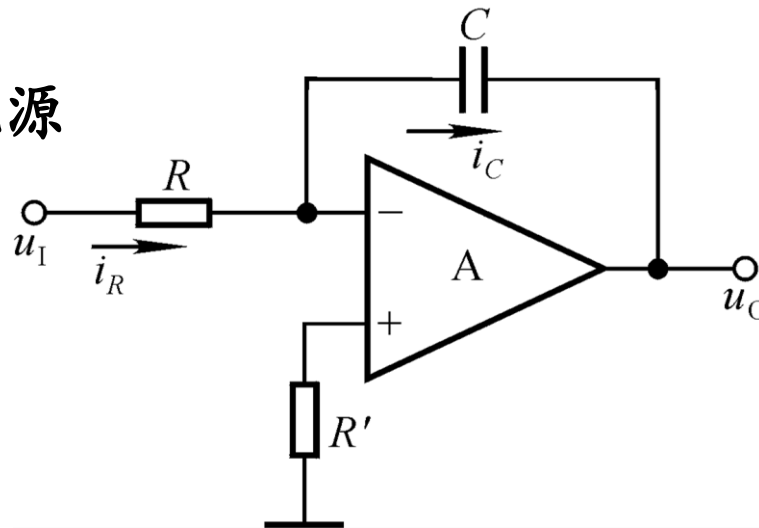

$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$$





$$u_O = -u_C = -\frac{1}{C} \int i_C dt = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I + u_O(t_1)$$

若 u_I 在 $t_1 \sim t_2$ 为常量，则 $u_O = -\frac{1}{RC} \cdot u_I(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$


利用积分运算的基本关系实现不同的功能

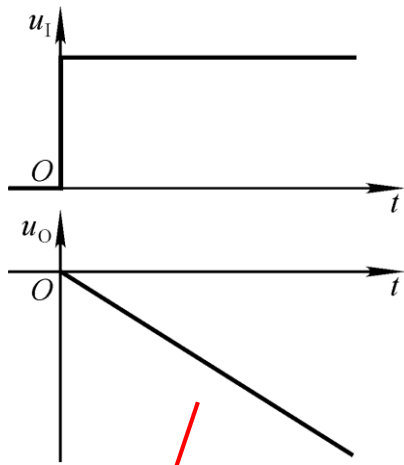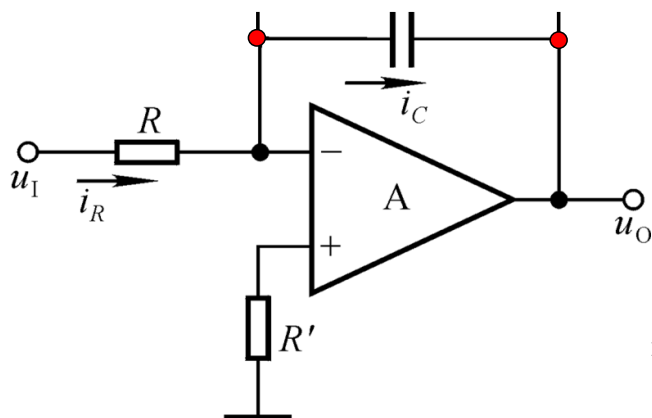- 1) 输入为阶跃信号时的输出电压波形？
- 2) 输入为方波时的输出电压波形？
- 3) 输入为正弦波时的输出电压波形？




线性积分，延时

波形变换

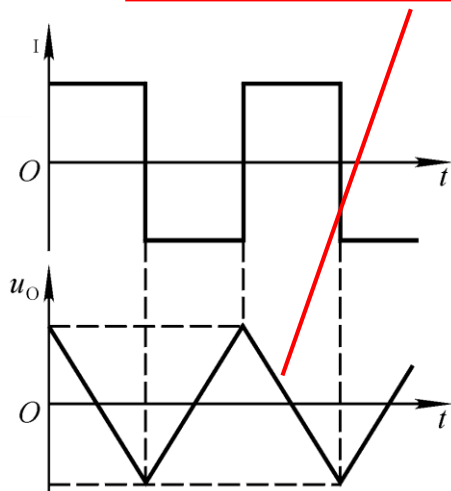

特点：

- ❖ 低频信号增益大
- ❖ 电容电压容易饱和，电路易出现阻塞现象

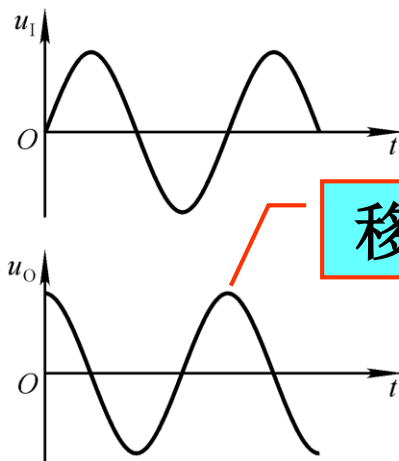

移相

2. 微分运算电路

▶ “N” 虚地 → 输入为等效电流源

▶ 电容对电流有积分作用


分析方法：

❖ “虚短”，“虚断”


❖ 电容端电压和电流的关系

$$i_R = i_C = -\frac{u_O}{R}$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$$

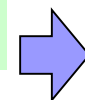

$$u_O = -i_R R = -RC \frac{du_I}{dt}$$

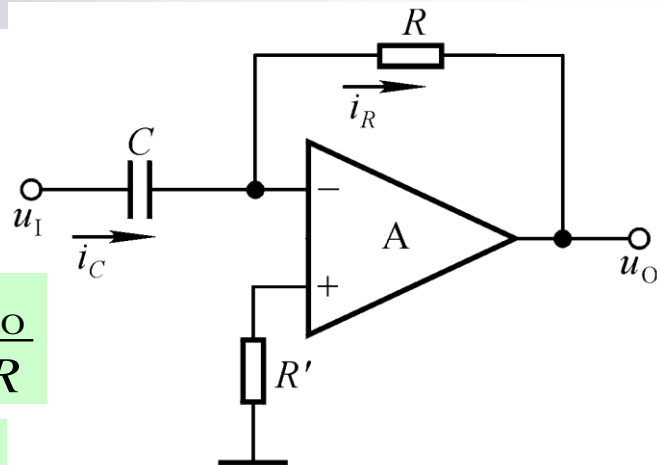


特点：

❖ 高频信号增益大，噪声影响大


❖ 电容电压容易饱和，电路易出现阻塞现象

❖ 反馈网络滞后，对高频信号输入易产生自激振荡

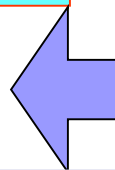

限制输出电压幅值

滞后补偿

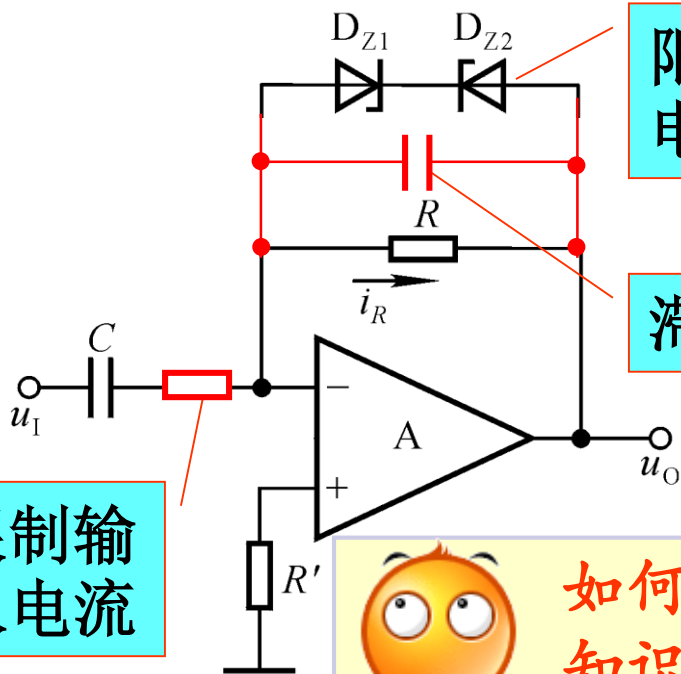



限制输入电流




如何基于同相比例运算电路的知识构成积分、微分运算电路？

五、对数运算电路和指数运算电路

 反比例运算电路: $u_O = -Ku_I$
 同比例运算电路: $u_O = K'u_I$

如何实现对数、指数运算?

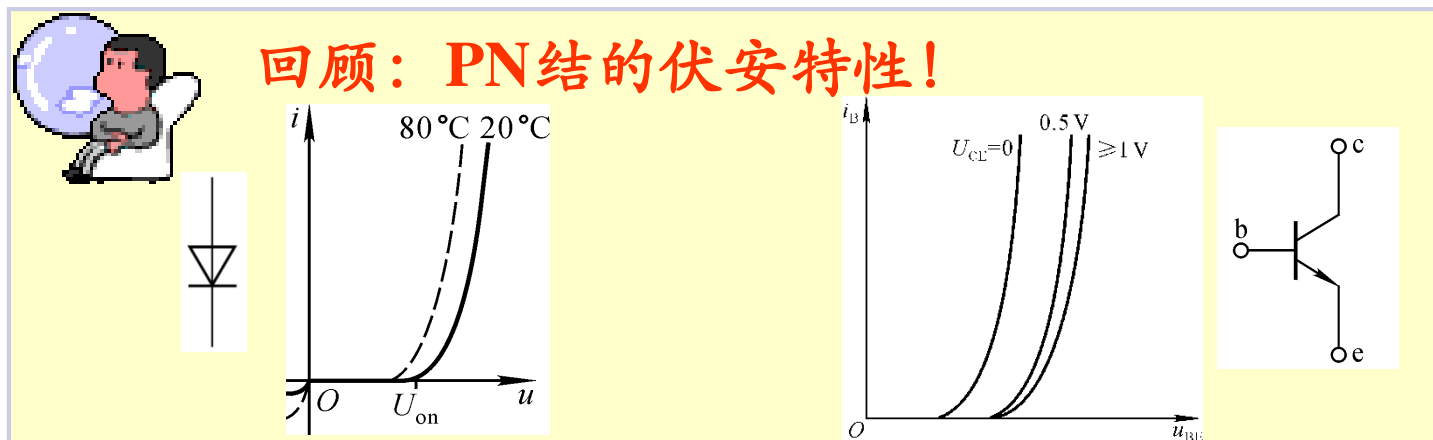
$KU \rightarrow Ke^U$ $KU \rightarrow K \ln U$




$$i = I_S \left(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1 \right) \approx I_S e^{\frac{u_D}{U_T}}$$

$$i_C \approx I_S e^{\frac{u_{BE}}{U_T}}$$

1. 对数运算

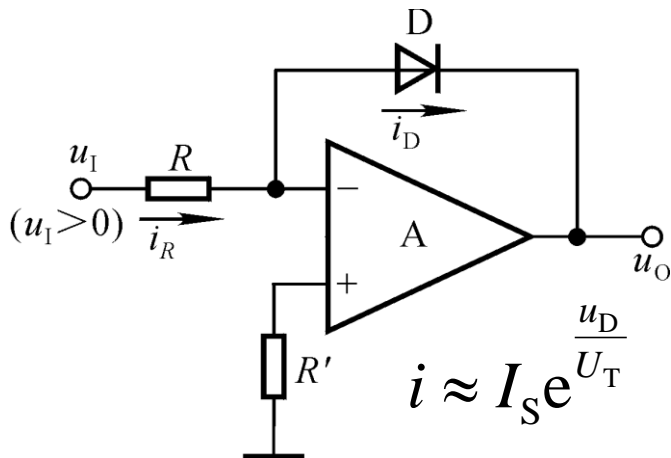
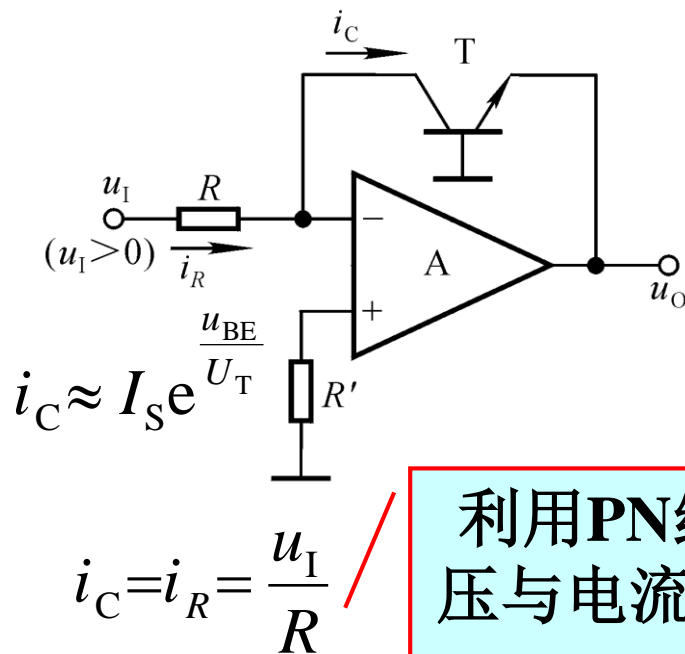
$$u_O = -u_D \approx -U_T \ln \frac{u_I}{I_S R}$$



$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$


利用PN结端电压与电流的关系

$$u_O = -u_{BE} \approx -U_T \ln \frac{u_I}{I_S R}$$

实用电路中常常采取措施消除 I_S 对运算关系的影响

- 1) 对输入电压的极性和幅值有何要求？
- 2) 缺点是什么？如何改进？

集成对数运算电路

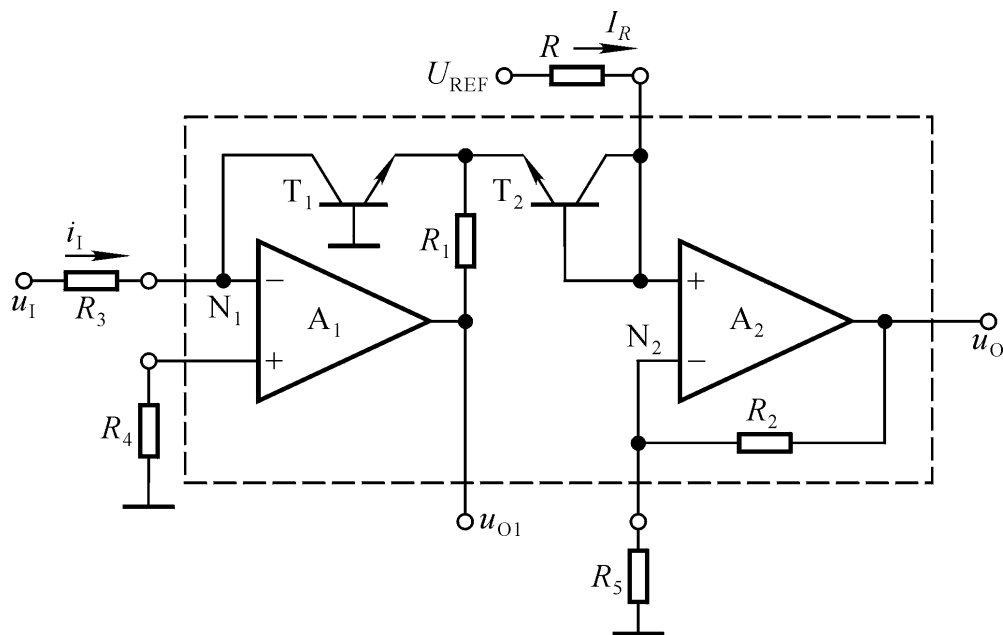

$$i_{C1} = i_{I1} = \frac{u_1}{R_3} \approx I_S e^{\frac{u_{BE1}}{U_T}}$$


$$u_{BE1} \approx U_T \ln \frac{u_1}{I_S R_3}$$

$$\text{同理, } u_{BE2} \approx U_T \ln \frac{I_R}{I_S}$$

$$u_{N2} = u_{P2} = u_{BE2} - u_{BE1} \approx -U_T \ln \frac{u_1}{I_R R_3}$$

$$u_O = (1 + \frac{R_2}{R_5}) u_{N2} \approx -(1 + \frac{R_2}{R_5}) U_T \ln \frac{u_1}{I_R R_3}$$

2. 指数运算电路

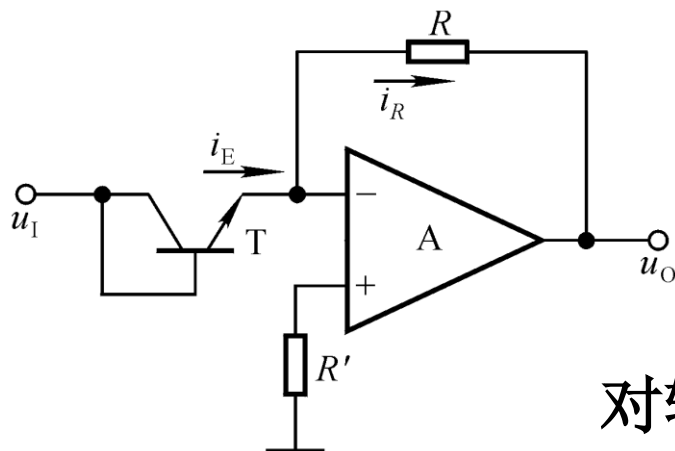


$$u_I = u_{BE} \quad i_R = i_E \approx I_S e^{\frac{u_I}{U_T}}$$

$$u_O = -i_R R \approx -I_S R e^{\frac{u_I}{U_T}}$$

对输入电压的极性和幅值有何要求？

3. 乘法、除法运算电路

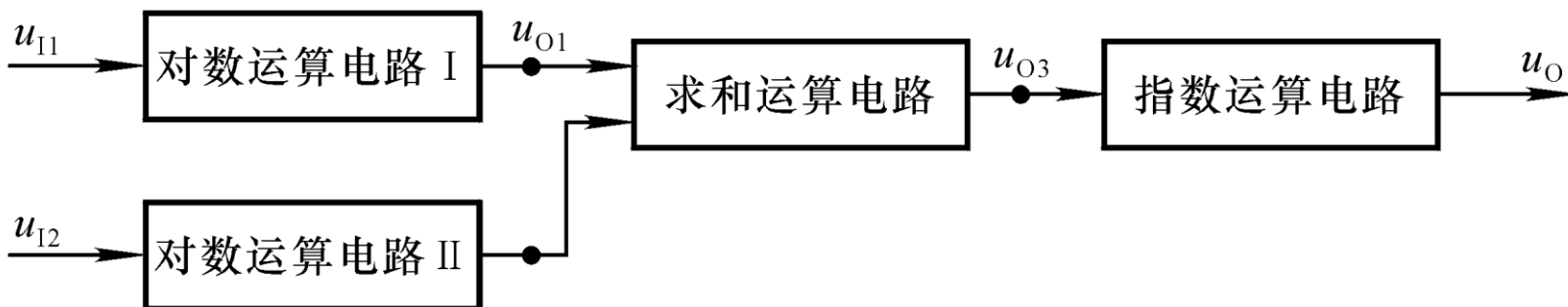


六、实现逆运算的方法


1. 电路的结构

为什么不标定
+、-?

运算电路必须引入负反馈!

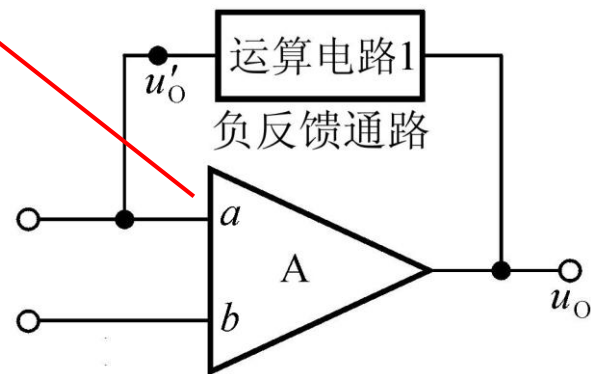

2. 例：利用积分运算实现微分运算

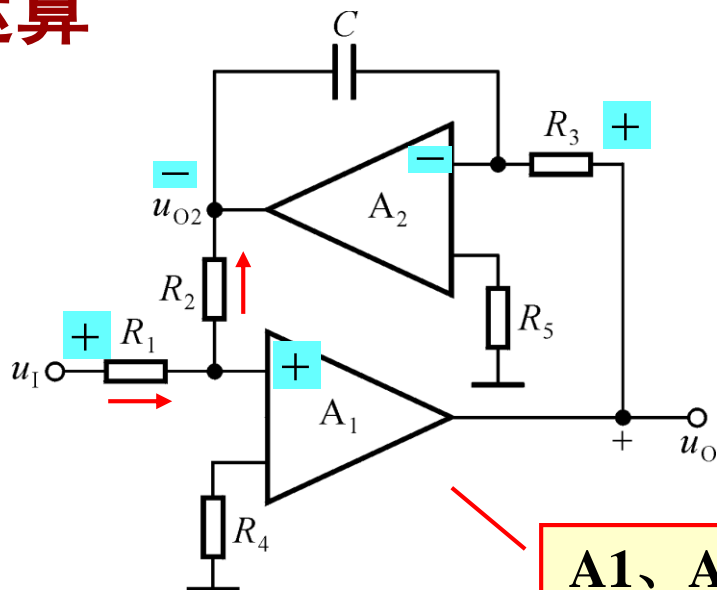

A1、A2输入
端极性?

$$u_{O2} = -\frac{1}{R_3 C} \int u_O dt$$


$$u_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} u_I$$

$$u_O = \frac{R_2 R_3 C}{R_1} \cdot \frac{du_I}{dt}$$

七、模拟乘法器及其在运算电路中的应用

1. 模拟乘法器简介

1) 变跨导型模拟乘法器的基本原理

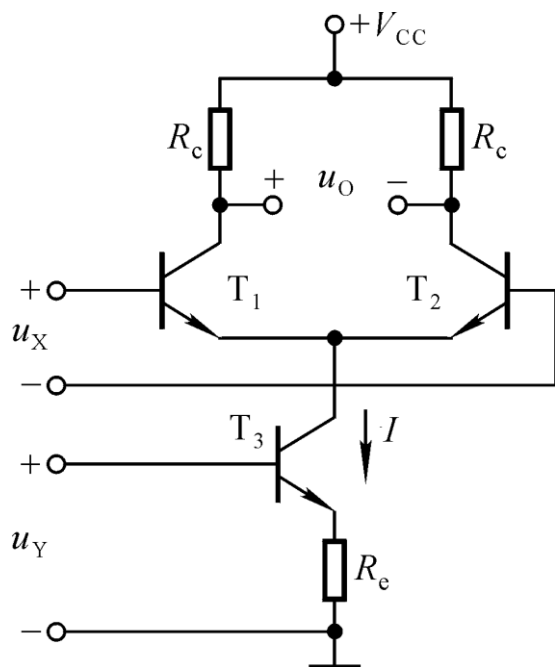

$$u_O = -(i_{C1} - i_{C2})R_c = -g_m R_c u_X$$


$$g_m = \frac{I_{EQ}}{U_T} = \frac{I}{2U_T} \quad I = \frac{u_Y - u_{BE3}}{R_e}$$

$$\text{若 } u_Y \gg u_{BE3}, \text{ 则 } g_m \approx \frac{u_Y}{2U_T R_e}$$


$$u_O \approx \frac{R_c}{2U_T R_e} \cdot u_X u_Y$$

实际电路需在多方面改进，如线性度、温度的影响、输入电压的极性等方面

2) 模拟乘法器的符号及等效电路

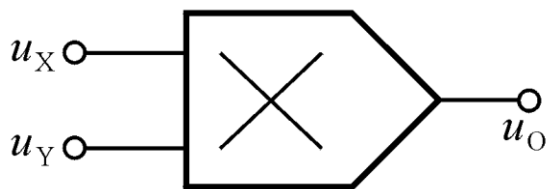


$$u_O = k u_X u_Y$$

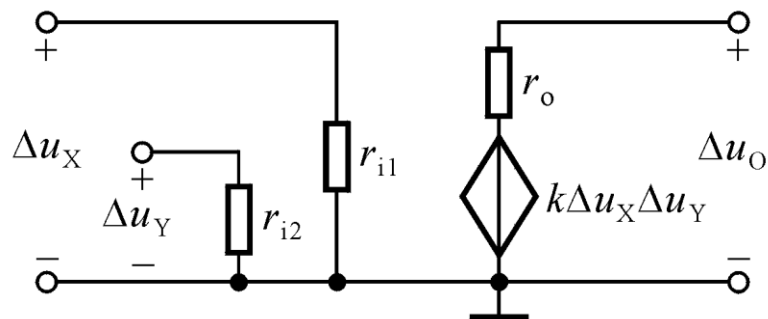

理想情况下， r_{i1} 、 r_{i2} 、 f_H 为无穷大，失调电压、电流及其温漂为0， r_o 为0， u_x 、 u_y 幅值频率变化时 k 值不变


有单象限、两象限和四象限之分

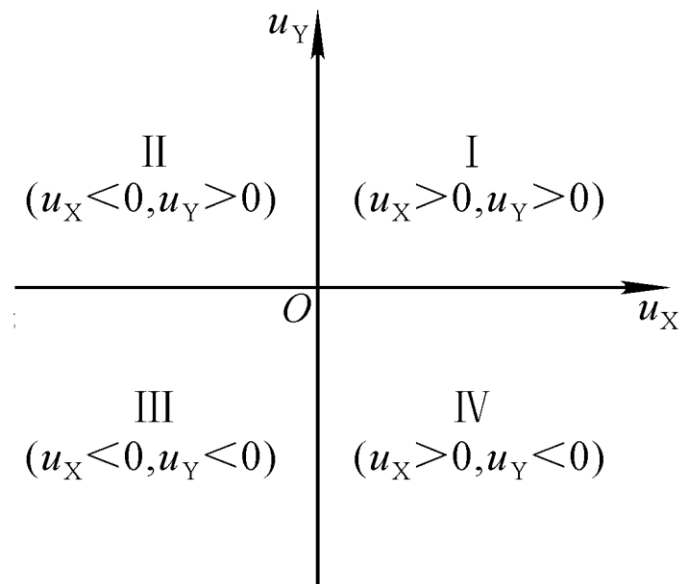

2. 在运算电路中的基本应用

1) 乘法运算

$$u_O = k u_{I1} u_{I2}$$

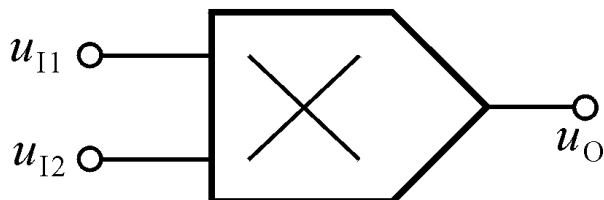


实际的模拟乘法器 k 常为
 $+0.1\text{V}^{-1}$ 或 -0.1V^{-1}

若 $k = +0.1\text{V}^{-1}$, $u_{I1} = u_{I2} = 10\text{V}$,

则 $u_O = 10\text{V}$

2) 乘方运算

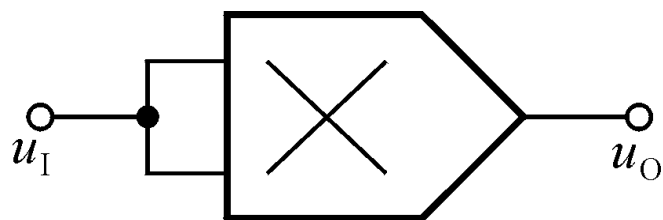

$$u_O = k u_I^2$$


若 $u_I = \sqrt{2} U_i \sin \omega t$

则 $u_O = 2k U_i^2 \sin^2 \omega t = k U_i^2 (1 - \cos 2\omega t)$

实现了对正弦波
电压的二倍频变换

3) 除法运算

运算电路中集成运放必须引入负反馈！

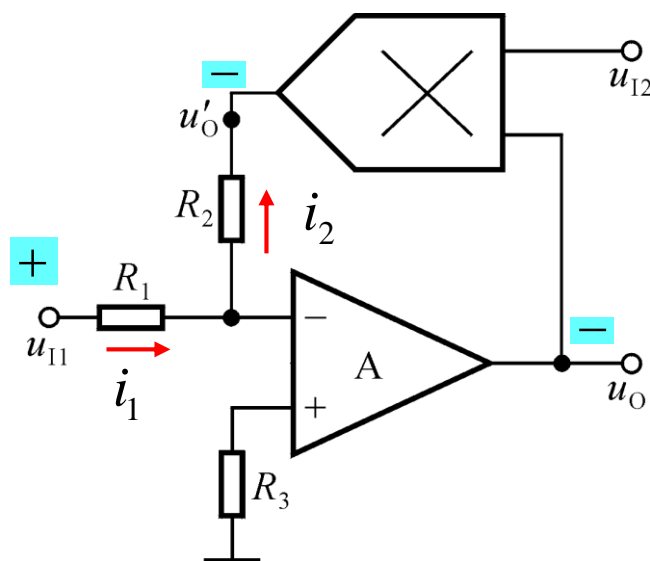

$$u_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{u_{I1}}{ku_{I2}}$$


为使电路引入的是负反馈， k 和 u_{I2} 的极性应如何？

$$i_1 = i_2 \quad \frac{u_{I1}}{R_1} = \frac{-u'_O}{R_2}$$

$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_{I1} = ku_{I2}u_O$$

若集成运放的同相输入端与反相输入端互换，则 k 和 u_{I2} 的极性应如何？

4) 开方运算

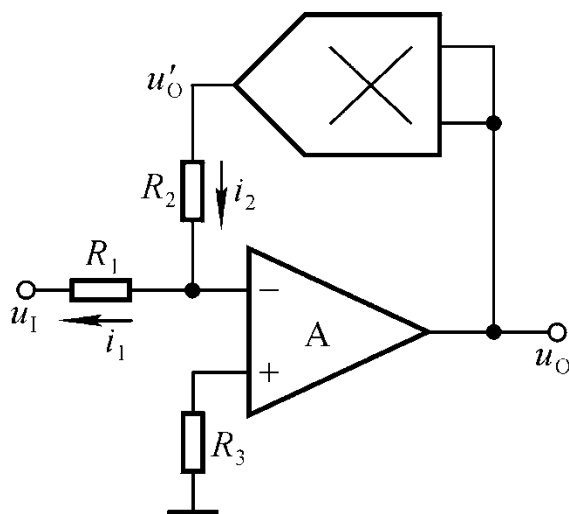

$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I = k u_O^2$$

$$|u_O| = \sqrt{-\frac{R_2}{k R_1} \cdot u_I}$$


若 $u_O > 0$ ，电路中 u_I 、 u_O 、 k 的极性是什么？为什么？

若 $u_O < 0$ ，则有何变化？

若集成运放的负反馈通路中为某种运算电路，则整个电路实现其逆运算，如除法运算电路、开方运算电路。

如何实现开三次方运算电路？

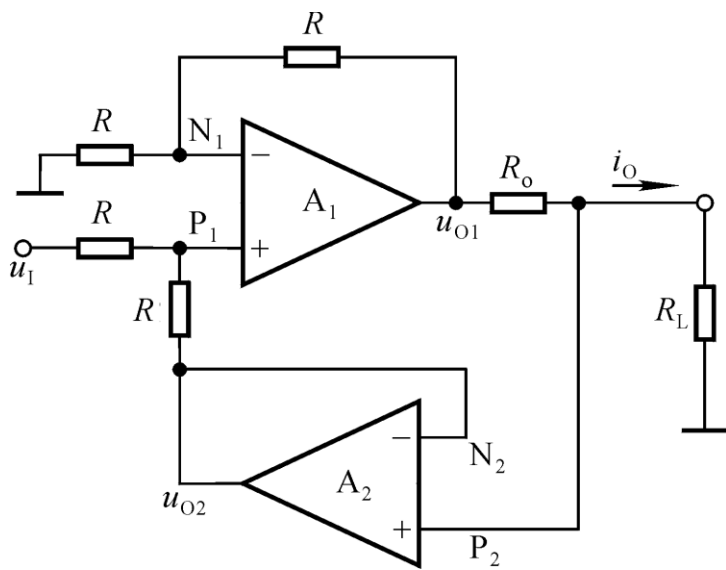
讨论一：分析以各集成运放为核心器件分别组成哪种基本运算电路，并求解各电路的运算关系。



$$i_O = f(u_I) = ?$$

$$u_O = f(u_I) = ? R_i = ? R_o = ?$$

该电路可等效成差分放大电路的哪种接法？与该接法的分立元件电路相比有什么优点？

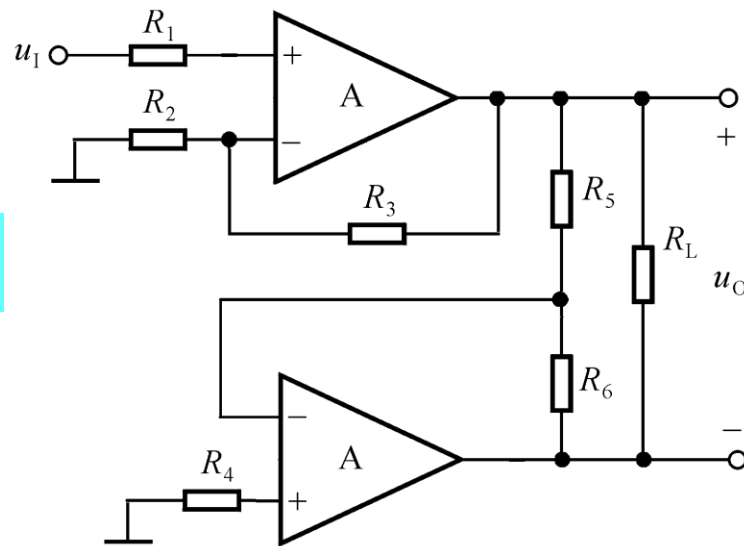


讨论二

求解图示电路

已知 $R_1=R_2$ ，求解 $u_O=f(u_I)=?$

二极管什么时候导通？什么时候截止？

$$u_O = |u_I|$$

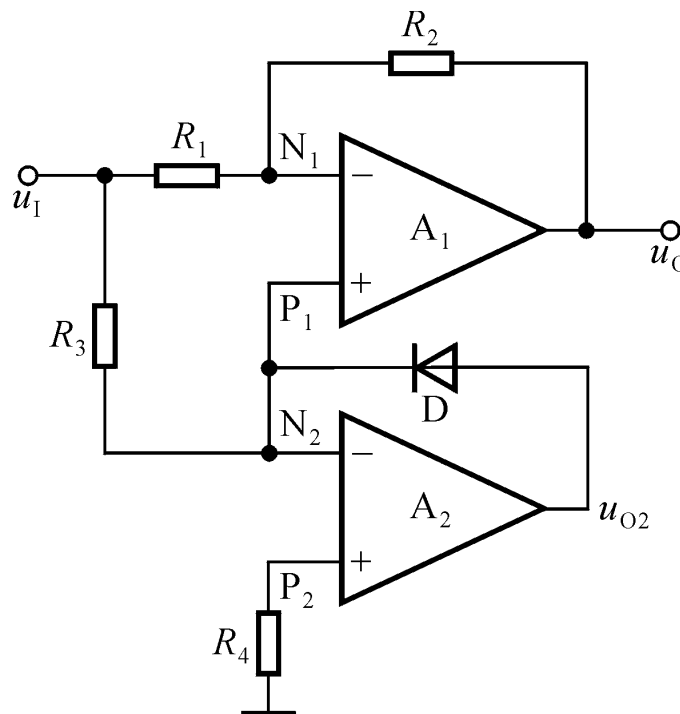

§ 6.2 有源滤波电路

一. 概述

二. 低通滤波器

三. 高通、带通、带阻滤波器

四. 状态变量型滤波器


一、概述

1. 滤波电路的功能

使指定频段的信号顺利通过，其它频率的信号被衰减

2. 滤波电路的种类


低通滤波器（LPF）

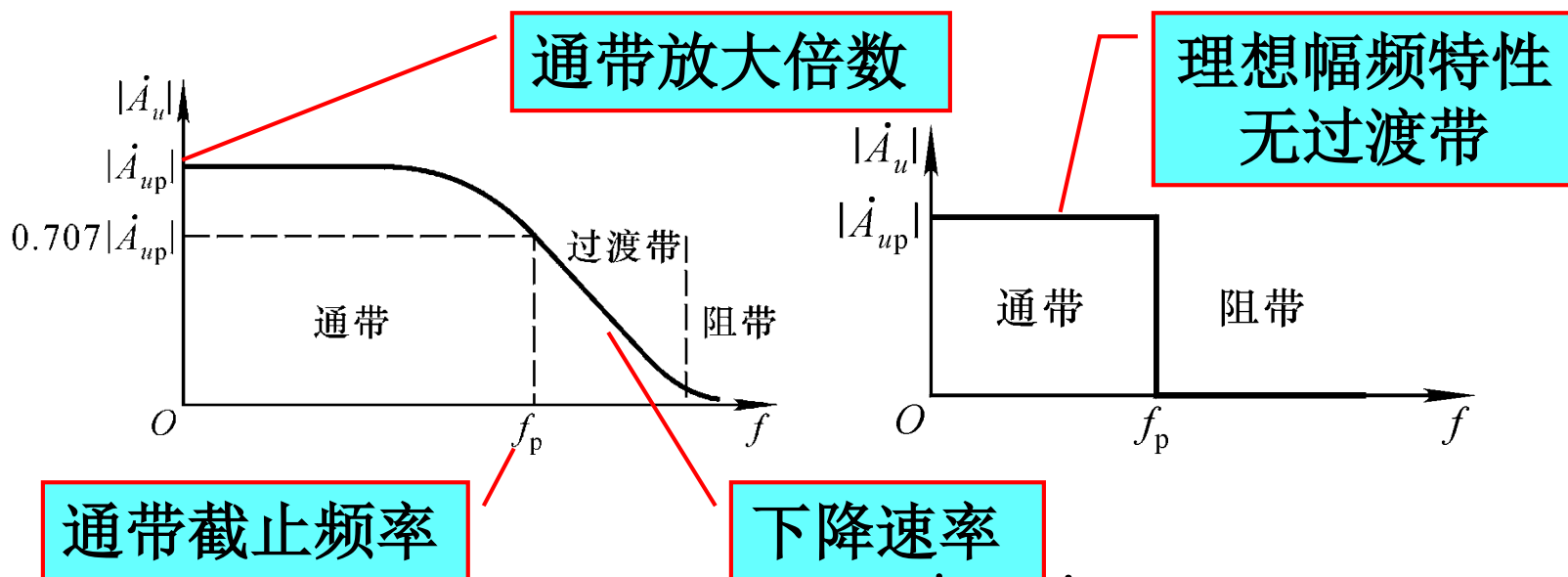


用幅频特性描述滤波特性，要研究 \dot{A}_{up} 、 $\dot{A}_u(f_p)$ 、下降速率

理想滤波器的幅频特性


高通滤波器 (HPF)

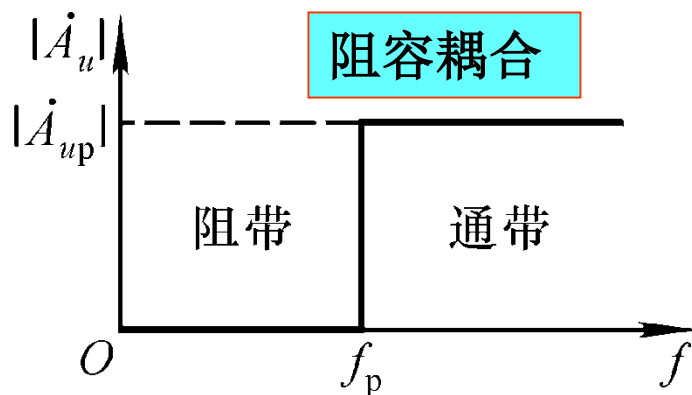


带通滤波器 (BPF)

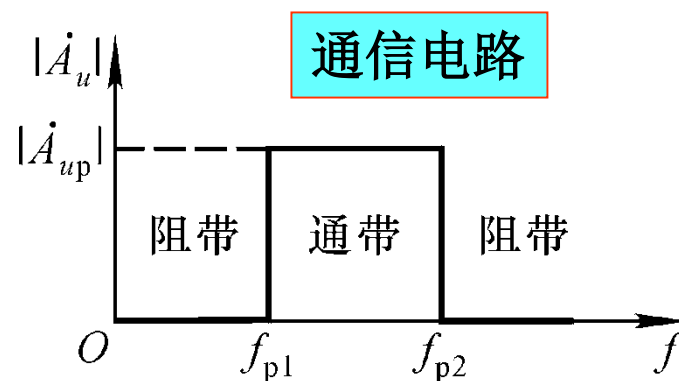



带阻滤波器 (BEF)

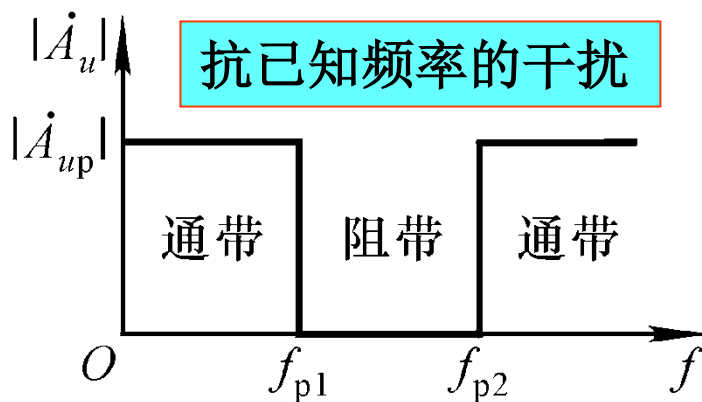

全通滤波器 (APF)

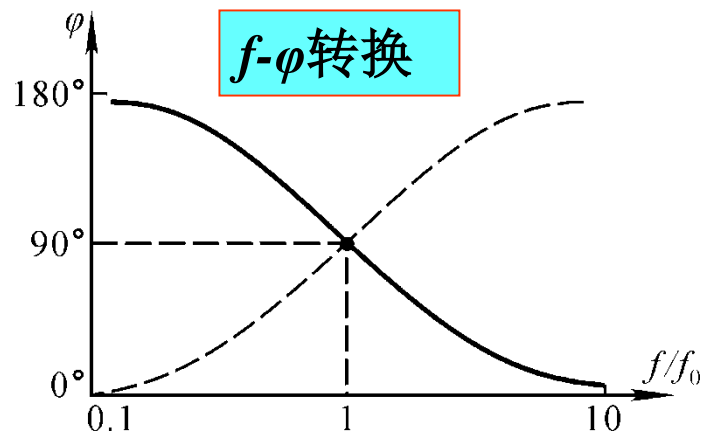

3. 无源滤波电路和有源滤波电路

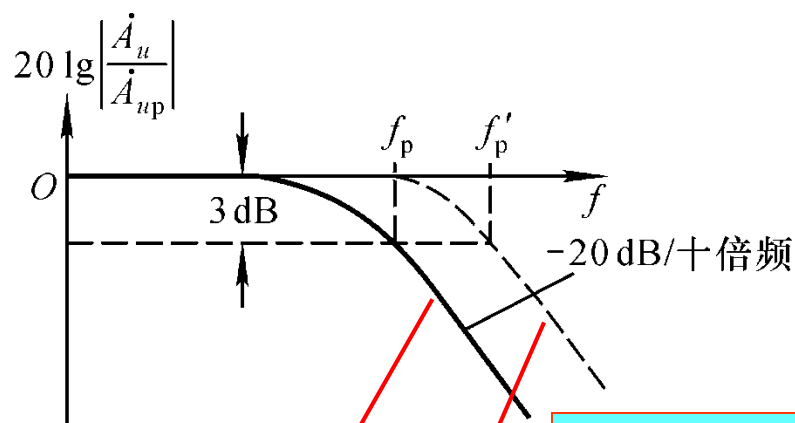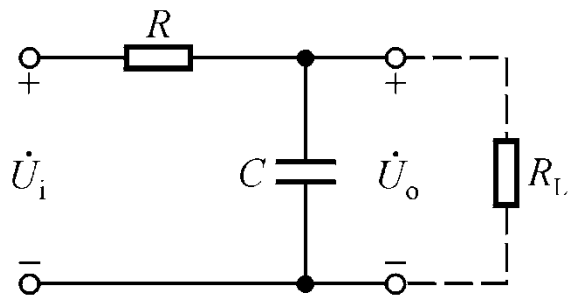

空载时

带负载时

负载变化，通带放大倍数和截止频率均变化。

空载: $\dot{A}_{up} = 1$ $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$


$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

带载: $\dot{A}_{up} = \frac{R_L}{R + R_L}$

$$f_p = \frac{1}{2\pi (R // R_L) C}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

有源滤波电路

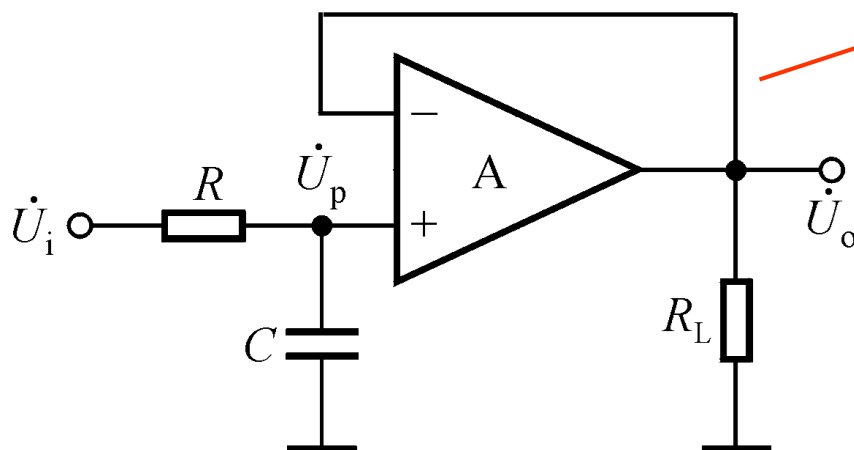

用电压跟随器
隔离滤波电路
与负载电阻


- 无源滤波电路的滤波参数随负载变化，可用于高电压大电流，如直流电源中的滤波电路；
- 有源滤波电路的滤波参数不随负载变化，可放大，是信号处理电路，其输出电压和电流的大小受到元件自身参数和供电电源的限制

4. 教学基本要求：电路识别、幅频特性的分析计算

二、低通滤波器

1. 同相输入

(1) 一阶电路

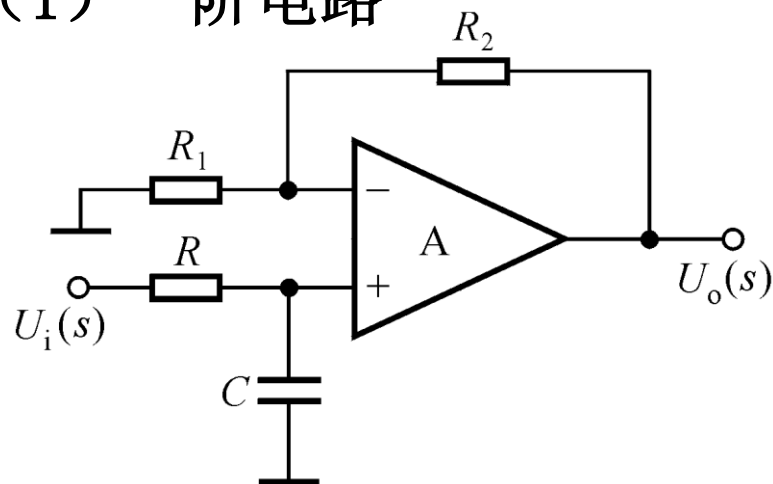

$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

频率趋于0时的放大倍数为通带放大倍数

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC}$$

决定于RC环节

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j\frac{f}{f_p}}$$

表明进入高频段的下降速率为-20dB/十倍频

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

经拉氏变换得传递函数



一阶LPF

➤ $s = j\omega$, 得传递函数

➤ 对LPF, 频率趋于0时的放大倍数即为通带放大倍数

1. 同相输入

(1) 一阶电路：幅频特性

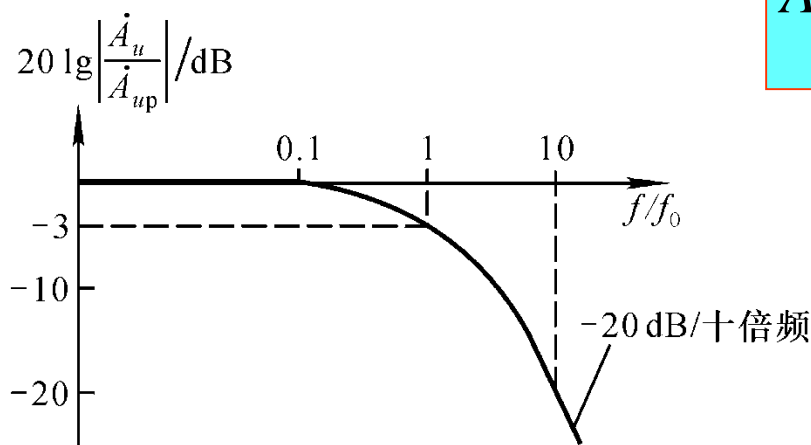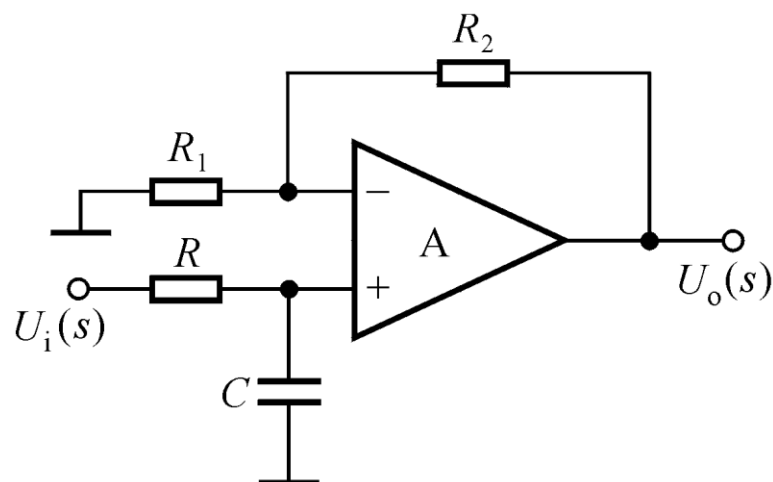

$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j\frac{f}{f_p}} \quad (f_p = \frac{1}{2\pi RC})$$

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

为了使过渡带变窄，需采用多阶滤波器，即增加 RC 环节。在 $A_u(s)$ 表达式分母中 s 的方次就是滤波器的阶数

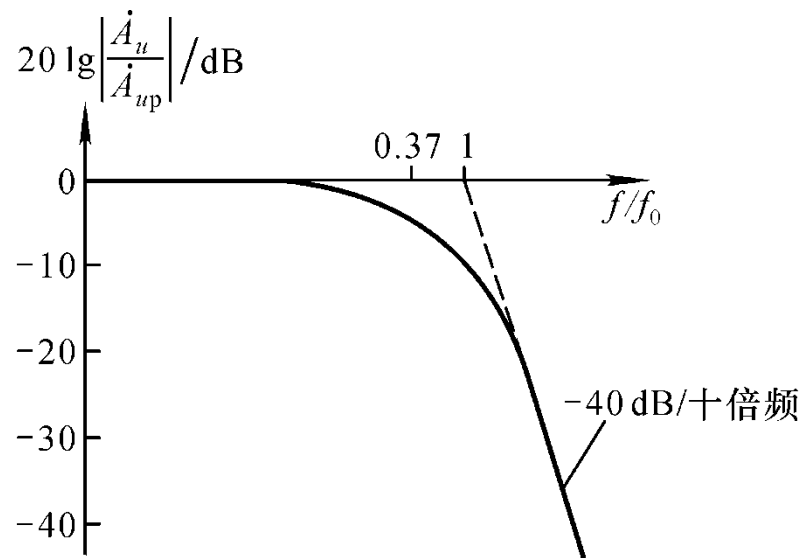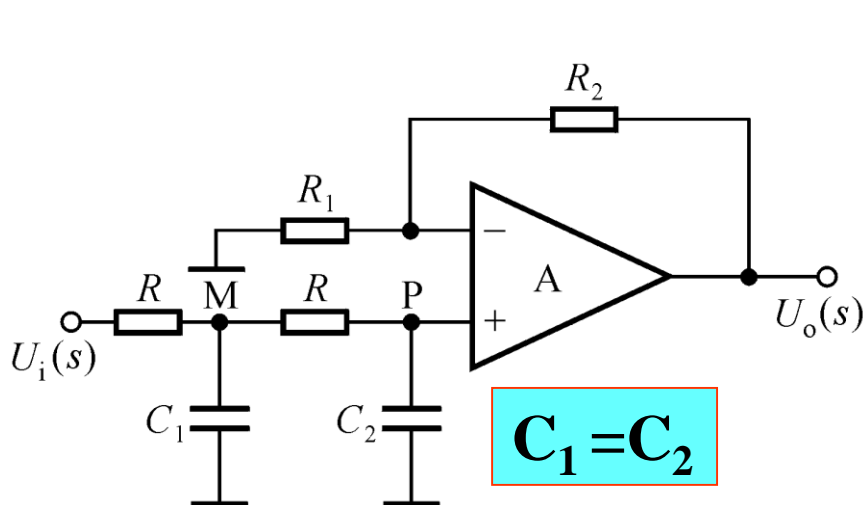(2) 简单二阶LPF

分析方法：电路引入了负反馈，具有“虚短、虚断”的特点，利用节点电流法求解输出电压与输入电压的关系



$$A_u(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 + 3sRC + (sRC)^2}$$


$$\dot{A}_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + 3j\frac{f}{f_0}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{特征频率}$$

$$\text{截止频率 } f_p \approx 0.37f_0$$

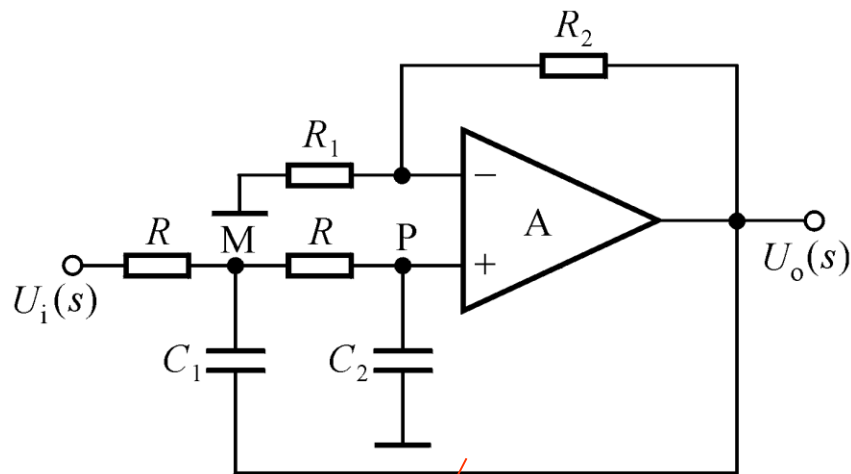(3) 压控电压源二阶LPF

为使 $f_p = f_0$ ，且在 $f = f_0$ 时幅频特性按 $-40\text{dB}/十倍频$ 下降。





引入正反馈

$f \rightarrow 0$ 时， C_1 断路，正反馈断开，放大倍数为通带放大倍数；

$f \rightarrow \infty$ ， C_2 短路，正反馈不起作用，放大倍数小 $\rightarrow 0$ ；

因而有可能在 $f = f_0$ 时放大倍数等于或大于通带放大倍数。
对于不同频率的信号正反馈的强弱不同

压控电压源二阶LPF的分析

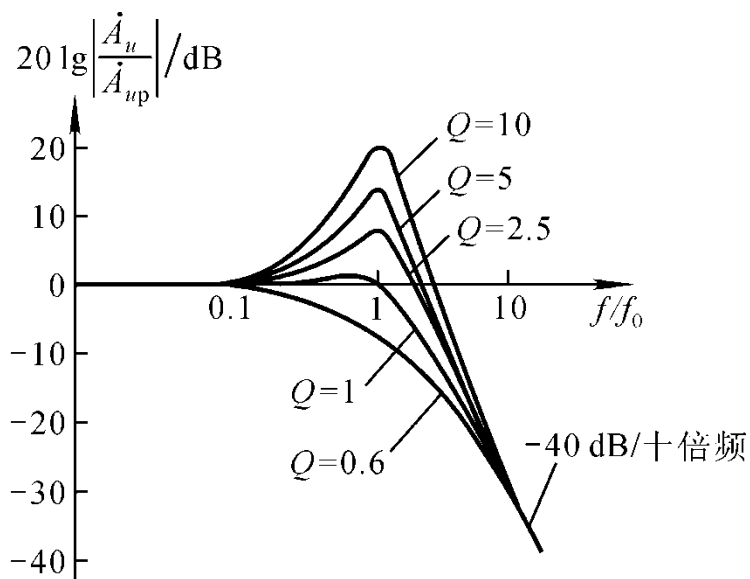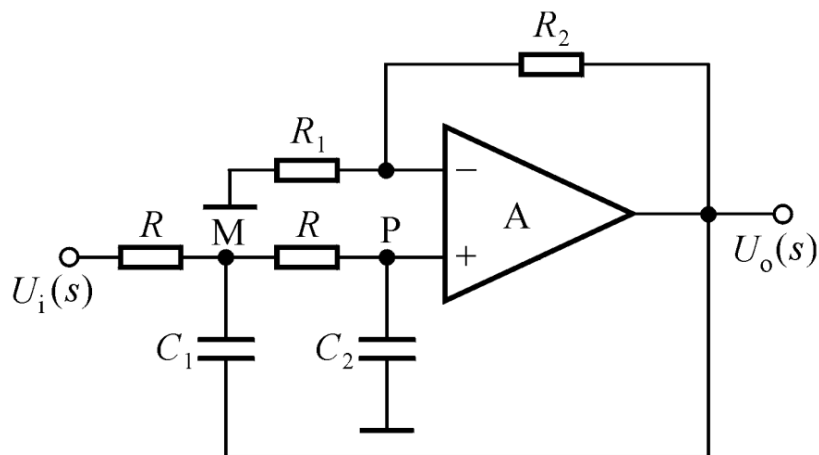

列P、M点的节点电流方程，
整理可得：



$$A_u(s) = \frac{A_{up}(s)}{1 + [3 - A_{up}(s)]sRC + (sRC)^2}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 - (\frac{f}{f_0})^2 + j[3 - \dot{A}_{up}]\frac{f}{f_0}}$$

$$f = f_0 \text{ 时, } |\dot{A}_u| = \left| \frac{\dot{A}_{up}}{3 - \dot{A}_{up}} \right| = |Q\dot{A}_{up}|$$

$$\text{当 } 2 < |\dot{A}_{up}| < 3 \text{ 时, } |\dot{A}_u|_{f=f_0} > |\dot{A}_{up}|$$

2. 反相输入低通滤波器

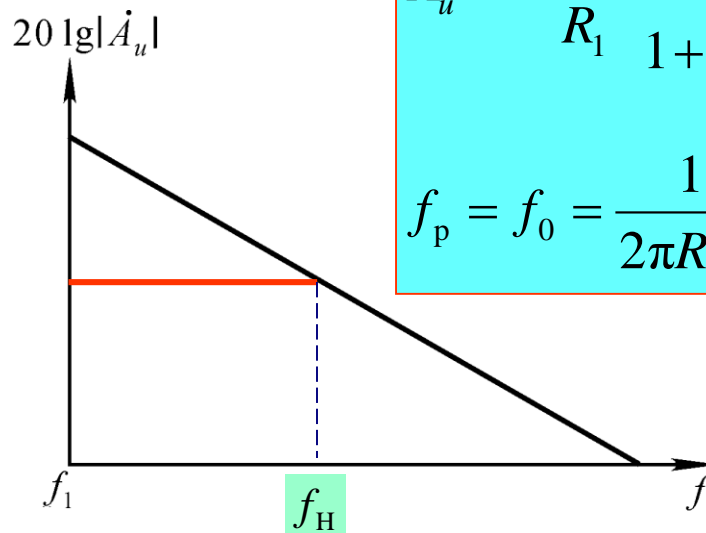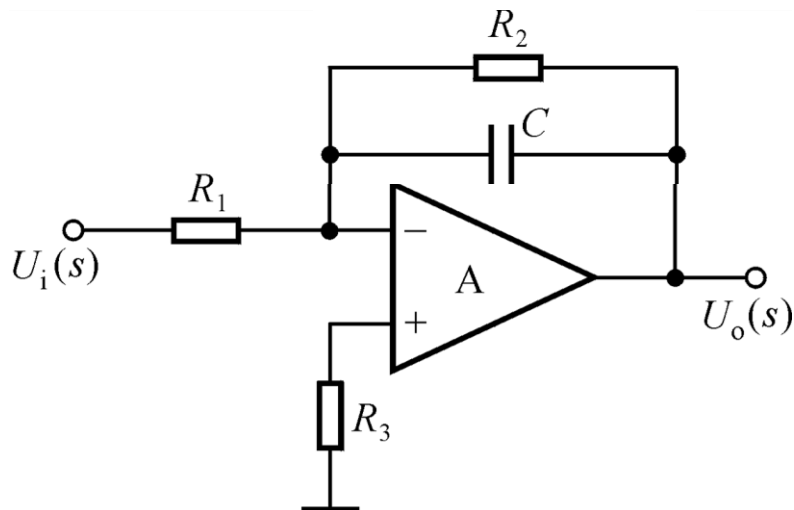

$$\dot{A}_u = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}$$

$$f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

积分运算电路的传递函数为

$$A_u(s) = -\frac{1}{sR_1C}, \text{ 即 } f \rightarrow 0, |\dot{A}_u| \rightarrow \infty。$$

加 R_2 后, $f \rightarrow 0$, C 断开, 通带放大倍数,

$$\dot{A}_{up} = -R_2/R_1$$

$$A_u(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sR_2C}$$


三、高通、带通、带阻有源滤波器

1. 高通滤波器 (HPF)

与LPF有对偶性，将LPF的电阻和电容互换，就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路

2. 带通滤波器 (BPF)

3. 带阻滤波器 (BEF)

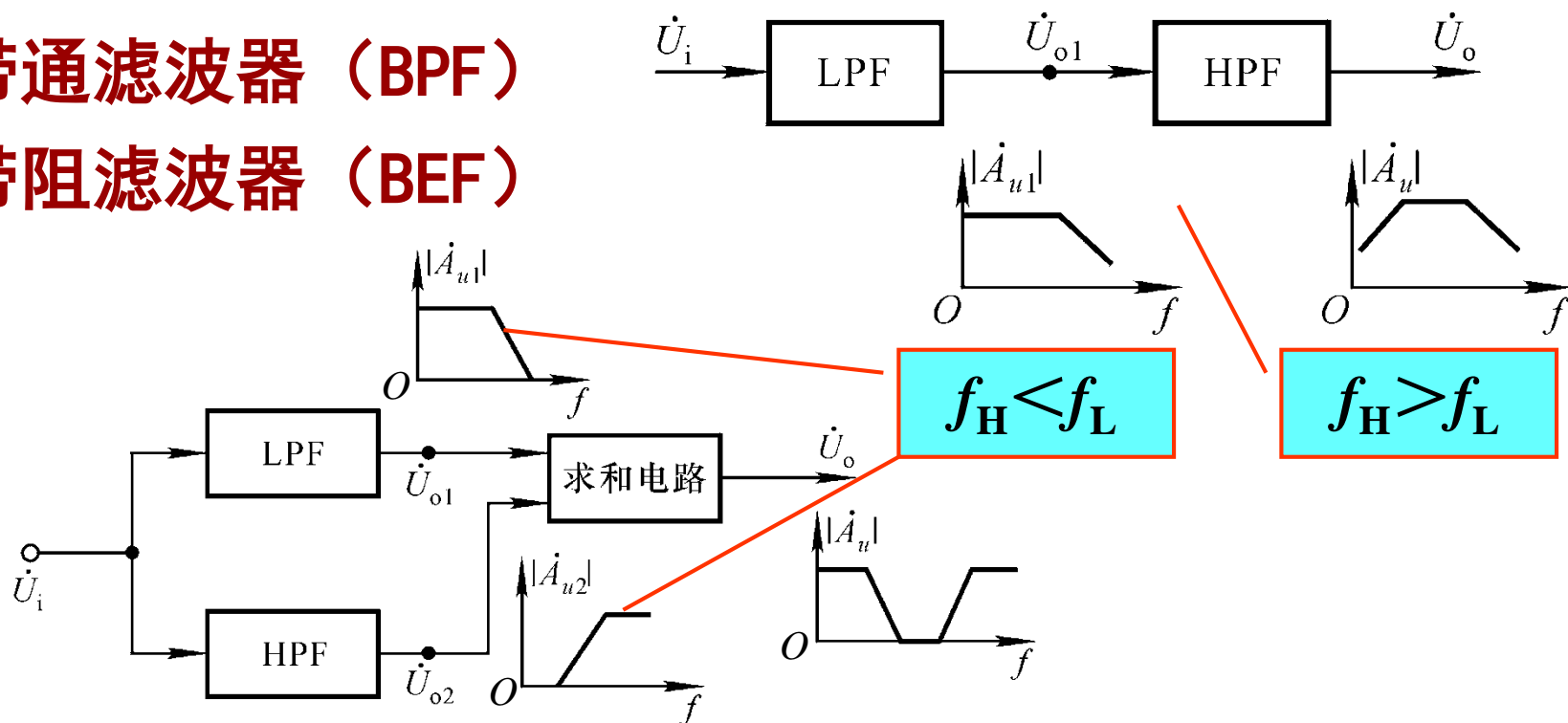


讨论

- 频率趋于零，电压放大倍数趋于通带放大倍数的滤波器有哪几种？
- 频率趋于无穷大，电压放大倍数趋于通带放大倍数的滤波器有哪几种？
- 频率趋于零，电压放大倍数趋于零的滤波器有哪几种？
- 频率趋于无穷大，电压放大倍数趋于零的滤波器有哪几种？

四、状态变量型滤波器


要点:

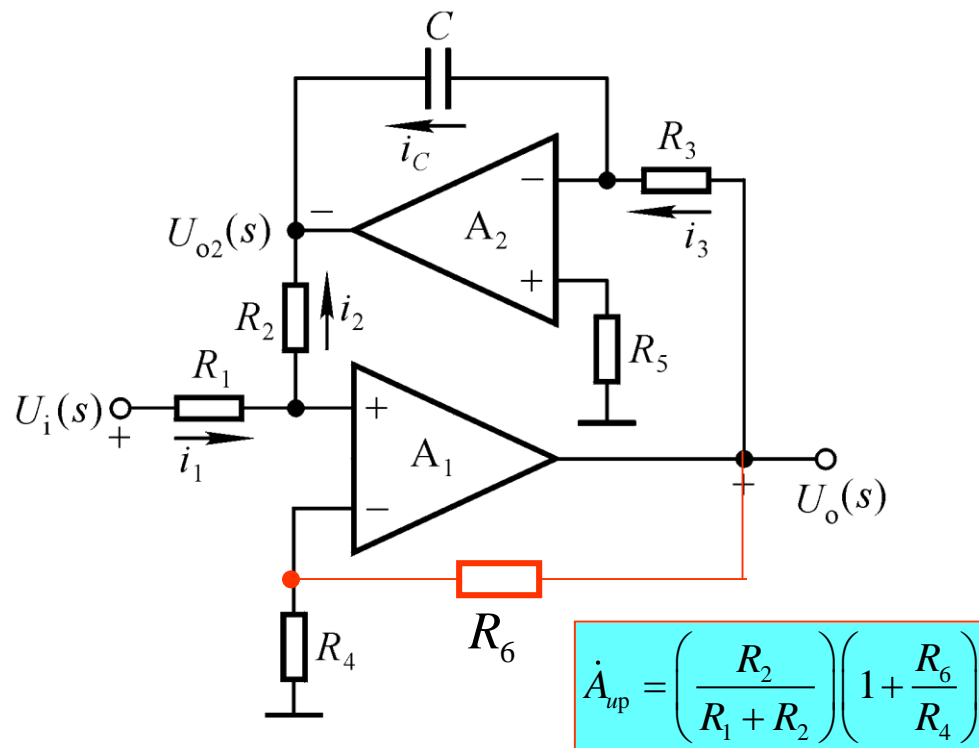- 将比例、积分、求和等基本运算电路组合成自由设置传递函数、实现各种滤波功能的电路，称为状态变量型滤波器
- 通带放大倍数决定于负反馈网络
- 利用“逆运算”方法



$f \rightarrow 0$ 时负反馈最强， A_1 输出电压 $\rightarrow 0$ ； $f \rightarrow \infty$ 时 C 相当于短路， A_2 输出电压 $\rightarrow 0$ ，电路开环， A_1 输出电压 $\rightarrow \pm U_{OM}$ ，工作到非线性区；需引入负反馈决定通带放大倍数

四、状态变量滤波器 二阶电路的组成

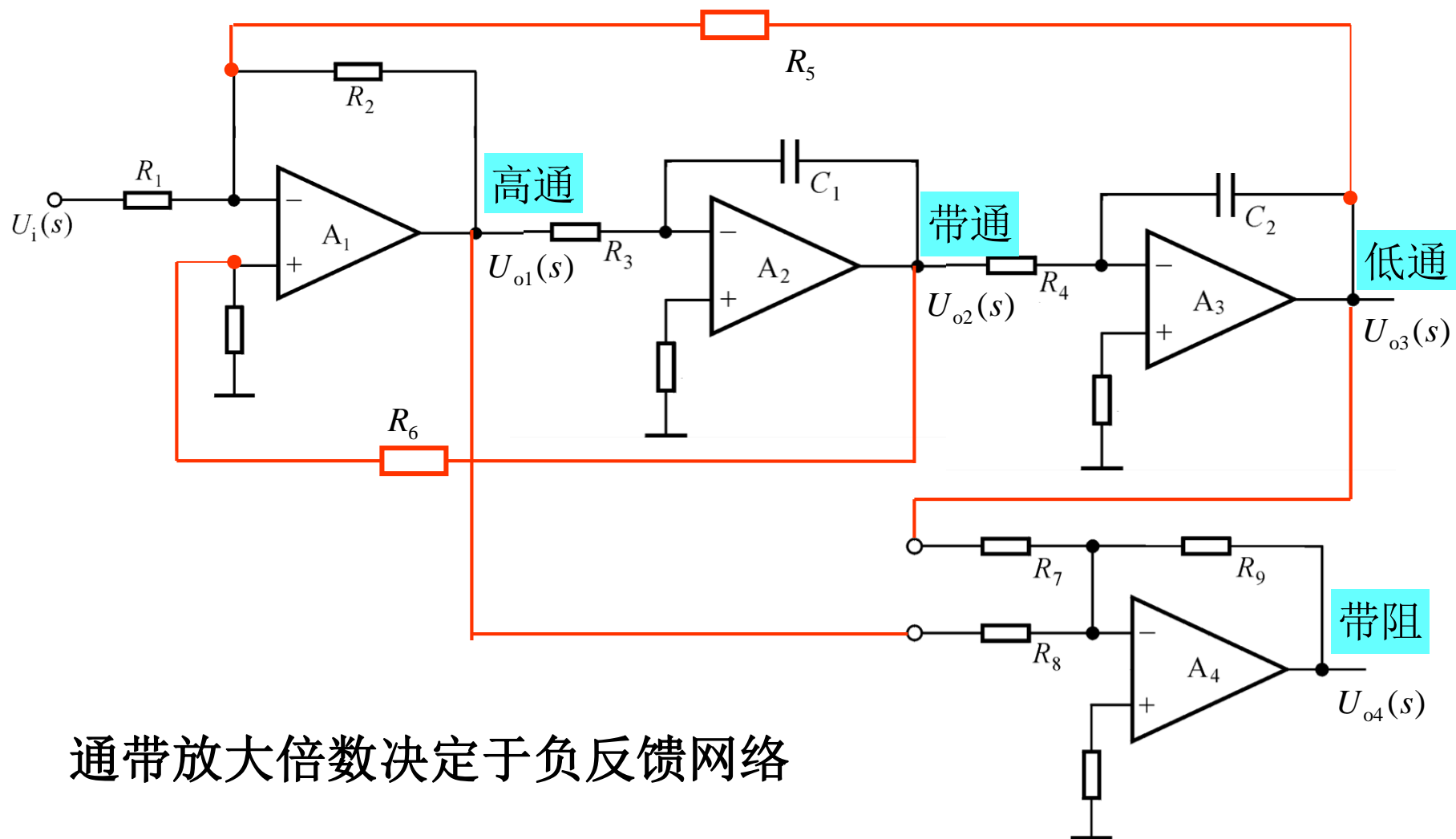

通带放大倍数决定于负反馈网络

运算电路与有源滤波器的比较

■ 相同之处

- 电路中均引入深度负反馈，因而集成运放均工作在线性区
- 均具有“虚短”和“虚断”的特点，均可用节点电流法求解电路

■ 不同之处

- 运算电路研究的是时域问题，有源滤波电路研究的是频域问题；测试时，前者是在输入信号频率不变或直流信号下测量输出电压与输入电压有效值或幅值的关系，后者是在输入电压幅值不变的情况下测量输出电压幅值与输入电压频率的关系
- 运算电路用运算关系式描述输出电压与输入电压的关系，有源滤波器用电压放大倍数的幅频特性描述滤波特性

讨论 图示电路是哪种有源滤波器？

