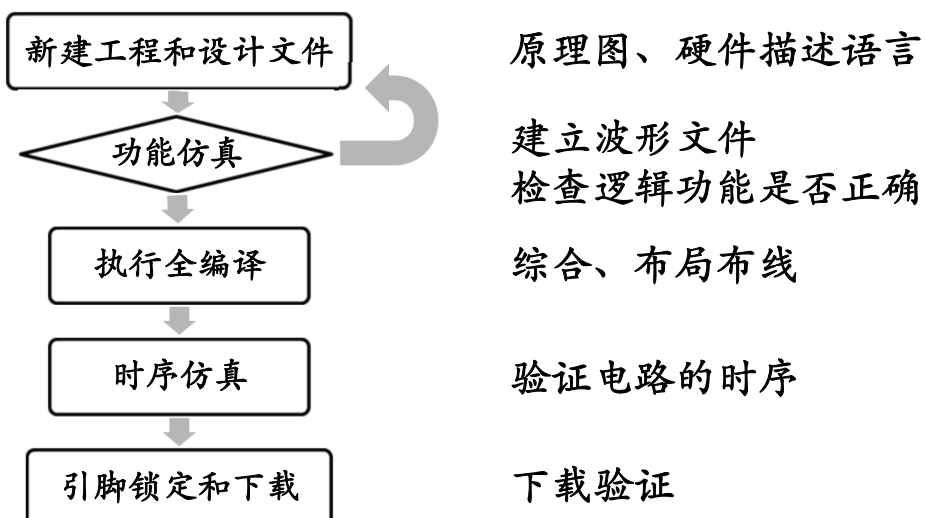





## EDA讲座2

- 👉 时序仿真和层次化设计
- 👉 硬件描述语言2
- 👉 EDA作业二

### 设计流程



## 二选一数据选择器

 

a	b	c	y
X	X	0	a
X	X	1	b


3

## 1.时序仿真

在全编译之后验证设计的时序性能

- 打开波形文件\* .VWF ， 修改激励  
Edit → Set End Time: 10ns ~ 100us
- 在Simulation → Options中指定仿真工具  
选择 QuartusII Simulator
- 执行时序仿真 Simulation → Run timing Simulation
- 观察仿真结果

4

 

5

## 2.封装元件和层次化设计

- 封装成同名的元件符号


**File→Creat/Update →Creat Symbol Files For Current File**

- 新建原理图，添加封装好的元件mux21
- 绘图后，将原理图命名为mux4\_21并保存
- 将其设定为顶层文件：


导航栏**Files**页签：选中mux4\_21.bdf，

**右键菜单Set as Top-level Entity**

导航栏**Hierarchy**页签：顶层文件即改为mux4\_21

 


编译后导航栏中的层次：

 

6

## 扩展：4位二选一

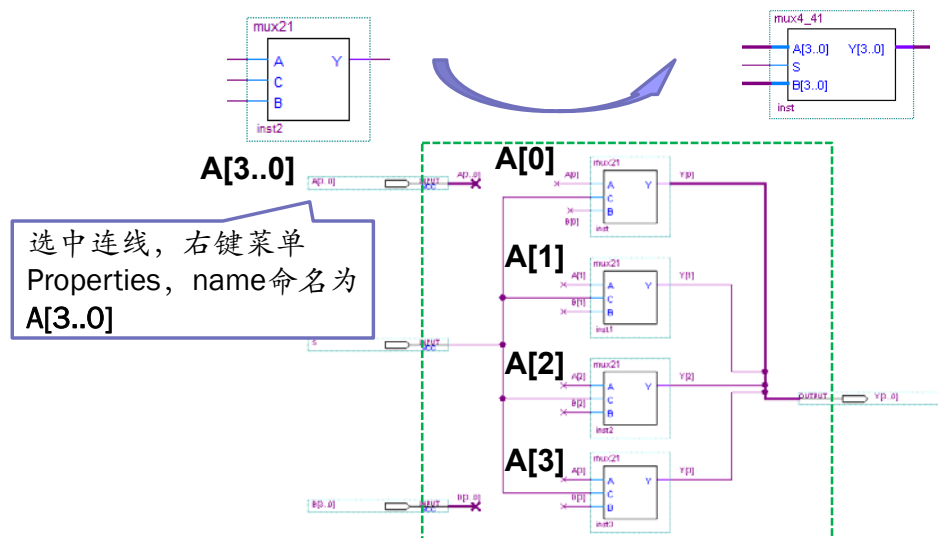

7

## 扩展：4位二选一




```

module mux4_21 (A,B,S,Y);
  input [3:0] A;
  input [3:0] B;
  input S;
  output [3:0] Y;


  reg [3:0] Y;

  always @ (A,B,S)
  begin
    if (S==0) Y<=A;
    else Y<=B;
  end
endmodule

```

 

## 扩展：四选一

 


```

module mux41 (d0,d1,d2,d3,a0,a1,y):
  input d0,d1,d2,d3,a0,a1;
  output y;
  reg y;

  always @ (d0,d1,d2,d3,a0,a1)
  begin
    case ({a1,a0})
      2'b00: y<=d0;
      2'b01: y<=d1;
      2'b10: y<=d2;
      2'b11: y<=d3;
    endcase
  end
endmodule

```

拼接运算符{ }

 

## 3.硬件描述语言2

### 一、组合电路（以二选一为例）

1. 电路模块的基本结构
2. 电路模块的描述方式

### 二、测试平台

### 三、时序电路



1. 同步复位和异步复位的D触发器
2. 状态机

不写全所有分支未加**default**语句带来的问题:


```
module mux21 (a,b,c,y);
  input a,b,c;
  output y;

  reg y;

    always @ (a,b,c)
  begin
    if (c==0) y<=a;
    //else y<=b;
  end
endmodule
```




电平触发的D锁存器

 

使用不完整的条件语句，产生了时序电路

## 测试平台 (Testbench)


- 为系统设计提供激励的HDL描述
- 测试和观察在此激励下的响应

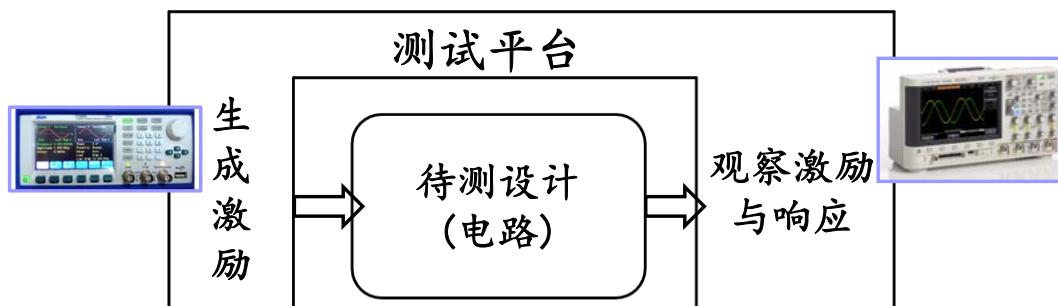

## 电路文件vs.测试文件

测试文件add\_tb.v

电路文件add.bdf/add.v

 

```
`timescale 10ns/1ns
module add_tb;
  wire [2:0]so;
  wire F;
  reg [1:0]a,b;
  reg k;
  add u1(.A(a),.B(b),.K(k),.SY(so),.flag(F));
  initial
  begin
    a=00;b=00;k=0;
    #20 a=00;b=01;k=0;
    #20 a=00;b=10;k=0;
    #20 a=00;b=11;k=0;
    #20 a=01;b=00;k=0;
    #20 a=01;b=01;k=0;
    #20 a=01;b=10;k=0;
    #20 a=01;b=11;k=0;
    #20 a=10;b=11;k=1;
    #20 a=11;b=00;k=1;
    #20 a=11;b=01;k=1;
    #20 a=11;b=10;k=1;
    #20 a=11;b=11;k=1;
  end
  initial
  begin
    $monitor ("k=%d a=%d b=%d so=%d F=%d",k,a,b,so,F);
  end
endmodule
```

## 测试文件的结构

```
`timescale 10ns/1ns
module add_tb;
  wire [2:0]so;
  wire F;
  reg [1:0]a,b;
  reg k;
  add u1(.A(a),.B(b),.K(k),.SY(so),.flag(F));
  initial
  begin
    a=00;b=00;k=0;
    #20 a=00;b=01;k=0;
    #20 a=00;b=10;k=0;
    #20 a=00;b=11;k=0;
    #20 a=01;b=00;k=0;
    #20 a=01;b=01;k=0;
    #20 a=01;b=10;k=0;
    #20 a=01;b=11;k=0;
    #20 a=10;b=11;k=1;
    #20 a=11;b=00;k=1;
    #20 a=11;b=01;k=1;
    #20 a=11;b=10;k=1;
    #20 a=11;b=11;k=1;
  end
  initial
  begin
    $monitor ("k=%d a=%d b=%d so=%d F=%d",k,a,b,so,F);
  end
endmodule
```

仿真时间单位/仿真精度

端口声明


实例引用被测模块  
(引入待测设计)

产生激励


★★输出仿真数据  
(观察激励与响应)

## 常用激励

### ■ 由一组指定值组成的波形 (1)

 

### ■ 由一组指定值组成的波形 (2)

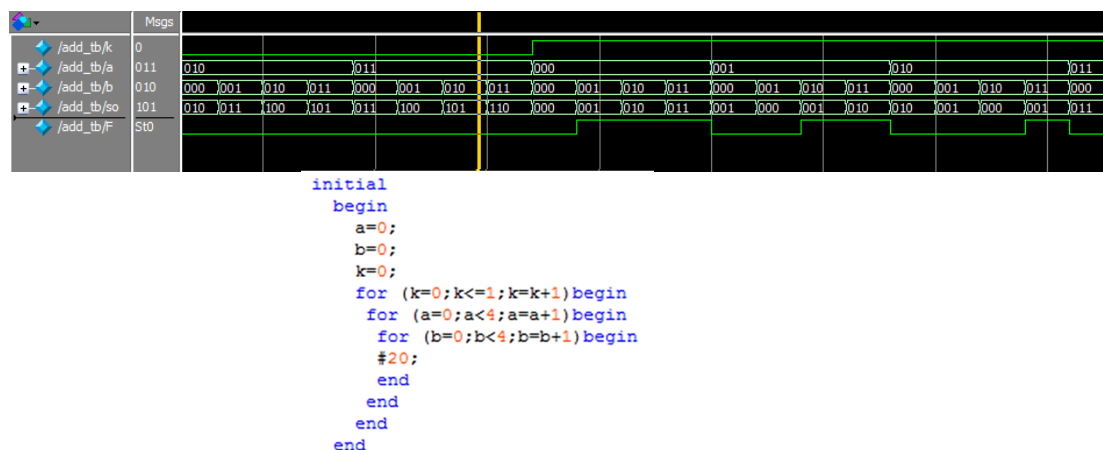



- 不断重复的波形，如时钟波形  
时钟激励的几种写法

```
always #2 clk=~clk; 1
```


```
parameter Tburst=100,Ton=2,Toff=2;
initial
begin
  repeat (Tburst)
  begin
    #Toff clk=1'b1;
    #Ton  clk=1'b0;
  end
end 3
```

```
parameter tON=2,tOFF=2;
always
begin
  #tON clk=0;
  #tOFF clk=1;
end 2
```



## 验证结果

- 波形

 

- 数据

```
# k=0 a=2 b=3 so=5 F=0
# k=0 a=3 b=0 so=3 F=0
# k=0 a=3 b=1 so=4 F=0
# k=0 a=3 b=2 so=5 F=0
# k=0 a=3 b=3 so=6 F=0
# k=1 a=0 b=0 so=0 F=0
# k=1 a=0 b=1 so=1 F=1
# k=1 a=0 b=2 so=2 F=1
# k=1 a=0 b=3 so=3 F=1
# k=1 a=1 b=0 so=1 F=0
# k=1 a=1 b=1 so=0 F=0
# k=1 a=1 b=2 so=1 F=1
# k=1 a=1 b=3 so=2 F=1
# k=1 a=2 b=0 so=2 F=0
# k=1 a=2 b=1 so=1 F=0
# k=1 a=2 b=2 so=0 F=0
```




# Quartus II & Modelsim 联合仿真流程

参见网络学堂“EDA视频V”  
——熟悉流程、设置步骤
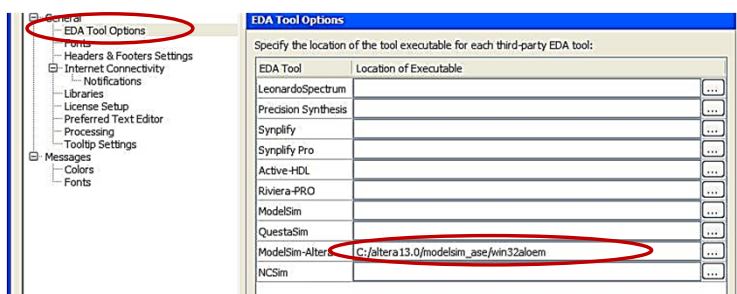
## 准备工作

- 检查第三方仿真工具Modelsim

Tools→Options窗口中，EDA Tool Options 中修改路径如下：



**C:\Altera\13.0\modelsim\_ase\win32aloem**


## 准备工作（续）

- 电路设计和测试文件  
如：\*.v和testbench.v
- 也可以使用模板生成测试文件\*.vt
  - ☞ 执行Processing→Start→Start TestBench Template Writer
  - ☞ 生成的模板文件存放路径：project文件夹中/simulation/modelsim/\*.vt
  - ☞ 打开并修改\*.vt文件
 
## 新建工程

- 新建project，新建或加载电路文件和测试文件，并选中第三方仿真工具


Processing→Start→Start Analysis and Sythesis Tools →Netlist Viewers →RTL Viewer




# 关联仿真

## ■ 仿真设置, **Assignments→Settings**

- ✎ 仿真工具
- ✎ 语言及仿真步长
- ✎ 设置并添加测试文件

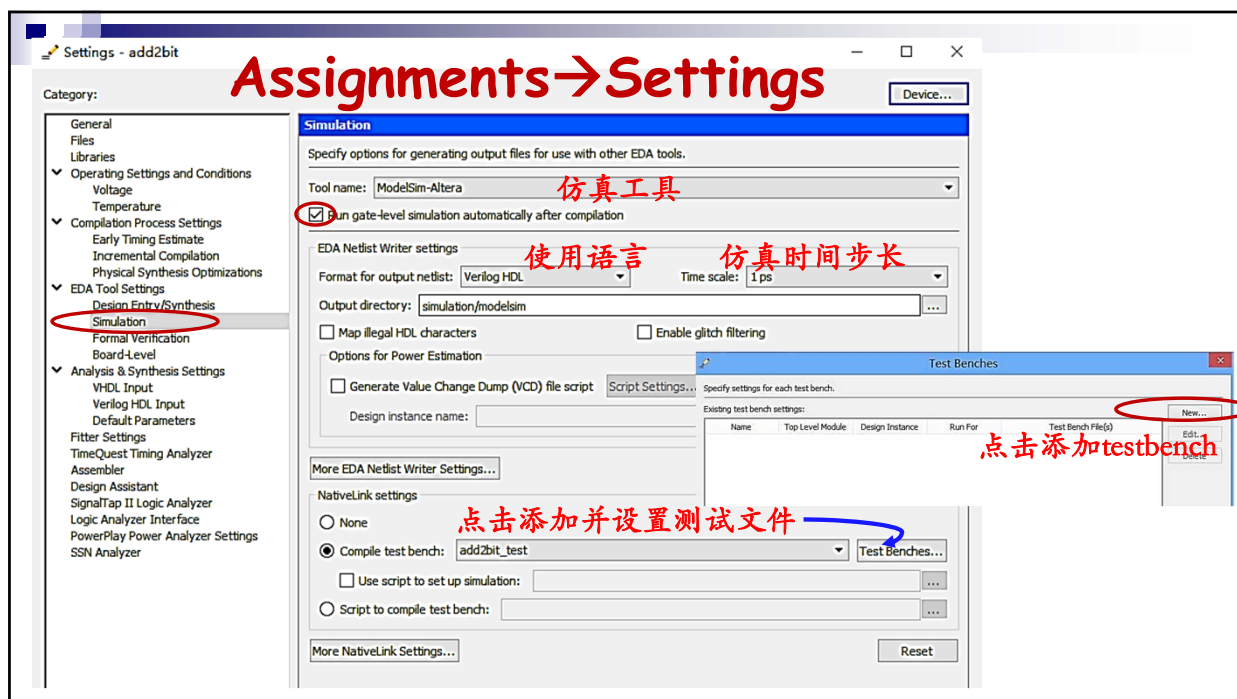


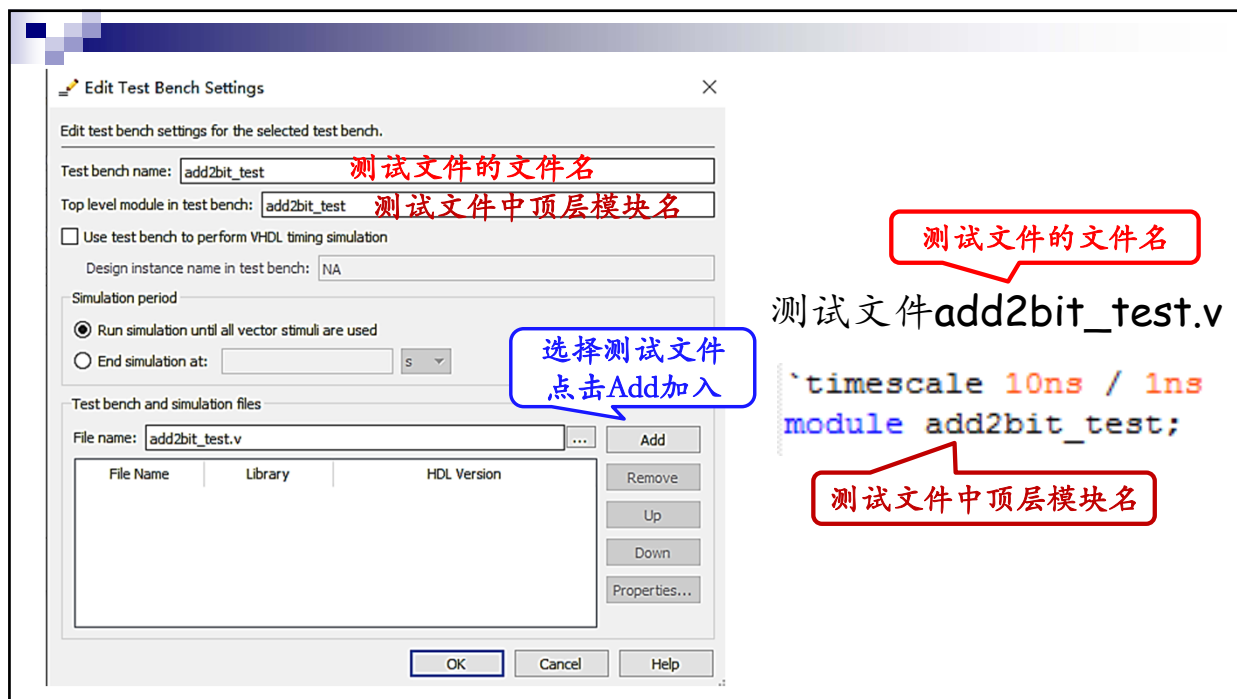

## 执行功能仿真

- **Settings**页中，点击**More EDA Netlist Writer Settings...**“生成功能仿真所需网表文件”设置为**ON**

- 设置完成后全编译并启动 **modelsim**

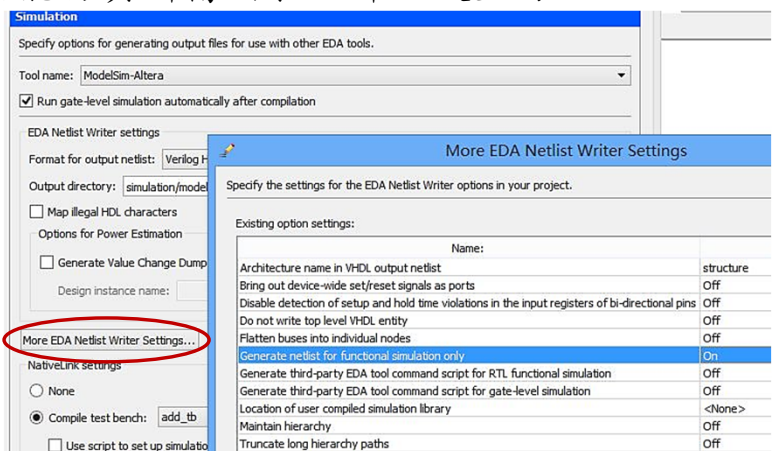


## 执行时序仿真

- Settings页中，点击More EDA Netlist Writer Settings... “生成功能仿真所需网表文件” 设置为OFF
- 设置完成后全编译并启动modelsim



## EDA作业二

 


## 实验任务:

- 在可编程逻辑器件上实现一个运算电路，以实现 $S=M+N$ 。  
(M、N为3位有符号数)  
运算数输入：拨码开关、按键  
运算结果显示：数码管、发光二极管
- 任务分解：
  - ✓ 二进制运算器
  - ✓ 4位数码管驱动电路

## 任务：二进制运算器（原理图）

自下而上的模块化、层次化的设计

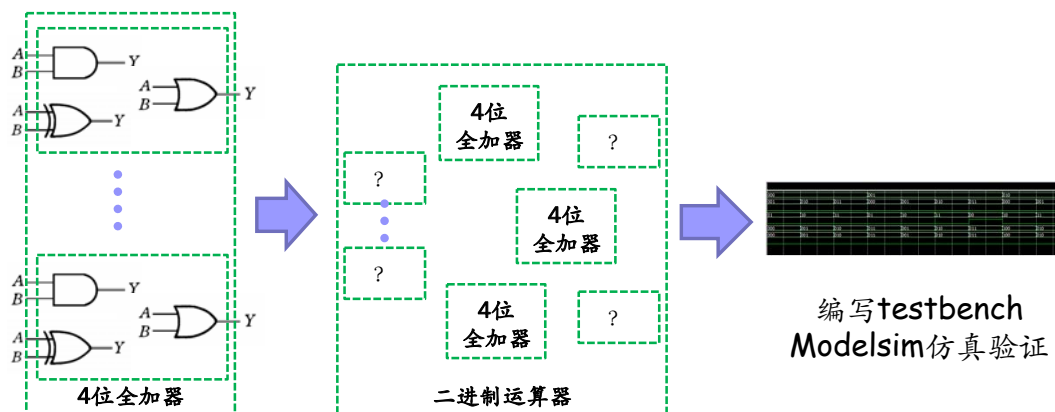


## 任务：4位数码管的驱动电路

$$S=M+N$$

DIP1 DIP2	数码管3	数码管2	数码管1	数码管0
00	M	不亮	不亮	不亮
01	不亮	N	不亮	不亮
10	不亮	不亮	S(正负标志)	不亮
11	不亮	不亮	不亮	S(运算结果)

二进制  
运算器

 





## ■ 数码管静态显示方式

共阴极数码管，高电平有效

段选线、位选线由FPGA引脚直接驱动

☞ 显示位数较多时，占用I/O

  


## ■ 数码管动态显示方式

段选线并联在一起，共阴极为选通端

驱动电路轮流加以高电平，点亮相应的数码管

采用动态扫描的方式，使多位数码管“同时”被点亮


选做

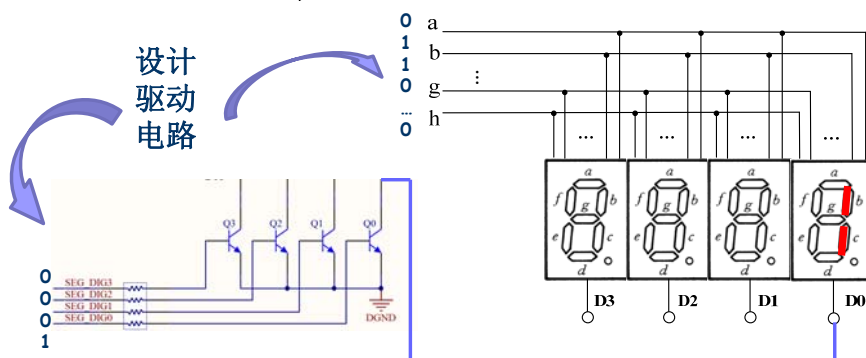

## 任务：4位数码管的驱动电路

$$S=M+N$$

DIP1 DIP2	数码管3	数码管2	数码管1	数码管0
00	M	不亮	不亮	不亮
01	不亮	N	不亮	不亮
10	不亮	不亮	S(正负标志)	不亮
11	不亮	不亮	不亮	S(运算结果)

 

## 预告：

- 预先设计，课上以答疑、调试、验收为主。
- 验收步骤：
  - ☞ 第9周：二进制运算器及其Modelsim仿真
  - ☞ 第11周：数码管显示电路、整体下载
- 提供资源：
  - ☞ 第9周讲解验收细则
  - ☞ 提供教学视频（课程文件--EDA视频）
  - ☞ 提供文档资料（课程文件--实验文档）