



清华大学

复习与考试

- 一、重点难点和不考试内容
- 二、考查什么
- 三、复习什么
- 四、怎样复习
- 五、复习举例

期末考试主要考查第四~九章，前三章不单独出题。

一、重点难点和不考试内容

重点、难点章	重点节	难点节	阅读部分	不考试部分
第五章 第五章 同时是第5-9章的基础	§ 5.1- § 5.3 § 5.4- § 5.5 § 5.5.1-4 § 5.5.5	§ 5.1.2 § 5.2.3 § 5.4.2 § 5.4.3 § 5.5.4 § 5.5.5 § 5.6.4	§ 5.8	§ 5.6.4 (二) § 5.6.5 § 5.7
第六章	§ 6.1.1-4 § 6.1.5-6 § 6.2.3 § 6.3.1-3	§ 6.3.3	§ 6.5	§ 6.1.7 § 6.2.2 § 6.3.3四 § 6.3.4-5 § 6.4.2-4
第七章 第七章	§ 7.2 § 7.3.1-4 § 7.4.2-3 § 7.1	§ 7.2.3 § 7.3.4 § 7.4.2 § 7.4.3 § 7.1.1 § 7.1.3	§ 7.5	§ 7.2.5二 § 7.3.5
第八章	§ 8.1 § 8.2	§ 8.2.2 § 8.2.3	§ 8.1.2 (一、二) § 8.4 § 8.5	§ 8.1.2 (一、二) § 8.3
第九章	§ 9.2 § 9.3.1 § 9.4 § 9.5.1(二、三) § 9.5.4 § 9.6.1	§ 9.3.1	§ 9.6.2 § 9.7 第十章 附录	§ 9.3.2 § 9.3.3 § 9.5.2-3 § 9.6.2-3

不考试内容:

- 第5章: 自激振荡只要求滞后补偿, 不要求超前补偿;
- 第6章: 有源滤波电路不要求复杂的计算, 反相输入的不要计算;
- 第7章: LC 正弦波振荡电路不要求计算参数和起振条件;
- 第8章: 功放只要求OCL、OTL、BTL, 不要求变压器耦合的, 集成功放内部电路不要求;
- 第9章: 滤波电路只要求电容滤波, 开关稳压电源只要求理解特点。





二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会看：电路的识别、定性分析

- 如是哪种电路：

- 共射、共基、共集、共源、共漏、差分放大电路及哪种接法
 - 引入了什么反馈
 - 比例、加减、积分、微分……运算电路
 - 低通、高通、带通、带阻有源滤波器
 - 单限、滞回、窗口电压比较器
 - 正弦波、矩形波、三角波、锯齿波发生电路
 - OTL、OCL、BTL、变压器耦合乙类推挽功率放大电路
 - 线性、开关型直流稳压电源……



二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会看：电路的识别、定性分析

- 又如性能如何：

- 放大倍数的大小、输入电阻的高低、带负载能力的强弱、频带的宽窄
 - 引入负反馈后电路是否稳定
 - 滤波效果的好坏
 - 输出功率的大小、效率的高低
 - 稳压性能的好坏……





二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会算：电路的定量分析

- 例如求解

- 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻
 - 通带电压放大倍数、通带截止频率、带宽，波特图
 - 深度负反馈条件下的电压放大倍数
 - 运算关系
 - 电压传输特性
 - 输出电压波形及其频率和幅值
 - 输出功率及效率、功放管参数
 - 输出电压的平均值、可调范围、器件参数



二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会选：根据需求选择电路及元器件
 - 在已知需求情况下选择电路形式，例如：
 - 是采用电压串联负反馈电路、电压并联负反馈电路、电流串联负反馈电路，还是采用电流并联负反馈电路。
 - 是采用同相比例还是反相比例
 - 是采用文氏桥振荡电路、 LC 正弦波振荡电路，还是采用石英晶体正弦波振荡电路。
 - 是采用OTL、OCL、BTL电路，还是变压器耦合乙类推挽电路
 - 是采用电容滤波还是电感滤波
 - 是采用稳压管稳压电路还是串联型稳压电路
 - 是采用线性稳压电路还是开关稳压电路



二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会选：根据需求选择电路及元器件
 - 在已知指标情况下选择元器件的参数
 - 电路中所有电阻、电容、电感等的数值；半导体器件的参数，如稳压管的稳定电压和耗散功率，晶体管的极限参数等
 - 在已知功能时选择合适的电路实现
 - 将正弦波变为二倍频正弦波、方波、三角波、锯齿波
 - 产生100kHz的正弦波、方波、三角波、锯齿波
 - 输出电压为10~20V、负载电流为3A的直流稳压电源



二、考查什么

考查：会看、会算、会选、会调、会设计

- 会调：

- 电路调试的方法及步骤
- 调整电路性能指标应改变哪些元件参数、如何改变
- 电路故障的判断和消除
- 例如
 - 调整放大器的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的方法与步骤
 - 调整三角波发生电路的频率和幅值以达到预定值的方法和步骤
 - 电路中某元件断路或短路将产生什么现象
 - 电路出现异常情况可能的原因
 -

- 会设计：根据需求设计难度不太大的电路



三、复习什么

- 以基本概念、基本电路、基本分析方法为主线
- 概念和性能指标：每个术语的物理意义，如何计算或应用
- 基本电路：电路结构特征、性能特点、基本功能、适用场合，这是读图的基础。见表10.2.1
 - 基本放大电路
 - 集成运放
 - 运算电路
 - 有源滤波电路
 - 正弦波振荡电路
 - 电压比较器
 - 非正弦波振荡电路
 - 信号变换电路
 - 功率放大电路
 - 直流电源



- 基本分析方法

通常，不同类型的电路采用不同的方式来描述其功能和性能指标，不同类型电路的指标参数有不同的求解方法。

— 例如

- 放大电路用 A_u 、 R_i 、 R_o 、 U_{om} 和 f_{bw} 描述
- 运算电路用运算关系式描述
- 电压比较器用电压传输特性描述
- 有源滤波器用幅频特性描述
- 功率放大电路用 P_{om} 和 η 描述
- 波形发生电路用输出电压波形及其周期和振幅描述

— 例如

- 求解放大电路的参数用等效电路法
- 求解运算电路要利用虚短虚断 + 节点电流法、叠加原理
- 求解电压比较器的电压传输特性要求解三要素
- 见10.2.2节



四、怎样复习

下半学期重点在第5、6、7章，其中第5章是后面4章的基础，也是重点和难点。

对照课件后每章的重点和要求复习各章，以课件中的讲课内容为主。掌握**基本概念、基本电路、基本分析方法**，把每章的**例题、思考题、作业和自测题**搞明白，有问题及时答疑。

学会总结：参看10.2-3节





四、怎样复习

复习各章时，要想几个问题：

- 为何要学本章，本章电路有何用途？
- 本章包括哪些内容，它们之间有何联系？
- 本章有哪些基本概念，描述何种物理量？
- 本章有哪些基本电路，有何特点、如何识别、如何工作、有哪些参数？
- 本章有哪些基本分析方法，在什么情况下用，如何用？







四、怎样复习

- 特别注意基础知识的综合应用，融会贯通。例如：
 - 非正弦波发生电路既含有运算电路（积分电路）又含有电压比较器（滞回比较器），即既包含集成运放工作在线性区的电路又包含集成运放工作在非线性区的电路。
 - 功率放大电路需要和前级电路匹配才能输出最大功率，且为了消除非线性失真通常要引入负反馈。因此，实用功放涉及到放大的概念、放大电路的耦合问题、反馈的判断和估算、自激振荡和消振、功放的输出功率和效率。
 - 串联型稳压电源本身既是一个负反馈系统，又是大功率电路，还要考虑电网电压的影响。

五、复习举例：反馈应用

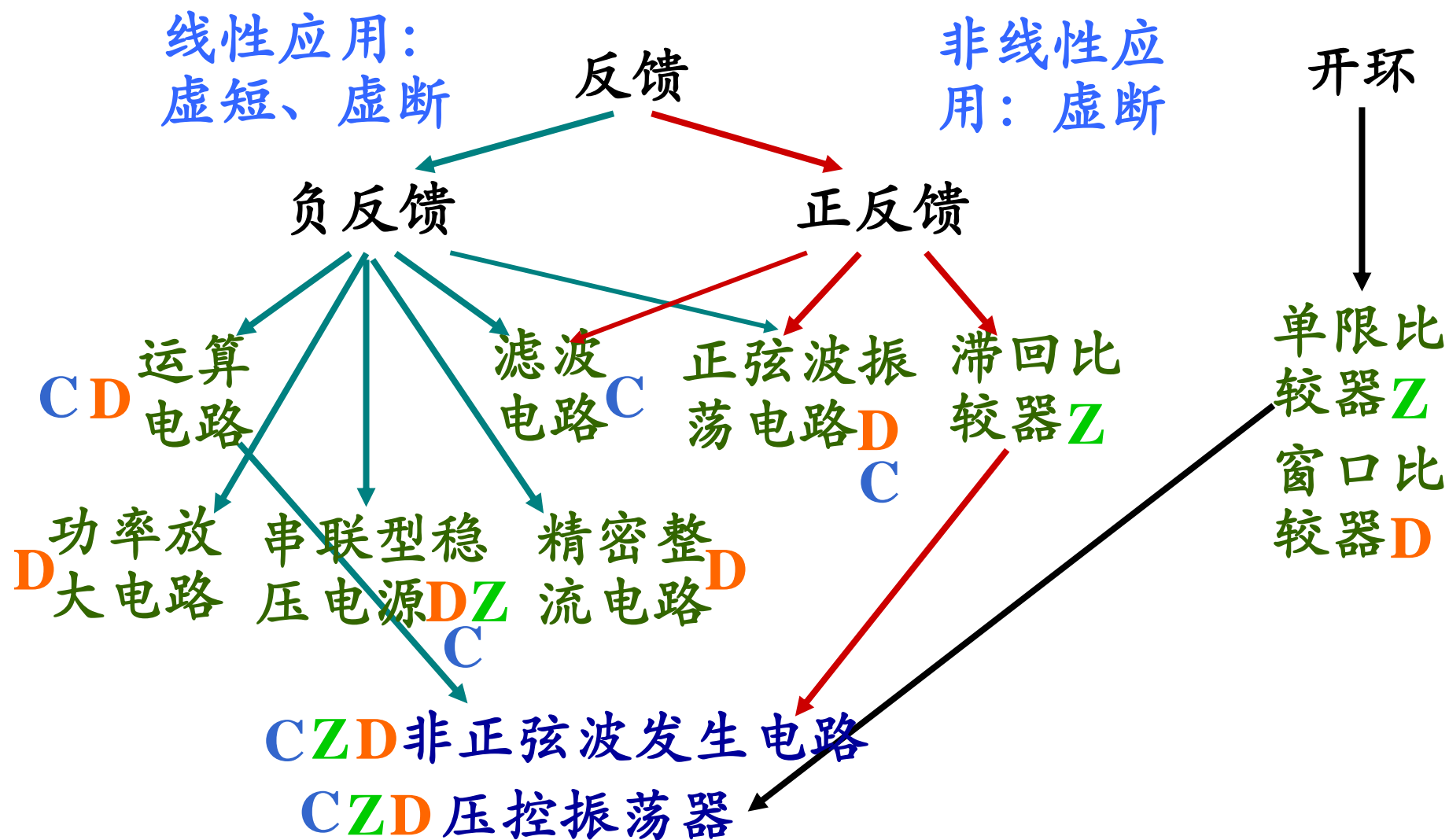

五、复习举例： 集成运放应用电路

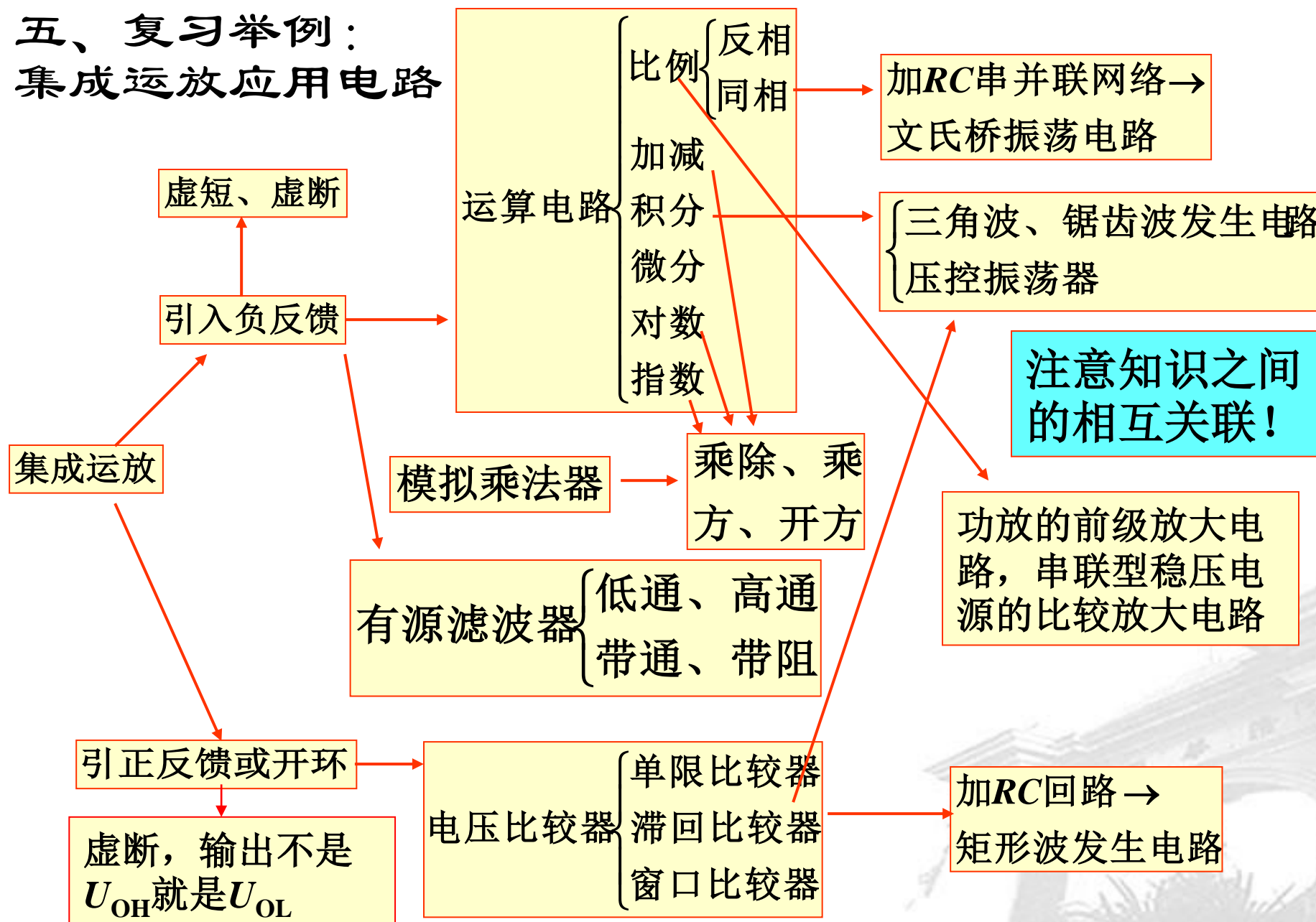

第5章题型：

会判、会算、会引和会判振消振：

- (1) 是否能够正确理解反馈的基本概念。
- (2) 反馈性质的判断方法，有无反馈、直流反馈交流反馈、正反馈负反馈、交流负反馈则是四种组态。
- (3) 深度负反馈条件下放大倍数的估算方法。
- (4) 根据需求引入合适的负反馈的方法。
- (5) 根据环路增益 AF 的频率特性来判断电路闭环后是否稳定及简单的消振方法。

第6章常见题型：

- (1) 判断电路是否为运算电路和属于哪种基本运算电路。
- (2) 运算电路的分析计算。
- (3) 根据需求选择运算电路。
- (4) 有源滤波器的识别及电路分析。
- (5) 工作在线性区的集成运放的其它应用电路的分析。

第7章常见题型：

(1) 正弦波振荡电路：判断是否可能产生自激振荡，改错使之有可能产生正弦波振荡，标出变压器同名端使之有可能产生正弦波振荡，连接电路构成RC桥式正弦波振荡电路，RC桥式正弦波振荡电路振荡频率和幅值的估算等。

(2) 电压比较器：电压比较器电路的识别，选择电压比较器，从电压传输特性判断电路的类型及其主要参数，求解电路的电压传输特性，根据所需的电压传输特性设计电路等。

(3) 非正弦波发生电路：电路的工作原理和波形分析，振荡频率（周期）和幅值的求解，改错等。

(4) 波形变换电路：已知电路画出输入输出波形，根据波形变换的需求选择合适的电路。

(5) 信号变换电路：精密整流电路的分析计算，电压--频率转换电路(压控振荡电路)的组成、工作原理、波形分析和主要参数的估算等。

第8章常见题型：

- (1) 功率放大电路的特点和最大输出功率、效率的有关概念。
- (2) 功率放大电路类型的识别。
- (3) OCL、OTL最大输出功率和效率的估算、功放管的选择。
- (4) 功率放大电路中反馈的分析、估算和引入。
- (5) 功率放大电路的故障分析。

由于实用的功率放大电路常为引入深度负反馈的多级放大电路，除涉及功放自己的特殊问题外，还涉及关于基本放大电路、集成运放、反馈等多方面的知识，因而题目往往具有一定的综合性，也就具有一定的难度。

第9章常见题型：

- (1) 直流电源的基本知识，包括整流、滤波和稳压电路的作用，不同电路的特点和在一定需求下电路的选择。
- (2) 单相整流电路工作原理和波形分析、输出电压和电流平均值的估算、整流二极管的选择以及整流滤波电路的故障分析。
- (3) 稳压管稳压电路的工作原理、分析计算和参数的选择。
- (4) 串联型稳压电源的组成、输出电压调节范围的估算、调整管的极限参数以及故障分析。