


编号: H7

班级: 能源25


姓名: 吴晨阳

第 页

求 $i(0^+)$ 和 $u(0^+)$

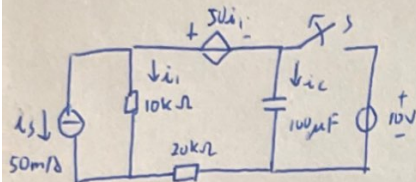


换路前稳态电路:

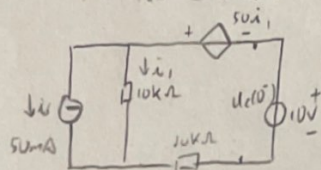

$$u_c(0^-) = u_c(0^+) = 10V$$

换路后稳态电路:

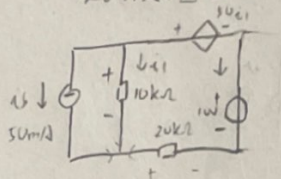



$$10 = -50i_1(0^+) + i_1 \times 10 \times 10^3 + (50 \times 10^{-3} + i_1) \times 20 \times 10^3$$

$$i_1(0^+) = -33mA$$

$$u_c(0^+) = -33 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3 = -330V$$

$$i_c(0^+) = 33 - 50 = -17mA$$

求 $u_c(t)$, 并定性画出其变化曲线.

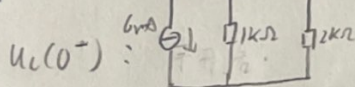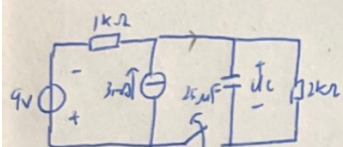


$$u_c(0^-) = 6 \times \frac{2}{1+2} \times 1 = -4V$$

$$\tau = RC = 2000 \times 25 \times 10^{-6} = 0.05s$$



$$u_c(\infty): \text{开并断开: } u_c(\infty) = 0$$

$$u_c(t) = -4e^{-20t}$$

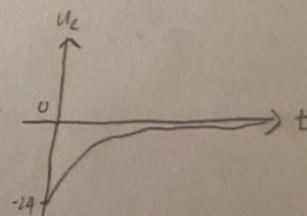

求 u_c 和 i_1 的零输入响应.


断开前: 开断
合前: 电压电阻

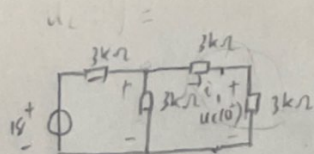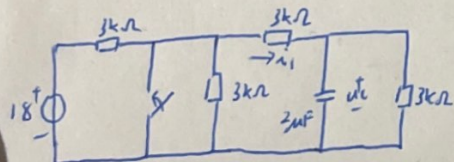

$$u_c(0^-) = \frac{(3+3) \parallel 3}{(3+3) \parallel 3 + 3} \times 18 \times \frac{1}{2} = 3.6V$$

$$u_c(0^+) = u_c(0^-) = 3.6V$$
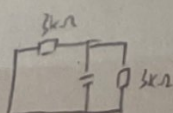
$$i_1(0^+) = \frac{-3.6}{3000} = -1.2mA$$



$$\tau = RC = 1500 \times 2 \times 10^{-6} = 3 \times 10^{-3}(s)$$

$$u_c \text{ 零输入响应: } 3.6e^{-333t} V$$

$$i_1 \text{ 零输入响应: } -1.2e^{-333t} mA$$