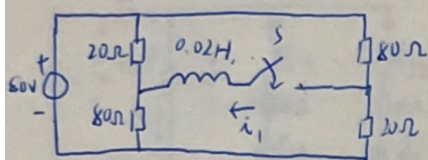
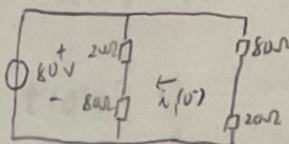


编号: H8

班级:


姓名:

第 页

10-17. 求 $i_1(t)$ 零状态响应, 画出其变化曲线 $t(0^-):$ 

$$i_1(0^-) = 0.$$



$$i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0.$$

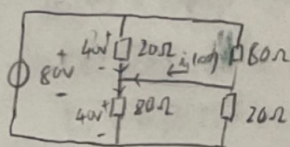 $t(\infty):$ 

$$i_1(\infty) = \frac{40}{80} - \frac{40}{20} = -1.5A.$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.02}{16+16} = 6.25 \times 10^{-4}$$


$$\text{零状态响应: } -1.5 - 1.5 e^{-1600t} A.$$

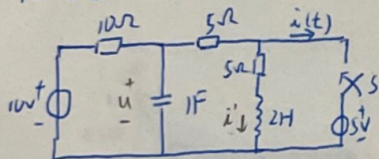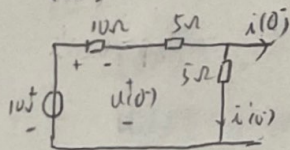10-28. 求 $i(t)$  $t(0^-):$ 

$$i(0^-) = 0.$$

$$i'(0^-) = \frac{10}{10+5+5} = 0.5A.$$

$$u(0^-) = -10 \times 0.5 + 10 = 5V.$$

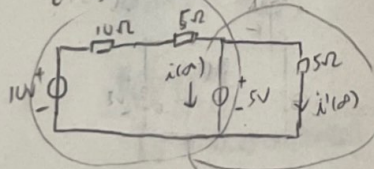 $t(\infty):$ 

$$i_1(\infty) = \frac{10-5}{10+5} = 0.33A$$

$$i_2(\infty) = \frac{-5}{5} = -1A$$

$$\tau_1 = RC = (5/10) \times 1 = 0.5s.$$

$$\tau_2 = \frac{L}{R} = \frac{2}{5} = 0.4s.$$

$$i(t) = [0.33 + (0 - 0.33)e^{-0.33t}] + [(-1) + (-0.5 - (-1))e^{-2.5t}]$$


$$i(t) = -0.66 - 0.33e^{-0.33t} + 0.5e^{-2.5t}$$

编号:

班级:

姓名:

第 页

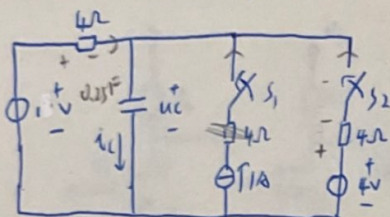10-35. 求 u_c 和 i_c , 画出变化曲线, $t=0$ 时闭合 S_1 , $t=1s$ 时闭合 S_2  $t(0^-):$

$$u_c(0^-) = 1V, \quad i_c(0^-) = 0$$

 $t(0^+):$

$$u_c(0^+) = 1V, \quad i_c(0^+) = 1A \quad (1A \frac{4}{4})$$

$$u_c(\infty) = 1 \times 4 + 1 = 5V, \quad i_c(\infty) = 0$$

 $0 < t < 1s$ 时

$$\tau_1 = 4 \times 0.25 = 1s$$

$$u_c(t) = 5 - 4e^{-t}, \quad i_c(t) = e^{-t}$$

 $t(1^-):$

$$u_c(1^-) = 5 - 4e^{-1} = 3.53V, \quad i_c(1^-) = e^{-1} = 0.368A$$

 $t(1^+):$

$$u_c(1^+) = 3.53V, \quad i_c(1^+) = \frac{1-3.53}{4} + 1 + \frac{4-3.53}{4} = 0.485A$$

即稳态

$$u_c(\infty) = 4.5V$$

$$i_c(\infty) = 0$$

 $t > 1s$ 时



$$\tau_2 = 0.25 \times (4/4) = 0.5$$

$$u_c(t) = 4.5 + (4.5 - 3.53)e^{-2(t-1)} = 4.5 - 0.97e^{-2(t-1)}$$

$$i_c(t) = 0.485e^{-2(t-1)}$$

$$u_c(t) = \begin{cases} 5 - 4e^{-t} & (0 < t < 1) \\ 4.5 - 0.97e^{-2(t-1)} & (t > 1) \end{cases}$$
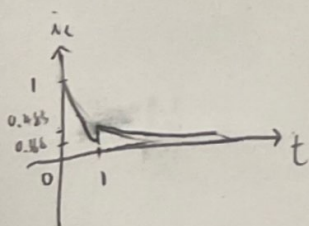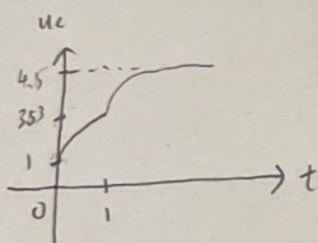
$$i_c(t) = \begin{cases} e^{-t} & (0 < t < 1) \\ 0.485e^{-2(t-1)} & (t > 1) \end{cases}$$






编号:

班级:

姓名:

第 页

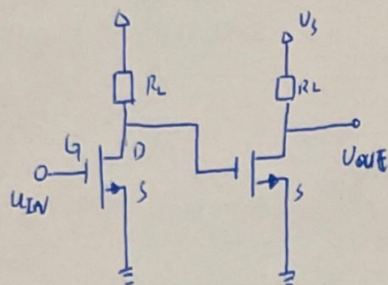① $t = 0.5 \mu s$:

$$u_1(0.5^+) = u_1(0.5^-) = 0.$$

$$u_1(\infty) = U_S = 5V.$$

$$\tau = 10 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^9 = 10^{-7} s = 0.1 \mu s.$$

$$u_1(t) = 5(1 - e^{-10(t-0.5)}) V.$$

$$1 = 5(1 - e^{-10(t-0.5)})$$

$$t_1 = 0.0223 \mu s.$$

② $t = 1 \mu s$:

$$u_1(1^+) = u_1(1^-) = 5V.$$

$$u_1(\infty) = 0.$$

$$\tau_2 = (R_L || R_{on}) C_{gs} = 10^{-9} s.$$

$$u_1(t) = 5e^{-10^9(t-1)}$$

$$1 = 5e^{-10^9(t-1)}$$

$$t_2 = 0.0016 \mu s.$$