

编号: 1-13


班级:

姓名:

第 页

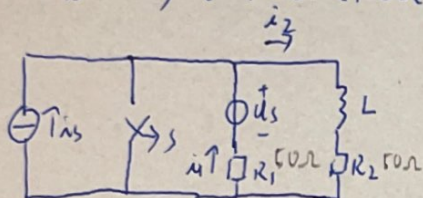10-32.

已知  $i_s = 2A$ ,  $u_s = 100\sin(1000t + 90^\circ)V$ ,  $L = 0.1H$ ,  $R_1 = R_2 = 50\Omega$ ,  $T_0 = 0$  时, 求  $i_1(t)$  和  $i_2(t)$ .



$$T < 0 \text{ 时, } i_1(t) = \frac{u_s}{R_1} = 2\sin(1000t + 90^\circ)A$$

$$i_2(t) = 0$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$$

$$S \text{ 闭合, } i_1(0^+) = i_s = 2A$$

①  $u_s$  单独作用  $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 10^{-3}s$

$$i_1(\infty) = -1A \quad i_2(\infty) = 1A$$

$$i_{11}(t) = -1 - e^{-1000t} A$$

$$i_{21}(t) = 1 - e^{-1000t} A$$

②  $i_s$  单独作用  $i_1(0^+) = 0$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = \frac{u_s}{Z} = \frac{50\sqrt{2}\angle 90^\circ}{100 + j100} = 0.5\angle 45^\circ$$

$$i_{12}(t) = i_1(\infty) + [i_1(0^+) - i_1(\infty)]e^{-1000t}$$

$$= 0.707\sin(1000t + 45^\circ) - 0.5e^{-1000t}$$

$$i_{22}(t) = 0.707\sin(1000t + 45^\circ) - 0.5e^{-1000t}$$


$$i_1(t) = i_{11}(t) + i_{12}(t)$$

$$= 0.707\sin(1000t + 45^\circ) - 1 - 1.5e^{-1000t}$$

$$i_2(t) = i_{21}(t) + i_{22}(t)$$

$$= 0.707\sin(1000t + 45^\circ) + 1 - 1.5e^{-1000t}$$

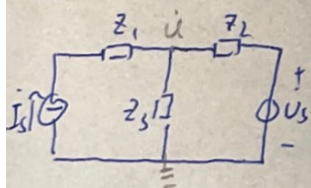2.  $\bar{U}_s = 100\angle 30^\circ V$ ,  $\bar{I}_s = 4\angle 60^\circ A$ ,  $Z_1 = Z_3 = 50\angle 30^\circ$ ,  $Z_2 = 50\angle -30^\circ$ , 求复功率.



$$(\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_2})\bar{U} = \bar{I}_s - \frac{\bar{U}_s}{Z_2}$$

$$\bar{U} = 57.74\angle 60^\circ$$

$$\bar{U}_1 = \bar{U} + \bar{I}_s Z_1 = 28.87 + j250j$$

$$\bar{S} = \bar{U} \cdot \bar{I}_s^* = 923.76 + j400j$$

5-46.

并联电容前:

$$P_1 = UI \cos \varphi_1$$

$$\cos \varphi_1 = 0.600$$

并联电容后:

$$P_1 + P_2 = UI_m \cos \varphi_2$$

$$\cos \varphi_2 = 0.867$$

$$Q_C = P_1 \tan \varphi_1 - (P_1 + P_2) \tan \varphi_2$$

$$= 20366 \text{ var}$$

$$Q_C = \frac{U^2}{\omega C}$$

$$C = 1337 \mu F$$

功率因数0.867.