
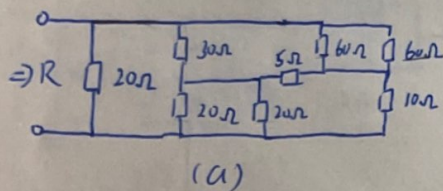
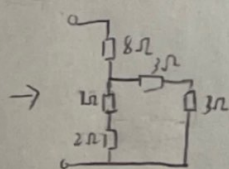


① 求入端电阻 R_{2-2} 











将两个 20Ω 的电阻并联和将两个 60Ω 的电阻并联后，
 易得图中存在电桥平衡：
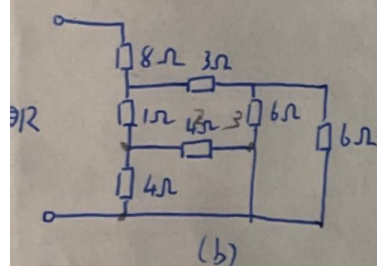
$$\begin{aligned} & [(20 \parallel 20 + 30) \parallel (60 \parallel 60 + 10)] \parallel 20 \\ &= (40 \parallel 40) \parallel 20 \\ &= 10\Omega \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & [(3+3) \parallel (1+2)] + 8 \\ &= 2 + 8 \\ &= 10\Omega \end{aligned}$$

② 2-6 化成最简形式

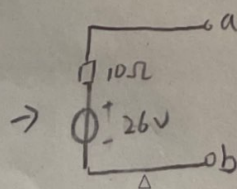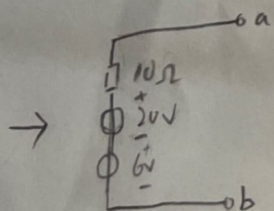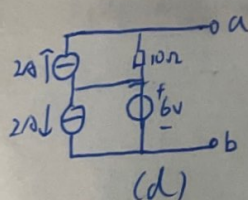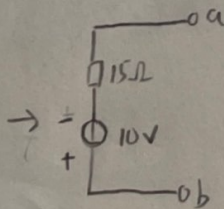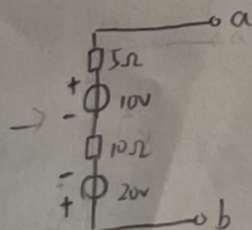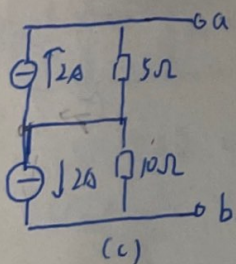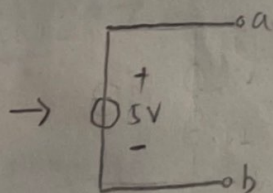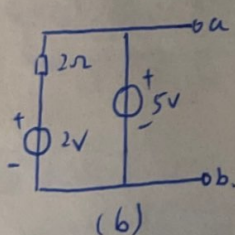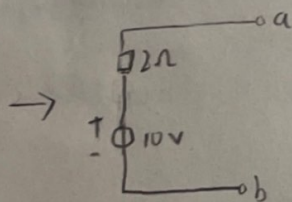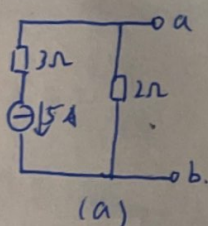





编号:



班级:

姓名:


第 页

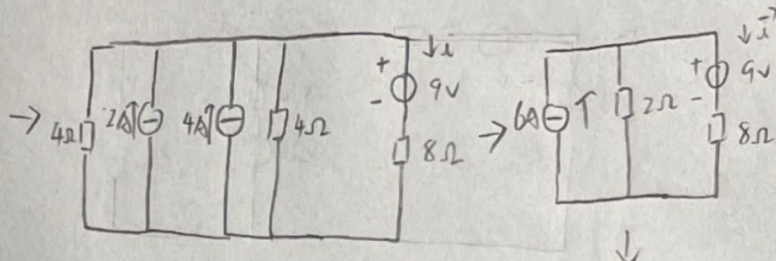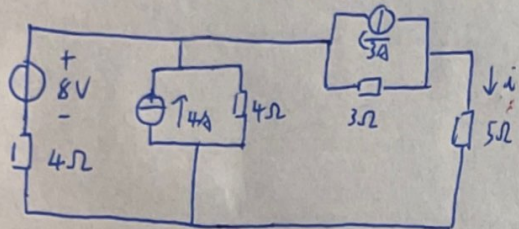③ 2-8 试用电源等效变换法求 i 

$$i = \frac{12 - 9}{2 + 8} = 0.3 \text{ A}$$

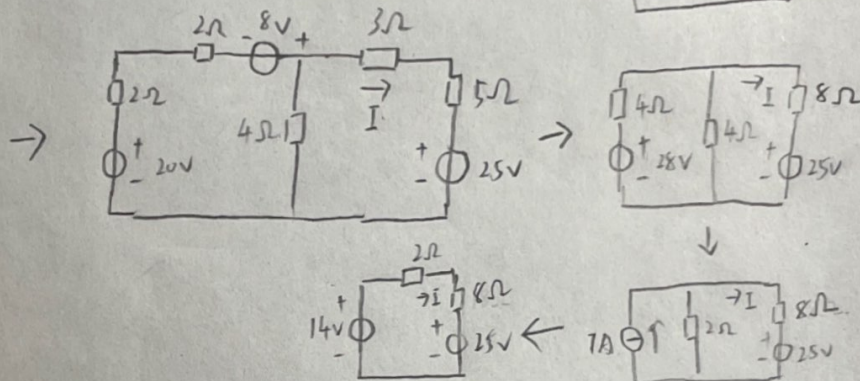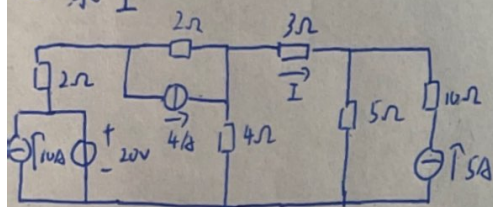④ 求 I 

$$I = \frac{14 - 25}{2 + 8} = -1.1 \text{ A}$$

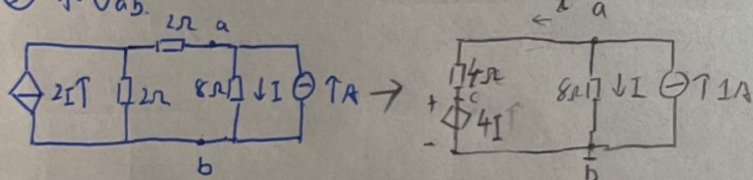⑤ 求 U_{ab} 

$$U_{ab} = 8I \text{ V}$$


$$U_R = 8I - 4I = 4I \text{ V}$$

$$I = \frac{4I}{4} = I$$

$$U_{ab} = 8 \times 0.5 = 4 \text{ V}$$

$$I + I = 1$$

$$I = 0.5 \text{ A}$$

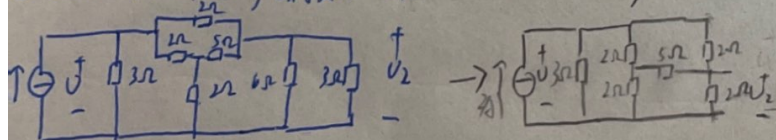⑥ 2-22. 求 U, U_2 , 电源发出功率

$$U = 1.2 \times 2 = 2.4 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{2}{2+2} U = 1.2 \text{ V}$$

$$P_{\text{发}} = iU = 2 \times 2.4 = 4.8 \text{ W}$$