


编号: H5

班级: 能源25

姓名: 吴晨晓

第 页

1. 求G参数和R参数.

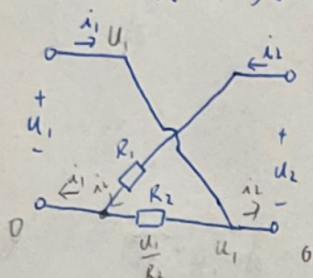


$$\begin{cases} i_1 + \frac{u_1}{R_1} = i_2 \\ R_1 i_2 - u_1 = u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = R_1 i_1 - R_1 i_2 \\ u_2 = -R_1 i_1 + (R_1 + R_2) i_2 \end{cases}$$

$$R = \begin{bmatrix} R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 \end{bmatrix}$$

$$G = R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \quad \text{高斯消元}$$

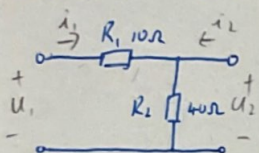2. 已知 $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, 求T参数.



黑箱法:


$$T_{11} = \frac{u_1}{u_2} \Big|_{i_2=0} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{10 + 40}{40} = \frac{5}{4}$$

$$T_{12} = \frac{u_1}{-i_2} \Big|_{u_2=0} = \frac{i_1 R_1}{i_1} = R_1 = 10$$

$$T_{21} = \frac{i_1}{u_2} \Big|_{i_1=0} = \frac{i_1}{i_1 R_2} = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{40}$$

$$T_{22} = \frac{i_1}{-i_2} \Big|_{u_2=0} = 1$$
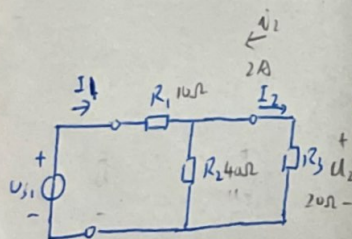
$$T = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & 10 \\ \frac{1}{40} & 1 \end{bmatrix}$$



求 U_o 及 I_1

$$U_{s1} = T_{11} U_2 - T_{12} i_2$$

$$U_2 = I_2 R_3 = 2 \times 20 = 40V$$

$$I_1 = T_{21} U_2 - T_{22} i_2$$

$$i_2 = -I_2 = -2A$$

$$U_{s1} = \frac{5}{4} \times 40 - 10 \times (-2) = 70V$$

$$I_1 = \frac{1}{40} \times 40 - 1 \times (-2) = 3A$$

编号:


班级:

姓名:

第

页

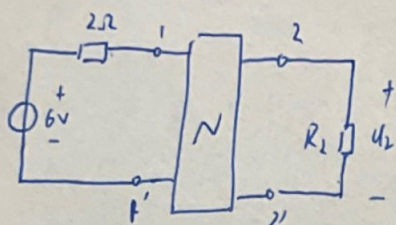
$$T = \begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.55 & 2.5 \end{bmatrix}, \text{求等效电路, 当 } R_2 \text{ 为何值时, } P_{1\max}?$$



$$T_{11}T_{22} + T_{12}T_{21} = 2 \times 2.5 + 8 \times 0.5 = 0$$


为互易二端口
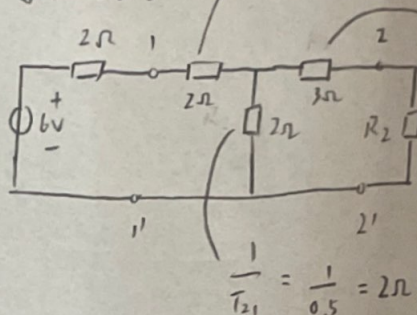
$$\text{等效电路: } \frac{T_{11}-1}{T_{21}} = \frac{2-1}{0.5} = 2\Omega$$



$$\frac{T_{22}-1}{T_{21}} = \frac{2.5-1}{0.5} = 3\Omega$$

$$\frac{1}{T_{21}} = \frac{1}{0.5} = 2\Omega$$

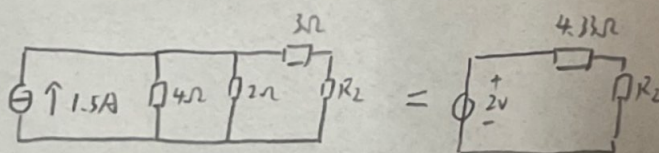当 $R_2 = 4.33\Omega$ 时, 功率最大

$$P_{\max} = \frac{U_s^2}{4R_s} = \frac{2^2}{4 \times 4.33} = 0.23W$$