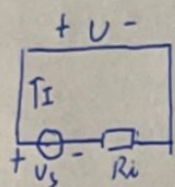


编号: 2022010311 (H1) 班级: 能源25

姓名: 吴晨总

第 1 页


①. 分别求图 (a). (b). (c) 电路中的电压 U 和电流 I .



(a) 短路

$$I = \frac{U_s}{R_i}$$


$$U = 0V$$

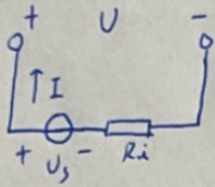

(b) 开路

$$I = 0$$

$$U = U_s$$

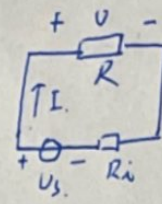


(c) 接负载 R .

$$I = \frac{U_s}{R + R_i}$$

$$U = IR = \frac{U_s R}{R + R_i}$$

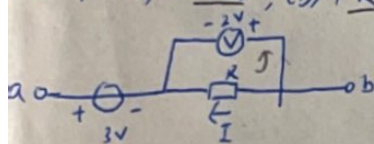
②. 求 (a) 中 U_{ab} , (b) 中 R , (c) 中 U_s , (d) 中 I .



(a)

$$2 - 3 + U_{ab} = 0$$

$$U_{ab} = 1(V)$$

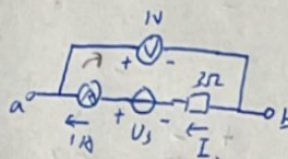


(c)

$$U_R = IR = 1 \times 3 = 3(V)$$

$$1 + U_R - U_s = 0$$

$$1 + 3 - U_s = 0$$

$$U_s = 4(V)$$

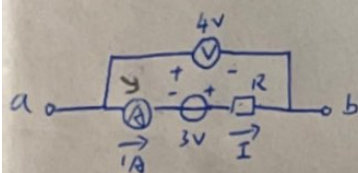


(b)

$$-3 + U_R - 4 = 0$$

$$U_R = 7(V)$$
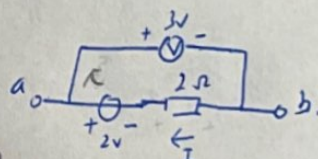
$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{7}{1} = 7(\Omega)$$




(d)

$$3 + U_R - 2 = 0$$

$$U_R = -1(V)$$

$$I = \frac{U_R}{R} = -\frac{1}{2}(A)$$

③. 求 U_{ab} .

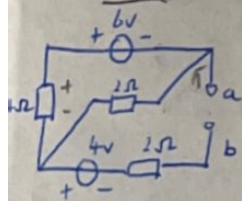


(a)

$$-6 + I(4 + 2) = 0$$

$$I = 1(A)$$

$$U_{ab} = -6 + 4 \times 1 + 4$$

$$= 2(V)$$

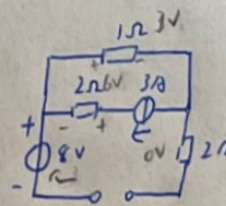


(b)

$$U_{ab} = -8 + 3 \times 1$$

$$= -5(V)$$

④. 求 U 和 I .

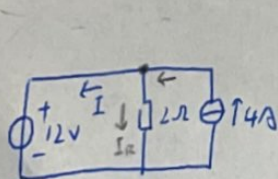


(a)

$$I_s = I + I_R$$

$$4 = I + \frac{12}{2}$$

$$I = -2(A)$$

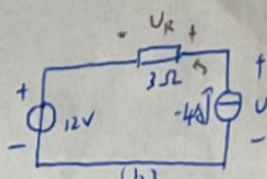


(b)

$$U_R + U_s - U = 0$$

$$-4 \times 3 + 12 - U = 0$$

$$U = 0$$

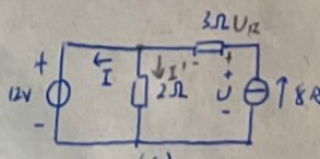

(c)

$$I_s = I + I'$$

$$8 = I + \frac{12}{2}$$

$$I = 6(A)$$

$$-U + U_R + U_s = 0$$

$$-U + 8 \times 3 + 12 = 0$$


$$U = 36(V)$$

编号:

班级:

姓名:

第 2 页

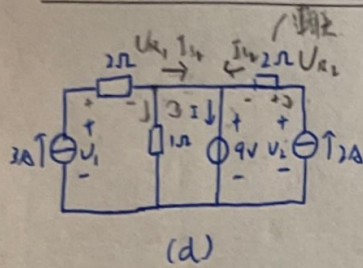

$$U_3 - U_1 + U_{21} = 0$$

$$9 - U_1 + 3 \times 2 = 0$$

$$U_1 = 15(V).$$

$$U_2 - U_1 + U_{21} - U_{22} = 0$$

$$U_2 - 15 + 3 \times 2 - 2 \times 2 = 0$$

$$U_2 = 13(V).$$


$$I_3 = I_{s1} + \frac{9}{1}$$

$$I_{s1} = -6(A).$$

$$I = I_{s1} + I_{s2}$$

$$I = -6 + 2$$

$$I = -4(A).$$

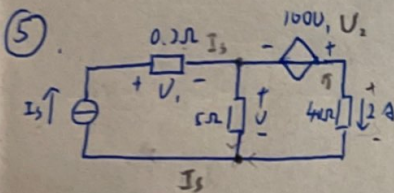

$$U_1 = 0.2 I_3$$

$$U_2 = 20 I_3$$

$$U = (I_3 - 2) \times 5$$

$$2 + I = I_3$$

$$I = I_3 - 2.$$


$$\Downarrow$$

$$U_2 + U + 2 \times 40 = 0$$

$$20 I_3 + (I_3 - 2) \times 5 - 80 = 0$$

$$25 I_3 = 90$$

$$I_3 = 3.6(A).$$

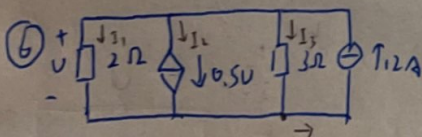

$$\begin{cases} I_1 = \frac{U}{2} \\ I_2 = 0.5U \\ I_3 = \frac{U}{3} \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$I_3 = I_1 + I_2 + I_3$$

$$12 = \frac{U}{2} + 0.5U + \frac{U}{3}$$

$$U = 9(V).$$

$$P_{I_3} = U \cdot I_3$$

$$P_{I_3} = 9 \times 12$$

$$P_{I_3} = 108(W).$$

关联

(1) 参考方向下, 电阻的 $\alpha > 90^\circ$ 代表什么物理意义?

表示负电导, 在此电压下电阻的交流电负为负, 当电压下降, 电流会增大.