


编号: H14

班级:

姓名:


第 页

6-4.

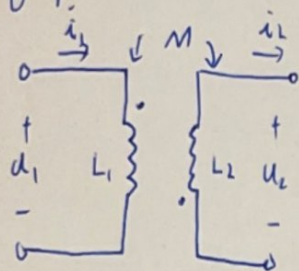

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

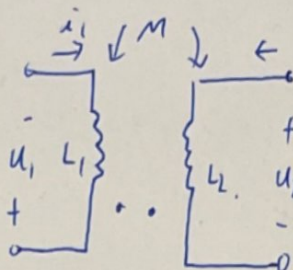
$$u_2 = -L_2 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$



$$u_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$


6-7.

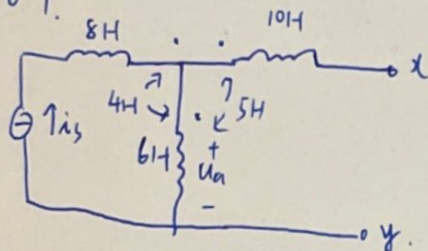

$$(a) \dot{u}_a = (j600 - j400) \dot{I}_s = 200\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\therefore u_a = 400 \sin(100t + 90^\circ) \text{ V}$$

(b) 等效去耦电路为

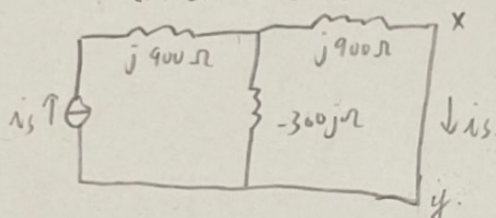


$$\dot{I}_s = \frac{-300j}{600j} \dot{I}_s = -\frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{u}_a = -400j \dot{I}_s + 500j \dot{I}_s + 600j (\dot{I}_s - \dot{I}_s) = 250\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V}$$


$$\therefore u_a = 500 \sin(100t + 90^\circ) \text{ V}$$

6-11

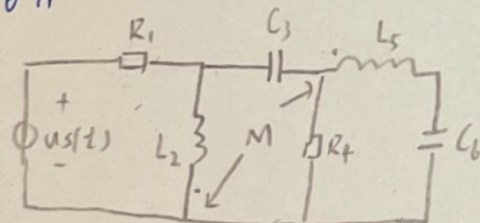

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_2) \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_3 = \dot{u}_s \\ -j\omega L_2 \dot{I}_1 + (j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_3} + R_4) \dot{I}_2 + (j\omega M - R_4) \dot{I}_3 = 0 \\ -R_4 \dot{I}_2 + (R_4 + j\omega L_5 + \frac{1}{j\omega C_6}) \dot{I}_3 + j\omega M (\dot{I}_2 - \dot{I}_1) = 0 \end{cases}$$

6-18.

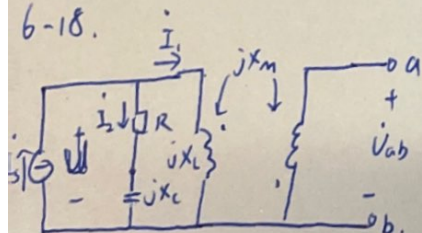


$$\begin{cases} u_{ab} = -j\omega X_m \dot{I}_1 \\ \dot{u} = j\omega X_l \dot{I}_1 \Rightarrow \dot{u} = 10 \angle 180^\circ \text{ V} \end{cases}$$

$$\dot{u} = \dot{I}_2 (R + jX_c) \Rightarrow \dot{I}_2 = 2.74 \angle -153^\circ \text{ A}$$

$$\dot{u}_{ac} = \dot{u}_{ab} - \dot{I}_2 jX_c = 7.21 \angle -33.7^\circ \text{ V}$$

6-14.

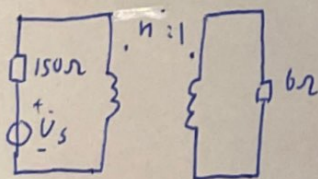

$$Z_{eq} = 6n^2 \Omega$$

$$\text{当 } 6n^2 = 150 \text{ 即 } n = 5 \text{ 时, 有 } P_{max}$$

$$P_{max} = \frac{U_s^2}{4R} = 0.167 \text{ W}$$