
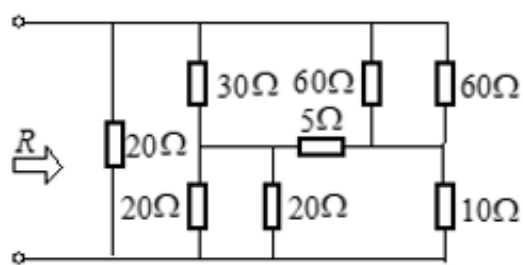


2-2 求题图 2-2 所示各电路的入端电阻 R 。

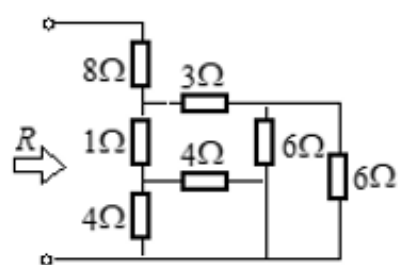

(a)




(b)

题图 2-2


提交

2-6 试将题图 2-6 中各电路化成最简单形式。


题图 2-6

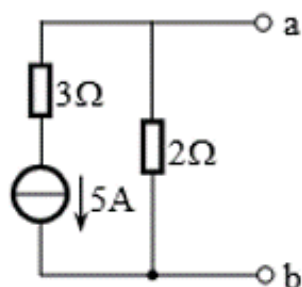


(a)

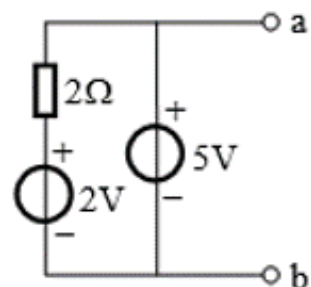

(b)

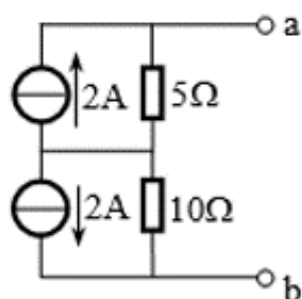


(c)

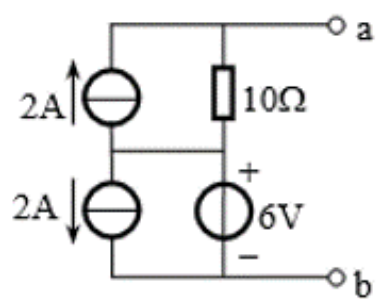

(d)

提交


2-8 试用电源等效变换方法求题图 2-8 所示电路中的电流 i 。

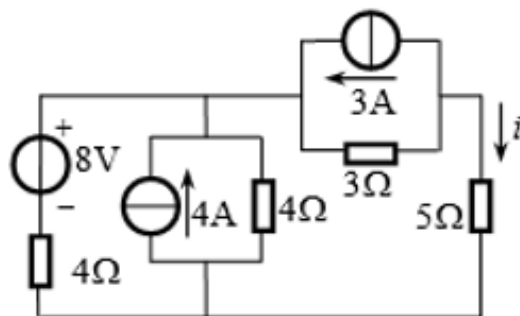

题图 2-8

提交


2-11 试求题图 2-11 所示电路中的电流 I 。

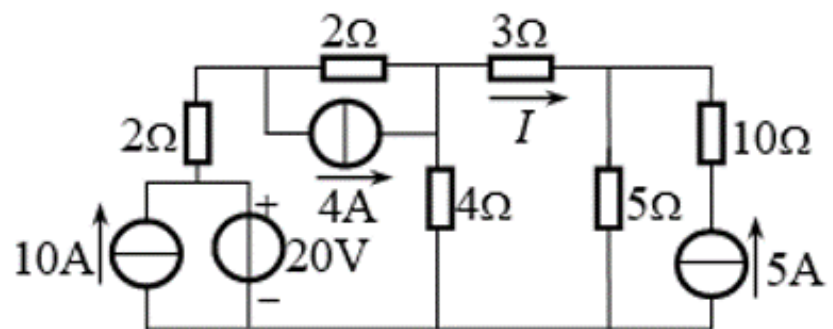

提交

2-17 试求题图 2-17 所示电路中的电压 U_{ab} 。


题图 2-17

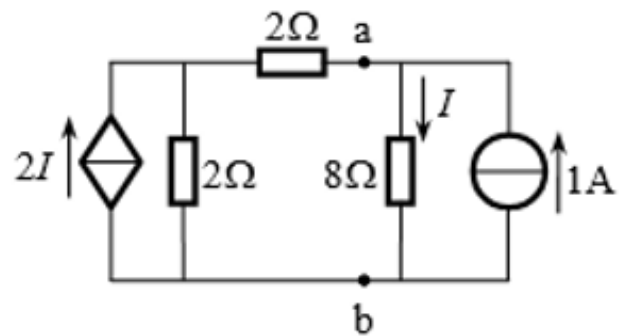

提交

2-22 电路如题图 2-22 所示。试求：(1) 电压 U ， U_2 ；(2) 电流源发出的功率。

题图 2-22

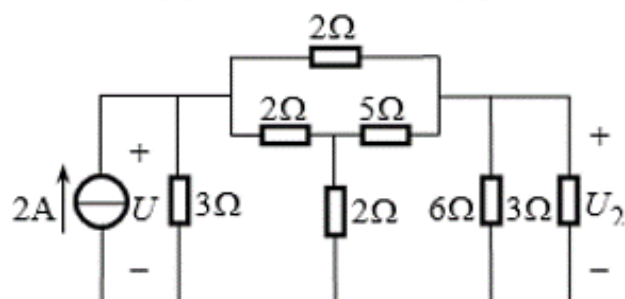

提交