

第4篇 异步电机

# 第13章 异步电机的用途、分类、 基本结构和额定值

# ▼ 学习目标

- ○三相异步电动机的基本工作原理
- ○异步电机的用途和常见分类方法
- ○三相异步电动机的基本结构,笼型、绕线型 绕组的结构特点
- ○三相异步电动机的额定值

第13章 异步电机的用途、分类、基本结构和额定值

13.1 异步电机的用途、分类和基本结构

- 1. 异步电机的用途和特点
- (1) 异步电机的用途
  - 主要用作电动机用于拖动各种机械,功率从几十瓦至数千千瓦,应用范围非常广泛。
  - (工业,农业,交通,民用,.....)▶ 用作发电机

用于小水电站、风力发电等。

# 1. 异步电机的用途和特点

- (2) 异步电动机的特点
- ▶ 优点
  - 结构简单、制造容易、成本较低、运行可靠 (笼型):
  - 具有适用的工作特性,运行效率较高。
- ▶ 缺点
  - 功率因数总小于1(总需从电网吸收电感性无功功率);
  - 调速性能不如直流电动机。

13.1 异步电机的用途、分类和基本结构

2. 异步电动机的分类

常用的分类方法

- 按定子绕组相数单相、两相、三相、多相异步电动机
- 按转子结构(转子绕组型式)
  - 笼型异步电动机 -

• 单笼

• 绕线转子异步电动机


双笼深槽

13.1 异步电机的用途、分类和基本结构


3. 三相异步电机的基本工作原理


将三相**隐极同步电机**的 转子励磁绕组用一个集中绕 组表示。将它短路起来。


② 在转子静止时,给定子 三相绕组通入对称电流, 会发生什么现象

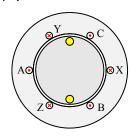



第1页,共26页

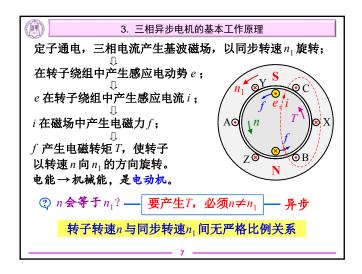


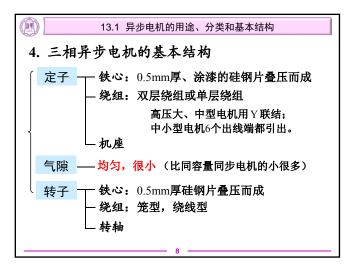

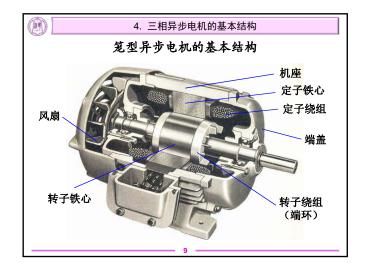


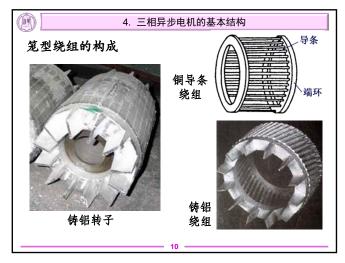


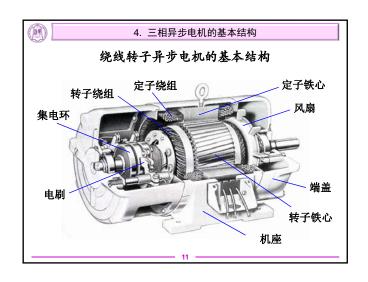

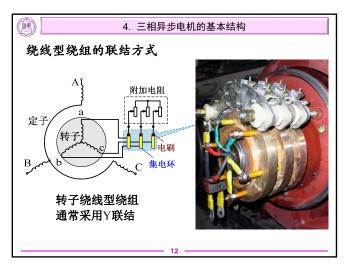



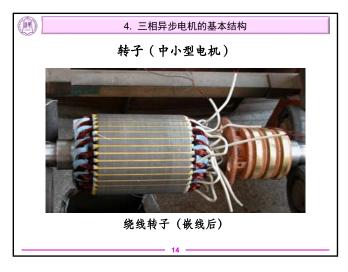

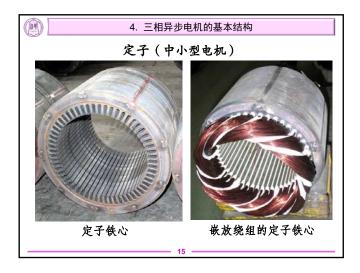



第13章 异步电机的用途、分类、基本结构和额定值 13.2 三相异步电动机的额定值 额定功率  $P_N$  (kW) 额定电压  $U_{\rm N}$  (V, kV) 额定电流  $I_N$  (A) 额定频率 $f_N$  (Hz) 额定转速  $n_N$  (r/min)额定功率因数  $\cos \varphi_N$ 额定效率 η√ ☞ 铭牌上还标明:绕组联结方式、温升、 绝缘等级、工作方式等。

# 额定功率 P<sub>N</sub>

电动机额定运行时转轴输出的机械功率。

# 额定电压 $U_{N}$

电动机额定运行时,定子绕组出线端的线电压。

13.2 三相异步电动机的额定值

# 额定电流 $I_{N}$

电动机额定运行(定子绕组加额定电压、轴上 输出额定功率)时,定子绕组的线电流。

# 额定频率 f<sub>N</sub>

我国规定的标准频率为50Hz。

13.2 三相异步电动机的额定值

# 额定转速 n<sub>N</sub>

电动机额定运行(在额定电压、额定频率下, 转轴输出额定功率)时的转速。

# 额定功率因数 cosφ<sub>N</sub>

电动机额定运行时定子侧的功率因数。

# 额定效率 η<sub>N</sub>

电动机额定运行时的效率。

$$\eta_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{P_{\rm 1N}} \times 100\%$$
 ( $P_{\rm 1N}$ : 额定输入功率)

19

13.2 三相异步电动机的额定值

额定功率、额定电压、额定电流间的关系

$$P_{\rm N} = P_{\rm IN} \eta_{\rm N} = (\sqrt{3} U_{\rm N} I_{\rm N} \cos \varphi_{\rm N}) \eta_{\rm N}$$

 $^{8}$  例题 一台三相异步电动机, $P_{\rm N}=55{\rm kW}$ , $U_{\rm N}=380{\rm V}$ , $\cos\varphi_{\rm N}=0.89$ , $\eta_{\rm N}=91.5\%$ , $n_{\rm N}=1455{\rm r/min}$ ,求该电动机的额定电流和额定输出转矩。

解

$$I_{N} = \frac{P_{N}}{(\sqrt{3}U_{N}\cos\varphi_{N})\eta_{N}} = \frac{55 \times 10^{3}}{(\sqrt{3} \times 380 \times 0.89) \times 0.915} = 102.6 \text{ A}$$

$$T_{2N} = \frac{P_{N}}{\Omega_{N}} = \frac{60P_{N}}{2\pi n_{N}} = \frac{60 \times 55 \times 10^{3}}{2\pi \times 1455} = 361 \text{ N} \cdot \text{m}$$

20

第13章 异步电机的用途、分类、基本结构和额定值

# 小 结

- ✓ 三相异步电动机的基本工作原理。
- ✓ 异步电机转子的结构特点(笼型、绕线转子)。
- ✓ 三相异步电动机的额定值。
- ✓ 异步电机的用途,异步电动机的特点、主要分类 (按相数、按转子结构)。
- ✓ 主要概念

异步, 笼型绕组, 绕线转子, 额定值

21

第4篇 异步电机

# 第14章 三相异步电机的运行原理

# ▼ 学习目标

- ○转差率及其与异步电机运行状态的对应关系
- ○三相异步电机的电磁关系(重点为:磁动势、 电动势平衡关系,转子量与转差率的关系)
- ●转子频率折合和绕组折合方法
- 三相异步电机的T型等效电路,等效电路中各参数的物理意义
- 笼型绕组的极对数及相数、绕组因数

22

第14章 三相异步电机的运行原理

# 主要内容

以三相绕线转子异步电机为对象

(定、转子绕组均为三相)

- 研究对称稳态运行时各电磁量的相互作用关系——电磁关系。
- 定性和定量地描述电磁关系:

行空相矢量图、相量图

电压方程式

等效电路

• 由简到繁、由浅入深: 转子不转 ⇒ 转子旋转

23

(N)

第14章 三相异步电机的运行原理


14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系


# > 参考方向规定

■ 空间坐标系

分别建立定、转子的空间坐标系:

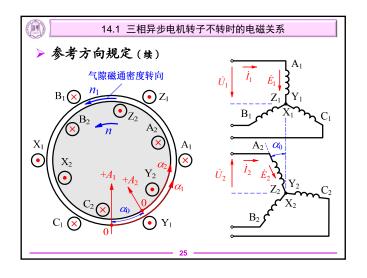- 纵轴+A<sub>1</sub>、+A<sub>2</sub>分别位于定、转子A相相轴;
- 横轴α<sub>1</sub>、α<sub>2</sub>仍为空间电角度,逆时针方向为正。
- 磁动势、磁通密度、磁通(磁链) 从定子到转子的方向。
- 每相绕组电压、电流、电动势 定子: 电动机惯例; 转子: 发电机惯例。



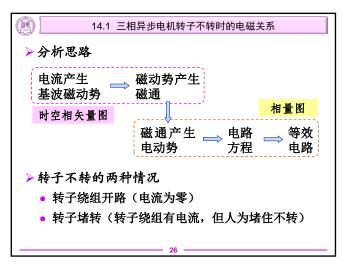

14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

# 1. 转子绕组开路时的电磁关系

(1) 基波磁动势、磁通

# > 励磁磁动势

- 定子三相对称绕组通以三相对称电流  $i_0$  ,产生合成基波旋转磁动势 $F_0$  。
- $F_0$  是产生气隙磁场的励磁磁动势, $I_0$ 是励磁电流(此时,转子绕组无电流)。
- 转速: 取决于定子电流频率 $f_1$ ,为同步转速  $n_1 = \frac{60f}{p}$  相应的电角速度为  $\omega_1 = p \frac{2\pi n_1}{60} = 2\pi f_1$
- 转向: 取决于定子电流相序,正序时为逆时针。

27

(1)基波磁动势、磁通

# > 气隙磁通密度、主磁通

- $F_0$ 产生基波气隙磁场,用气隙磁通密度矢量  $B_{\delta}$ 表示。 相应的磁通与定、转子绕组都交链,是主磁通。
- 气隙每极主磁通,即每极磁通量为  $omega_{\mathrm{m}} = rac{2}{\pi} B_{\delta} \tau_{\mathrm{p}} l_{\mathrm{e}}$  。
- $B_{\delta}$ 与 $F_0$ 的空间相位关系 三相异步电机气隙均匀。考虑磁滞涡流 的影响时, $B_{\delta}$ 滞后 $F_0$ 一个小的角度。
- $B_{\delta}$  在空间正弦分布,以电角速度 $\omega$  旋转,使静止的定、转子绕组的磁通(或磁链)随时间以角频率 $\omega$ 按正弦规律变化。

 $\mathbf{B}_{\delta}$ 

28


(1)基波磁动势、磁通

# > 定子漏磁通

- 端部漏磁通
- ◆ 槽漏磁通
- —— 与同步电机中的类似
- 差漏磁通

· 主磁通: 通过气隙,与定、转子绕组同时交链, 是机电能量转换的媒介。

定子漏磁通:不交链转子绕组,仅和定子绕组自 身交链。

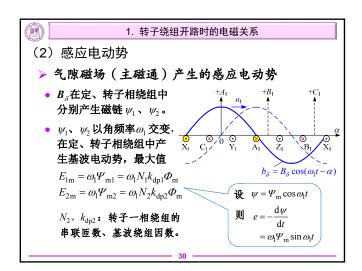

# (2) 感应电动势

- > 气隙磁场(主磁通)产生的感应电动势(续)
- 定、转子相电动势的关系  $E_{lm} = \omega_l \Psi_{ml} = \omega_l N_l k_{dpl} \Phi_{ml}$

 $E_{2m} = \omega_1 \Psi_{m2} = \omega_1 N_2 k_{dp2} \Phi_{m}$ 

• 数量关系

 $E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{dp1} \Phi_m$ ,  $E_2 = 4.44 f_1 N_2 k_{dp2} \Phi_m$ 

- ◆ 一相基波感应电动势的有效值,与频率f<sub>1</sub>、一相 有效匝数和每极磁通量 $\Phi_m$ 成正比;
- ◆ 电压变比 k<sub>e</sub>: 定、转子相电动势有效值之比。

 $=\frac{E_1}{E_1} = \frac{N_1 k_{\rm dp1}}{E_1}$  $E_2 N_2 k_{dp2}$ 


频率相同

# (2) 感应电动势

 $+A_1,+j_1$ 

 $+j_{2}$ 

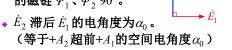- >气隙磁场(主磁通)产生的感应电动势(续)
- 定、转子相电动势的关系
- 相位关系
- ◆ E₁、E₂分别滞后产生它们 的磁链  $\dot{\Psi}_1$ 、 $\dot{\Psi}_2$  90°。



• 改变转子位置(空间电角度 $\alpha_0$ ),可改变 $\dot{E}_2$ 的 相位 —— 移相器。

# (2) 感应电动势

> 定子漏磁通产生的漏磁感应电动势

定子绕组漏磁通  $\dot{\phi}_{\sigma 1} \Longrightarrow$  漏磁电动势  $\dot{E}_{\sigma 1}$ (随时间按正弦规律变化)

- 漏磁路主要是空气,通常可认为是不饱和的(电 流过大时除外)。
- 仍采用同步电机中的处理方法(用参数 X<sub>a</sub> 表示  $E_{\sigma}$ 与I的数量关系)。按规定的参考方向,有

$$\dot{E}_{\sigma 1} = -j\dot{I}_0 X_{\sigma 1}$$

 $X_{\sigma 1}$  —— 定子一相绕组的漏电抗,

 $X_{\sigma 1} = \omega_1 L_{\sigma 1}$ , 通常看作常数。

# 1. 转子绕组开路时的电磁关系

(3) 励磁电流

• 计及铁耗时, $B_{\delta}$ 滞后 $F_0$ 一个小的角度。

 $\Psi_1$  滞后  $I_0$  一个同样的角度。


• 相应地,励磁电流 / 可分解成


两个分量:


 $\dot{I}_0 = \dot{I}_{0a} + \dot{I}_{0r}$ 

 $\dot{I}_{0a}$  —— 有功分量,产生铁耗;

 $I_{0r}$  —— 无功分量,产生  $B_{s}$ 。

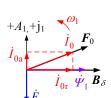

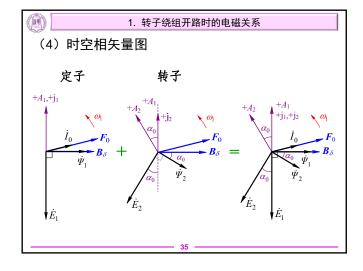

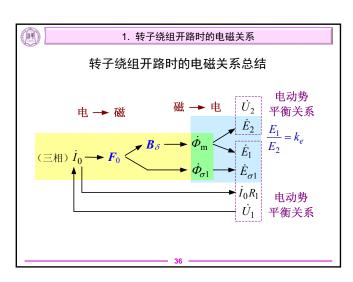

# 1. 转子绕组开路时的电磁关系


# (5) 电压方程式、相量图、等效电路

# > 定、转子一相电压方程式

定子:  $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - \dot{E}_{\sigma 1} + \dot{I}_0 R_1$ =  $-\dot{E}_1 + \dot{J}\dot{I}_0 X_{\sigma 1} + \dot{I}_0 R_1$ =  $-\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$ 


其中, $Z_1 = R_1 + jX_{\sigma 1}$ 为定子一相绕组的漏阻抗。

转子:  $\dot{U}_2 = \dot{E}_2$ 

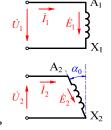

参考方向规定

- 37

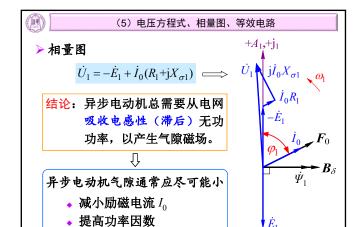

# (5) 电压方程式、相量图、等效电路

# > 等效电路

- 为得到等效电路,需对Ė,做等效处理。
- 把 $\dot{E}_1$ 看作 $\dot{I}_0$ 在阻抗上产生压降的形式。 (依据:  $\dot{I}_0\Rightarrow\dot{\phi}_m\Rightarrow\dot{E}_1$ ,并有铁耗)
- 按规定的参考方向,得:  $\dot{E}_1 = -\dot{I}_0 Z_m$

其中, $Z_{\rm m} = R_{\rm m} + jX_{\rm m}$ 

 $R_{m}$  — 励磁电阻,是等效铁耗的参数;

 $X_{\rm m}$  — 励磁电抗,是对应于 $\Phi_{\rm m}$  的参数;

 $Z_{\rm m}$  —— 励磁阻抗。


# ( A

# (5) 电压方程式、相量图、等效电路
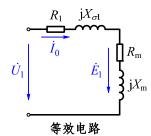
# >等效电路(续)

定子一相的电压方程式为

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 Z_{\rm m} + \dot{I}_0 Z_1 = \dot{I}_0 (Z_1 + Z_{\rm m})$$



- 转子绕组开路的三相 异步电动机,类似于 二次绕组开路的三相 变压器。
- Z<sub>m</sub> (R<sub>m</sub>、X<sub>m</sub>) 与主磁 路饱和程度有关。

39

# 40

# 6

# 14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

# 2. 转子堵转时的电磁关系


- 转子堵转
  - 转子三相绕组短路,并将 转子堵住不转,定子三相 绕组接对称交流电源。
  - 堵转时:

**转速** n=0

转子相电压  $\dot{U}_2 = 0$ 

转子相电流 <u>İ₂≠0</u>

定子相电流用  $I_1$  表示

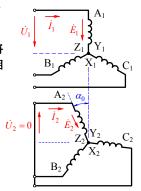

41

# (1) 基波磁动势

> 定子基波磁动势

稳态时,定子三相对称绕组通以三相对称电流 $\dot{I}_1$ ,产生合成基波旋转磁动势 $F_1$ 。

2. 转子堵转时的电磁关系

- 幅值:  $F_1 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 I_1}{p} k_{dp1}$  ( $m_1$ 为定子绕组相数)
- 转速: 取决于定子电流频率f<sub>1</sub>,为同步转速n<sub>1</sub>, 电角速度为ω<sub>1</sub>。
- 转向: 取决于定子电流 / 的相序(为逆时针)。

# (1) 基波磁动势

# > 转子基波磁动势

在  $\dot{E}_2$ 作用下,转子三相绕组中产生对称电流  $\dot{I}_2$ 。 因定、转子绕组极对数相同,故转子三相对称电流  $\dot{I}_2$ 产生合成基波旋转磁动势 $F_2$ 。

- 幅值:  $F_2 = \frac{m_2}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 I_2}{p} k_{dp2}$  ( $m_2$ 为转子绕组相数)
- 转速: 取决于转子电流频率  $f_2 \iff n_1 \iff f_1$  $f_2 = f_1$ ,故为同步转速  $n_1$ ,电角速度为 $\omega_1$ 。
- 转向: 取决于 İ<sub>2</sub>的相序 <= B<sub>δ</sub>的转向(逆时针),
   Ė<sub>2</sub>与 İ<sub>2</sub>的相序为正序(A<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>),
   所以, F, 逆时针旋转。

43



# (1) 基波磁动势

# > 磁动势的合成

- 转子基波磁动势 $F_2$  与定子基波磁动势 $F_1$  转速和 转向都相同,在空间保持相对静止。
- $F_1 = F_2$  都作用于主磁路上,共同产生基波气隙 磁通密度 $B_s$ ,起着励磁磁动势的作用。
- 仍用 $F_0$ 表示此时的励磁磁动势即合成磁动势:

# $F_0 = F_1 + F_2$

 $\checkmark$  注意: 此时 $F_0$  的性质虽然与转子绕组开路时的相同,但幅值和空间相位不同。

44

# (1) 基波磁动势

# ▶磁动势的合成(续)

将上式改写为定、转子磁动势平衡关系:

$$\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_0 + (-\boldsymbol{F}_2)$$

即可将 F1 看成由 2 个分量组成:

 $F_{o}$  —— 产生气隙磁通密度 $B_{o}$ 的励磁磁动势分量。

与 $F_0$ 相对应的定子电流为励磁电流  $I_0$ 

$$F_0 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 I_0}{p} k_{\rm dp1}$$

与转子开路 时的不同

(-E)

- 与 $F_2$  幅值相等、方向相反的分量, 用于抵消 $F_2$  对 $B_3$  的影响。

 $\rightarrow F_2$ 影响 $F_1$ ,即  $I_1$  受  $I_2$ 影响。

45

# 2. 转子堵转时的电磁关系

# (2) 磁通、感应电动势

 $\{$ 主磁通  $\dot{\phi}_{\mathrm{m}}$ : 在定、转子相绕组中产生  $\dot{E}_{1}$ 、 $\dot{E}_{2}$ 。  $\{$ 定子漏磁通  $\dot{\phi}_{\sigma 1}$ :

磁通

在定子相绕组中产生漏磁电动势 $\dot{E}_{\sigma 1}$ 转子漏磁通 $\dot{\Phi}_{\sigma 2}$ :


在转子相绕组中产生漏磁电动势  $E_{\sigma}$ ?


将 $\dot{E}_{\sigma^2}$ 用 $\dot{I}_2$ 在电抗上产生的电压降来表示。 按照规定的参考方向,有


$$\dot{E}_{\sigma 2} = -j\dot{I}_2 X_{\sigma 2}$$


 $X_{\sigma 2}$ : 转子一相绕组漏电抗, $X_{\sigma 2} = \omega_1 L_{\sigma 2}$ ,通常视为常数。


**—** 46

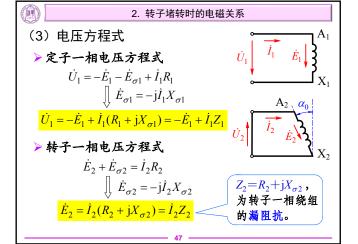


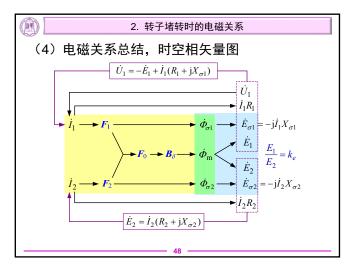

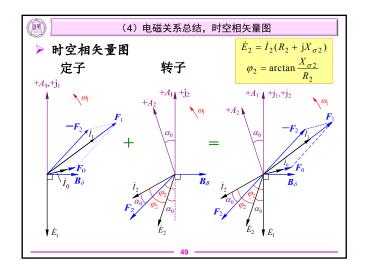

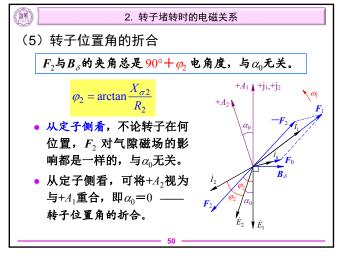

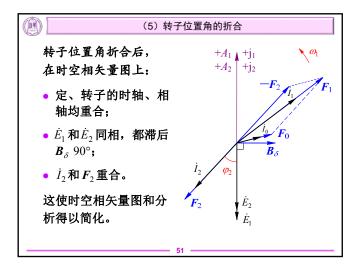


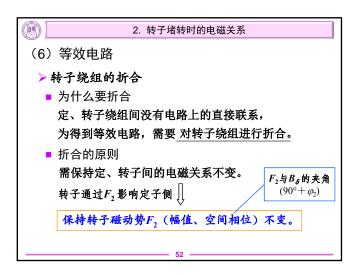

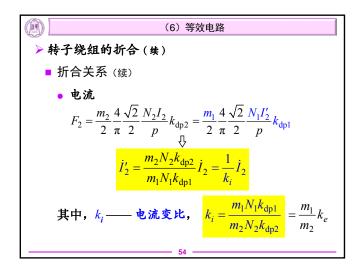(6)等效电路
 ▶ 转子绕组的折合(续)
 ■ 折合方法
 保持F<sub>2</sub> 不变,用相数、有效匝数与定子绕组完全相同的等效转子绕组代替原来的转子绕组(极对数不变),即 m'<sub>2</sub> = m<sub>1</sub>, N'<sub>2</sub> = N<sub>1</sub>, k'<sub>dp2</sub> = k<sub>dp1</sub>。

 ■ 折合关系
 折合后,转子相电动势为Ė'<sub>2</sub>,相电流为İ'<sub>2</sub>,漏阻抗为 Z'<sub>2</sub> = R'<sub>2</sub> + jX'<sub>σ2</sub>。

 ● 电动势 Ė'<sub>2</sub> = M<sub>1</sub>k<sub>dp1</sub> Ė<sub>2</sub> = k<sub>e</sub>Ē<sub>2</sub>



## (6) 等效电路

# > 转子绕组的折合(续)

- 折合关系 (续)
  - 阻抗  $Z_2' = \frac{\dot{E}_2'}{\dot{I}_2'} = \frac{k_e \dot{E}_2}{\frac{1}{k_i} \dot{I}_2} = k_e k_i \frac{\dot{E}_2}{\dot{I}_2} = k_e k_i Z_2$

 $\mathbb{P} \qquad R_2' = k_e k_i R_2 \quad , \quad X_{\sigma 2}' = k_e k_i X_{\sigma 2}$ 

- ☞ 由折合关系可知,绕组折合后,
  - 转子阻抗角不变:  $\varphi_2' = \arctan \frac{X_{\sigma^2}'}{R_2'} = \arctan \frac{X_{\sigma^2}}{R_2} = \varphi_2$
  - 功率关系不变

例如:  $m_1 I_2^{\prime 2} R_2' = m_2 I_2^2 R_2$  ,  $m_1 I_2^{\prime 2} X_{\sigma 2}' = m_2 I_2^2 X_{\sigma 2}$ 

- 55

# (6) 等效电路

# >转子绕组的折合(续)

- ■折合后的定、转子电流关系
  - 在时空相矢量图上, $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_0$ 、 $\dot{I}_2'$  分别和 $F_1$ 、 $F_0$ 、 $F_2$ 重合;
  - $F_1 = KI_1$ ,  $F_0 = KI_0$ ,  $F_2 = KI_2'$ .  $(K = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{\text{dpl}}}{p})$

 $+A_1 + I_1 + I_2 + I_2 + I_2 - I_2 + I_3 + I_4 + I_4 + I_5$ 

因此,磁动势平衡关系  $F_1 = F_0 + (-F_2)$  可变换为 电流平衡关系:  $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (-\dot{I}_2')$  或  $\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_0$  。

56

# (6) 等效电路

# > 基本方程式

对转子进行位置角折合、绕组折合后,转子 堵转时的基本方程式为(按规定的参考方向)


$$\begin{cases} \dot{U}_{1} = -\dot{E}_{1} + \dot{I}_{1}(R_{1} + jX_{\sigma 1}) \\ \dot{E}'_{2} = \dot{I}'_{2}(R'_{2} + jX'_{\sigma 2}) \\ \dot{E}_{1} = \dot{E}'_{2} \\ \dot{E}_{1} = -\dot{I}_{0}(R_{m} + jX_{m}) \\ \dot{I}_{1} + \dot{I}'_{2} = \dot{I}_{0} \end{cases}$$

57

# (6) 等效电路 > 等效电路,相量图 +A<sub>1</sub>,

基本方程式 ⇒ 时空相矢量图 Ⅱ 相量图



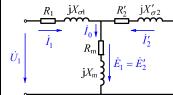


58

# (6) 等效电路

# >等效电路,相量图(续)

- 讨论
- 转子堵转的三相异 步电动机,类似于 二次绕组短路的三 相变压器。

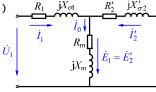

- 由于  $|Z_{\rm m}|>>|Z_2'|$  ,因此转子堵转时, $U_1$ 基本上被  $Z_1$ 、 $Z_2'$  分压,与转子绕组开路时相比, $E_1$ 、 $\Phi_{\rm m}$ 大幅降低, $I_0$ 很小。
- X<sub>σ1</sub>、X<sub>σ</sub>、都较小(通常为0.06~0.12), R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>,更小。
- 转子堵转时,要保证不出现过电流, $U_1$ 须比较低(一般  $\underline{U}_1 \leq 0.2$ )。

59

# ( Ny

# 14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

# Å 例题1 (教材练习题14-1-6)

一台三相、4极、50Hz的绕线转子异步电机,电压变比  $k_e$ =10,转子不转时,转子每相电阻  $R_2$ =0.02 $\Omega$ ,漏电抗  $X_{\sigma 2}$ =0.08  $\Omega$ 。当转子堵转、定子相电动势  $E_1$ =200V时,求转子的相电动势  $E_2$ 、相电流  $I_2$  及功率因数 $\cos \varphi_2$ 。

解:

欲求相电动势和相电流,可能有两种途径:

① 等效电路或电压方程式; ② 变比。

题中已知 $E_1$ 和 $k_e$ 。转子不转时,在任何情况下,相电动势关系  $E_1 = k_e$   $E_2$ 都成立,因此可由  $k_e$  求出 $E_2$ 。

因转子参数已知,故可由转子电压方程式求出13。

# 14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

转子相电动势 
$$E_2 = \frac{E_1}{k_e} = \frac{200}{10} = 20$$
 V

因转子堵转时  $\dot{E}_2 = \dot{I}_2 (R_2 + jX_{\sigma 2})$ 

所以,转子相电流为

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_{\sigma 2}^2}} = \frac{20}{\sqrt{0.02^2 + 0.08^2}} = 242.5 \text{ A}$$

转子功率因数取决于转子一相绕组的漏阻抗,即

$$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_{\sigma 2}^2}} = \frac{0.02}{\sqrt{0.02^2 + 0.08^2}} = 0.2425$$

# 14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

# 8 例题2 (教材例14-1)

一台三相绕线转子异步电动机,转子绕组为Y联结, 当定子加额定电压、转子绕组开路时,集电环电压为 260V,转子每相漏阻抗为(0.06+j0.2)  $\Omega$ ,不计转子绕组 开路时定子绕组的漏阻抗压降。试求在下列两种情况下 转子堵转时的转子相电流(设  $Z_1 = Z_2'$ ):

- (1) 定子加额定电压;
- (2) 定子加额定电压、转子每相串入0.2 Ω电阻。

# 解题分析:

已知条件中有转子参数和电压, 欲求转子相电流, 可考虑用等效电路求解。

▼ 注意: 不能直接用 E<sub>2</sub>/|Z<sub>2</sub>| 求I<sub>2</sub>。

# 14.1 三相异步电机转子不转时的电磁关系

# 解题分析: (续)

转子开路时,集电环电压是转子线电动势。

不计转子绕组开路时定子绕组漏阻抗压降,意为在转 子开路时的定子电压方程式中,不计 $I_0Z_1$ ,因此 $E_1=U_1$ 。

已知的转子开路相电动势  $(260/\sqrt{3}\text{V})$  是定子加额定电 压时的值,其折合值是定子额定相电压。反过来看,它就 是定子额定相电压折合到转子侧的值。

现  $k_e$  未知,但已知转子参数,且  $Z_1 = Z_2'$  即  $Z_1' = Z_2$  , 因此,可采用折合到转子侧的等效电路计算。

题中未给出励磁阻抗。在额定电压下堵转时,定、转 子电流很大,主磁通较低,故励磁电流可忽略。

# 第14章 三相异步电机的运行原理

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

异步电机转子绕组通常 是短路的(绕线转子异步电 机转子三相绕组还可在外部 串入电阻后短路), 定子三 相绕组接对称交流电源。

异步电机以转速 / 运行时:

- $n \neq n_1$
- 转子相电动势、相电流 分别用 $\dot{E}_{2s}$ 、 $\dot{I}_{2s}$ 表示。

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

# 1. 转差率

(1) 定义

同步转速n<sub>1</sub>与转子转速n的差与同步转速n<sub>1</sub>的比值。

用 s 表示:

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

- ☞ 注意: 若令 n₁>0, 则当 n 与 n₁反向时, n 应取 负值。
- ▼ 转子转速 n 可用转差率 s 表示为

 $n = (1 - s) n_1$ 

# 1. 转差率 (2) 用转差率表示异步电机的三种运行状态 发电机状态 电动机状态 电制动状态 $0 < n < n_1$

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

# 2. 定、转子基波磁动势关系

(1) 定子基波磁动势

大小、相位与转子 不转时的不同

转子旋转时,定子电流仍用 / 表示。

三相对称电流  $I_1$  产生合成基波旋转磁动势 $F_1$ 。

- **幅值:**  $F_1 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 I_1}{p} k_{\text{dpl}}$
- 转向: 取决于 / 的相序, 为逆时针。
- 转速: 取决于定子电流频率 f; 相对定子的 **转速**为同步转速 $n_1$ , 电角速度为 $\omega_1$ 。

# 2. 定、转子基波磁动势关系

(2) 转子基波磁动势

转子以转差率s旋转时,转子三相对称电流为  $I_{\gamma_s}$ 。 定、转子绕组的极对数相同,故三相  $I_{2s}$  产生合成 基波旋转磁动势 $F_2$ 。

幅值

$$F_2 = \frac{m_2}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_2 I_{2s}}{p} k_{dp2}$$
 ( $m_2$ 为转子绕组相数)

• 转向 —— 取决于转子电流 İ25 的相序

在电动机状态, $0 < n < n_1$ ,  $B_s$  在转子绕组中产生 的电动势和电流仍为正序,则 $F_2$ 转向为逆时针。

# (2) 转子基波磁动势


• 转速 —— 取决于转子电流频率 ƒ

 $f_2$ 取决于 $B_s$  (或 $F_1$ ) 相对转子的转速。

转子静止时:  $\boldsymbol{B}_{\delta}$  相对转子的转速为 $n_1$ ,  $f_2 = \frac{pn_1}{\epsilon n_2} = f_1$ 转子旋转时:  $B_s$  相对转子的转速为  $(n_1-n)$ ,

因此,F,相对转子的转速为
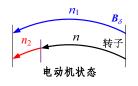
$$n_2 = \frac{60f_2}{p} = s\frac{60f_1}{p} = sn_1$$



# 2. 定、转子基波磁动势关系

(3) 定、转子基波磁动势的转速关系

 $F_1$ 相对定子的转速为同步转速  $n_1$ 。

F,相对定子的转速为

 $n_2 + n = sn_1 + (1 - s)n_1 = n_1$ 

 $F_2$ 相对定子 $n_1$ 

即:  $F_1$ 、 $F_2$ 都以同步转速 $n_1$ 相  $F_2$ 相对转子 $n_2$ 对定子同向旋转。

结论:定、转子基波磁动势 $F_1$ 、 F。在空间保持相对静止。

☞ 对于异步电机,只要定、转子极对数相等,则在任 何转速下都有这种相对静止的关系。

# 2. 定、转子基波磁动势关系

- (4) 定、转子磁动势的合成
  - 在空间保持相对静止的 $F_1$ 与 $F_2$ ,共同产生基波气 隙磁通密度 $B_s$ ,起励磁磁动势的作用。
  - 仍用 $F_0$ 表示此时的励磁磁动势,即合成磁动势,

# $F_0 = F_1 + F_2$

☞ 注意: 与转子绕组开路、堵转时相比, 转子旋转时  $F_0$ 的性质相同,但幅值不等;  $\int_{\mathbf{F}_1} \mathbf{j} \mathbf{F}_2$  的幅值及其空间相位也不同。

# (4) 定、转子磁动势的合成

将上式改写为定、转子磁动势平衡关系:

$$F_1 = F_0 + (-F_2)$$

仍可将 $F_1$ 看成由2个分量组成:

 $F_0 \longrightarrow 励磁分量。产生气隙磁通密度<math>B_\delta$ , 与 $F_0$ 相应的定子电流为励磁电流  $I_0$ ,

$$F_0 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 I_0}{p} k_{\text{dp1}}$$

 $(-F_2)$  — 负载分量。与 $F_2$ 幅值相等、方向相反, 用于抵消 $F_2$ 对 $B_\delta$ 的影响。

表明 $F_{1}(I_{1})$  随负载变化而变化


14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

# 3. 感应电动势

(1) 定子感应电动势

$$F_0 \longrightarrow B_\delta \longrightarrow$$
主磁通 $\dot{\phi}_{\rm m} \longrightarrow \dot{E}_1$ (频率为 $f_1$ )
$$F_1 \longrightarrow 定子漏磁通 $\dot{\phi}_{\sigma 1} \longrightarrow \dot{E}_{\sigma 1} = -\mathrm{j}\dot{I}_1 X_{\sigma 1} \quad (f_1)$$$

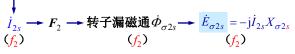- (2) 转子感应电动势
- $B_{\delta}(\dot{\Phi}_{\rm m})$  在转子一相绕组中产生电动势  $\dot{E}_{2\delta}$  。
- $\dot{E}_{2s}$ 的频率为 $f_2 = sf_1$ 。



14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

4. 转子电压方程式

$$\dot{E}_{2s} + \dot{E}_{\sigma 2s} = \dot{I}_{2s} R_2 \implies \dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{\sigma 2s})$$

(1) 电动势 E<sub>2</sub>。

$$E_{2s} = 4.44 \frac{f_2}{N_2} N_2 k_{dp2} \Phi_{m} = 4.44 s f_1 N_2 k_{dp2} \Phi_{m}$$

$$E_{2s} = sE_2$$

 $E_{2s} = sE_2$  前提:  $\phi_{\rm m}$ 不变

转子旋转时,转子相电动势 $E_{2s}$ 与转差率s成正比。

\*\* 注意:  $E_2 = 4.44 f_1 N_2 k_{dp2} \Phi_m = E_{2s} / s$ 

 $E_2$ 是在相同的 $\Phi_m$ 下,折合到频率 $f_1$ 的转子相电动势。

4. 转子电压方程式

(2) 漏电抗 X<sub>σ2</sub>,

电抗与频率成正比,因此

$$X_{\sigma^2s} = 2\pi f_2 L_{\sigma^2} = 2\pi s f_1 L_{\sigma^2}$$

 $(L_{\sigma})$ 为转子一相漏电感;不计趋肤效应时,是常数)

$$X_{\sigma^2s} = sX_{\sigma^2}$$

转子一相漏电抗 $X_{\sigma 2s}$ 与转差率s成正比。

 $X_{\sigma 2}$ 是频率为 $f_1$ ( $L_{\sigma 2}$ 不变)时的转子一相漏电抗。 异步电动机正常运行时,S 通常很小, $X_{\alpha 2s} << X_{\alpha 2}$ 。

4. 转子电压方程式

(3) 转子电阻 R<sub>2</sub>

忽略趋肤效应,则  $R_2$ =const。

(4)转子功率因数角(阻抗角) $\varphi_{\gamma}$ 

由转子一相电压方程式  $\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s}(R_2 + jX_{\sigma 2s})$  解得


$$\dot{I}_{2s} = \frac{\dot{E}_{2s}}{R_2 + jX_{\sigma^2s}}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{X_{\sigma^2 s}}{R_2} = \arctan \frac{sX_{\sigma^2}}{R_2} = \arctan \frac{X_{\sigma^2}}{\frac{R_2}{s}}$$

14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系 5. 电磁关系总结, 转子相矢量图 (1) 电磁关系总结  $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_{\sigma 1})$  $\dot{I}_1R_1$  $\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{\sigma 2s})$ 

5. 电磁关系总结, 转子相矢量图

(2) 转子时空相矢量图(以电动机状态为例)

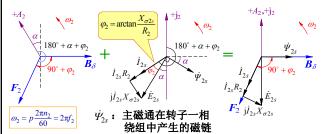

结论:不论 $B_s$ 相距 $+A_s$ 轴的空间电角度有多大,  $F_2$ 总是滯后 $B_\delta$  90°+ $\varphi_2$  空间电角度。

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

# 6. 等效电路

- (1) 转子绕组的频率折合
  - > 折合的依据和原则
    - 为得到转子旋转时的等效电路,需要转子频率 f。与 定子频率引相同。
    - 用静止的转子等效代替实际旋转的转子,从而使转 子频率由 f. 变为f. —— 转子绕组的频率折合。

理由:  $\bullet$  转子通过其磁动势 $F_2$ 影响定子侧;

- 无论n 和  $f_2$  是多少, $F_2$  相对定子转速都是 $n_1$ ;
- ◆ 只要保持F。(幅值、相位) 不变,则无论 f<sub>2</sub>是 何值,对定子侧而言,转子的作用都一样。

# (1) 转子绕组的频率折合


# > 频率折合关系


$$\dot{E}_{2s} = \dot{I}_{2s} (R_2 + jX_{\sigma^2s})$$
 (频率为 $f_2$ )

两边同除以s,得

$$\dot{E}_2 = \dot{I}_2(\frac{R_2}{s} + jX_{\sigma 2})$$
 或  $\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2}{\frac{R_2}{s} + jX_{\sigma 2}}$  (频率为 $f_1$ )

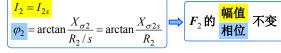 $\dot{E}_2$ 、 $\dot{I}_2$ 、 $X_{\sigma 2}$  —— 折合到定子频率 $f_1$ 的转子相电动势、相电流、漏电抗。



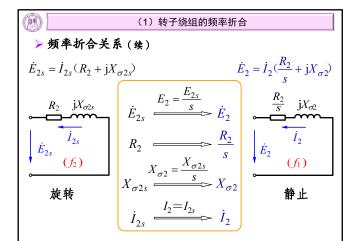

# 6. 等效电路

# (2) 转子绕组折合

- 频率折合后(还有转子位置角折合),再进行转子 绕组折合, 即  $m_2 \rightarrow m_1$ ,  $N_2 \rightarrow N_1$ ,  $k_{dp2} \rightarrow k_{dp1}$ .
- 转子电压方程式变为  $\dot{E}'_2 = \dot{I}'_2 (\frac{R'_2}{s} + jX'_{\sigma 2})$ 其中, $\dot{E}'_2$ 、 $\dot{I}'_2$ 、 $R'_2$ 、 $X'_{\sigma 2}$  分别是 $\dot{E}_2$ 、 $\dot{I}_2$  、 $R_2$ 、 $X_{\sigma 2}$ 折 合到定子侧的折合值。
- 转子绕组折合后,定、转子磁动势平衡关系可以 等效变换为定、转子电流的平衡关系

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (-\dot{I}_2')$$

定子电流的

6. 等效电路				
转子折合关系表				
实际值	频率折合		绕组折合	
	折合关系	折合值	折合关系	折合值
$f_2$	$f_2/s$	$f_1$	<b>×</b> 1	$f_1$
$\dot{E}_{2s}$	$E_{2s}/s$ ( $\Phi_{\rm m}$ 不变)	$\dot{E}_2$	$\times k_e$	$\dot{E}_2'$
$R_2$	$R_2/s$	$R_2/s$	$\times k_e k_i$	$R_2'/s$
$X_{\sigma 2s} = \omega_2 L_{\sigma 2}$	$X_{\sigma 2s}/s (L_{\sigma 2}$ 不变)	$X_{\sigma 2}$	$\times k_e k_i$	$X'_{\sigma 2}$
$\dot{I}_{2s}$	$I_{2s}=I_2$	$\dot{I}_2$	$\times 1/k_i$	$\dot{I}_2'$
				_


# 6. 等效电路


# (3) 基本方程式、相量图

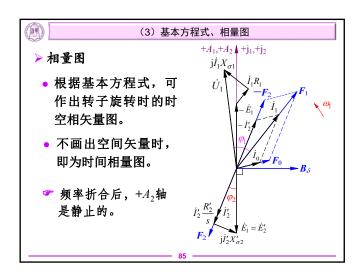
# > 基本方程式


对转子进行频率折合(及位置角折合)、绕组折合 后,可列出转子旋转时的基本方程式(按参考方向)。


$$\begin{cases} \dot{U}_{1} = -\dot{E}_{1} + \dot{I}_{1}(R_{1} + jX_{\sigma 1}) \\ \dot{E}'_{2} = \dot{I}'_{2}(\frac{R'_{2}}{s} + jX'_{\sigma 2}) \\ \dot{E}_{1} = \dot{E}'_{2} \\ \dot{E}_{1} = -\dot{I}_{0}(R_{m} + jX_{m}) \\ \dot{I}_{1} + \dot{I}'_{2} = \dot{I}_{0} \end{cases}$$




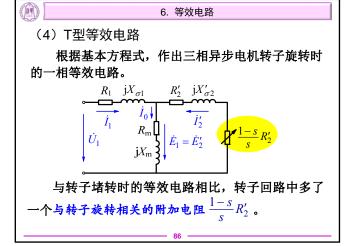

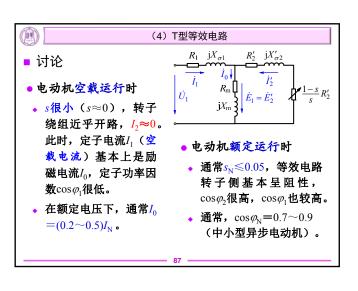

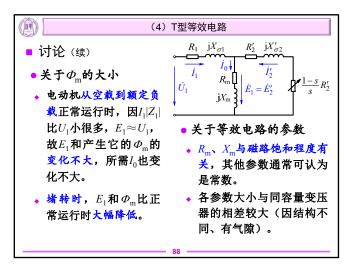

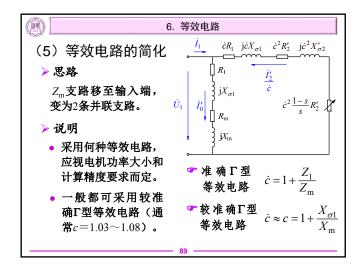

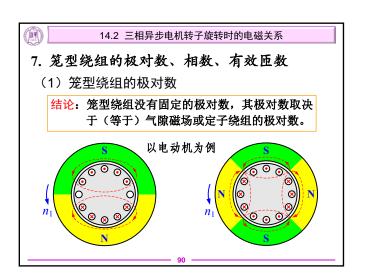

# 7. 笼型绕组的极对数、相数、有效匝数

(2) 笼型绕组的相数、匝数、绕组因数 笼型绕组的导条沿圆周均匀分布。

各导条切割气隙磁场产生的基波感应电动势的幅值相同;相邻两根导条的基波感应电动势的相位差,等于二者的空间电角度差 p 360°/Q, (Q,为转子槽数)。

因此,笼型绕组构成了一个对称的多相电路系统,其相数  $m_2 = Q_2$ 。

每相绕组仅有一根导条,所以

$$N_2 = \frac{1}{2}$$
 ,  $k_{\rm dp2} = 1$ 

91

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

# 8 例题3 (参见教材习题14-9)

一台三相、50Hz的绕线转子异步电动机,额定转速 $n_{\rm N}$  = 980 r/min。 当定子加额定电压、转子绕组开路时,转子每相感应电动势为110V;转子堵转时,参数为 $R_2$ = $0.1\Omega$ , $X_{\sigma 2}$ =0.5  $\Omega$ 。求:

- (1) 电动机的极对数 p ;  $\mathbf{Y}$ 联结时,集电环电压为 $110\sqrt{3}\ \mathrm{V}$
- (2) 额定运行时转子相电动势和相电流(忽略定子漏阻抗)。

解

(1) 因 $s_N \le 0.05$ ,所以由 $n_N = 980 \text{r/min}$ 和  $f_N = 50 \text{Hz}$ ,可知  $n_1 = 1000 \text{r/min}$ 。则 p = 3。

92

# 

# 14.2 三相异步电机转子旋转时的电磁关系

解: (续

(2) 忽略定子绕组漏阻抗时, $E_1 = U_1$ ,则额定运行时和转子开路时的 $\Phi_m$ 相同, $E_n$ 相等。

$$s_{\rm N} = \frac{n_1 - n_{\rm N}}{n_1} = \frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$

额定运行时的转子相电动势、相电流为

$$\begin{split} E_{2s} &= s_{\mathrm{N}} E_2 = 0.02 \times 110 = 2.2 \text{ V} \\ I_{2s} &= \frac{E_{2s}}{\sqrt{R_2^2 + X_{\sigma 2s}^2}} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{R_2^2 + (s_{\mathrm{N}} X_{\sigma 2})^2}} = \frac{2.2}{\sqrt{0.1^2 + (0.02 \times 0.5)^2}} = 21.89 \text{ A} \end{split}$$

**或**  $I_{2s} = I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{(R_2/s_N)^2 + X_{\sigma 2}^2}} = \frac{110}{\sqrt{(0.1/0.02)^2 + 0.5^2}} = 21.89 \text{ A}$ 

93

# (A)

# 第14章 三相异步电机的运行原理

# 小 结

✓ 三相异步电机的电磁关系。

(特别是: 定、转子磁动势相对静止,共同产生 气隙磁场的关系;转子量与转差率的关系)

- ✓ 三相异步电机的频率折合和绕组折合: 折合原则, 折合关系(绕线转子)。
- ✓ 三相异步电机的基本方程式,T型等效电路及其 参数的意义。

94

# 第14章 三相异步电机的运行原理

# 小结(续)

✓ 主要概念

频率折合,绕组折合,T型等效电路,

转差率,电压变比,电流变比,

定、转子漏阻抗,励磁电阻,励磁电抗,励磁阻抗 合成磁动势,励磁磁动势

主磁通,每极磁通量,定、转子漏磁通转子绕组开路 / 短路,转子堵转,

空载, 空载电流, 励磁电流

转子功率因数,转子阻抗角(功率因数角)

95



# 第4篇 异步电机

# 第15章 三相异步电动机的功率、 转矩和运行特性

# ▼ 学习目标

- ○三相异步电动机的转矩平衡关系,功率平衡关系 及其与等效电路的联系,功率与转矩的关系
- 三相异步电动机的固有机械特性和人为机械特性, 能够分析电动机运行工况变化时有关物理量的变 化趋势
- 测取三相异步电动机参数的试验方法


- 96


# 第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性


# 15.1 三相异步电动机的功率与转矩关系

- 1. 三相异步电动机的功率关系
- (1) 异步电动机的损耗
  - 铜耗 —— 定、转子电流流过绕组电阻产生。 包括:定子铜耗  $p_{\text{Cul}}$ 、转子铜耗  $p_{\text{Cul}}$ 。
- 铁耗 p<sub>Fe</sub> 气隙磁场旋转、铁心中磁通交变而产生。
   一般只计定子的铁耗,不计转子的铁耗。
   原因:正常运行时, s 很小、f<sub>2</sub> 很低;转子叠片铁心。
- 机械损耗  $p_m$  —— 风阻、轴承摩擦等阻力转矩产生。
- 附加损耗  $p_{\rm ad}$  —— 定、转子开槽、谐波磁动势等引起。

- 97

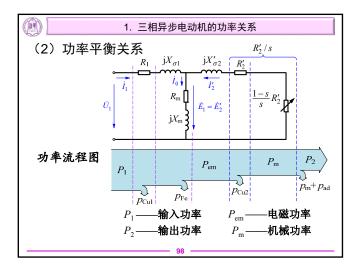

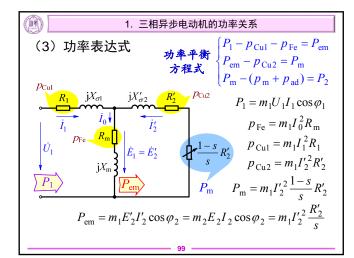

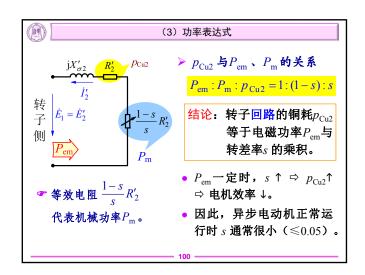

# 15.1 三相异步电动机的功率与转矩关系

- 2. 三相异步电动机的转矩关系
- (1) 转矩平衡关系
  - >作用在转子上的3个转矩
    - 电磁转矩 T —— 气隙磁场与转子电流相互作用产生。
    - 负载转矩T<sub>L</sub> —— 机械负载反作用于转子的转矩,与
       电动机输出转矩T<sub>2</sub> 大小相等。
    - 空载转矩T<sub>0</sub>——p<sub>m</sub>和 p<sub>ad</sub>引起的制动转矩。
  - > 转矩平衡方程式 (按右图的参考方向)

 $T = T_{\rm L} + T_0 = T_2 + T_0$ 

即:电磁转矩T等于输出转矩 $T_2$ 与空载转矩 $T_0$ 之和。

101

# 2. 三相异步电动机的转矩关系

(2) 转矩与功率间的关系

机械功率等于作用在旋转体上的转矩与机械角速度的乘积。

$$T_2 = \frac{P_2}{\Omega}$$
,  $T_0 = \frac{p_{\rm m} + p_{\rm ad}}{\Omega}$ ,  $P_{\rm m} = P_2 + (p_{\rm m} + p_{\rm ad})$   
 $T = \frac{P_{\rm m}}{\Omega} = \frac{(1-s)P_{\rm em}}{(1-s)\Omega_1} = \frac{P_{\rm em}}{\Omega_1}$ 
 $= T_L$ 

其中,  $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$  ,  $\Omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60}$ 

 $\frac{4}{1}$ : 电磁转矩T等于机械功率 $P_m$ 除以转子机械角速度 $\Omega$ ,也等于电磁功率 $P_m$ 除以同步机械角速度 $\Omega$ 。

第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性

# 15.2 三相异步电动机的机械特性

# ▶ 概述

■ 机械特性的定义

当异步电动机定子电压、频率和参数一定时,电磁 转矩T与转子转速n(或转差率s)之间的关系。

- 机械特性的表达形式
  - 用函数形式表示时,以s(n)为自变量,以T为 因变量,即 T=f(s) 或 T=f(n)。
  - 用曲线表示时,习惯上以T为横坐标,以s(n) 为纵坐标(也称T-s曲线)。

# 15.2 三相异步电动机的机械特性

# 1. 电磁转矩的一般表达式

$$T = \frac{P_{\text{em}}}{\Omega_1} = \frac{m_2 E_2 I_2 \cos \varphi_2}{\Omega_1} = \frac{m_2 (4.44 f_1 N_2 k_{\text{dp2}} \Phi_{\text{m}}) I_2 \cos \varphi_2}{2\pi f_1 / p}$$

 $T = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$ 

其中, $C_T$ 为转矩因数,

$$C_T = \frac{1}{\sqrt{2}} p m_2 N_2 k_{dp2}$$

结论: 电磁转矩T与每极磁通量 $\Phi_m$  和转子电流有 功分量  $I_2\cos\varphi$ , 的乘积成正比。

# 15.2 三相异步电动机的机械特性

# 2. 机械特性的参数表达式

(1) 机械特性表达式

$$T = \frac{P_{\text{em}}}{\Omega_1} = \frac{m_1 I_2^{\prime 2} \frac{R_2^{\prime}}{s}}{\frac{2\pi f_1}{p}} \qquad \qquad 0 \downarrow_1 \qquad \qquad \downarrow_{i_0^{\prime}} \qquad \downarrow_{i_0^{\prime}}$$

 $cR_1$   $jcX_{\sigma 1}$   $c^2R'_2$   $jc^2X'_{\sigma 2}$  $c^2 \frac{1-s}{s} R_2'$ 

由近似等效电路,得

$$\frac{I_2'}{c} = \frac{U_1}{\sqrt{(cR_1 + c^2 \frac{R_2'}{s})^2 + (cX_{\sigma 1} + c^2 X_{\sigma 2}')^2}}$$


代入上式,得T的参数表达式。


# (1) 机械特性表达式


$$T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1 \left[ (R_1 + c \frac{R_2'}{s})^2 + (X_{\sigma 1} + c X_{\sigma 2}')^2 \right]}$$


近似认为 
$$c=1$$
 时,有 
$$T=\frac{m_1pU_1^2\frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1[(R_1+\frac{R_2'}{s})^2+(X_{\sigma 1}+X_{\sigma 2}')^2]}$$

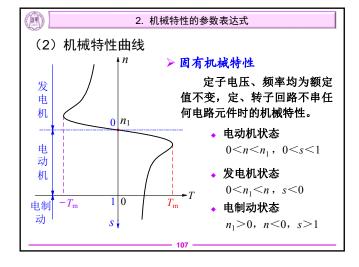
- - 电磁转矩 T与定子电压 $U_1$ ,频率 $f_1$ ,转差率s,相数 $m_1$ 及漏阻抗参数  $(R_1, R_2, X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2})$  有关。
  - ◆  $T \propto U_1^2$ , 说明 T对定子电压的变化很敏感。




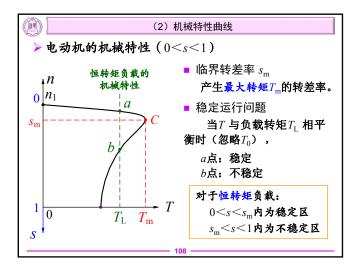


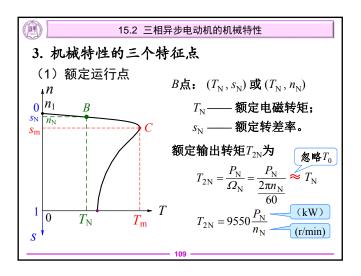


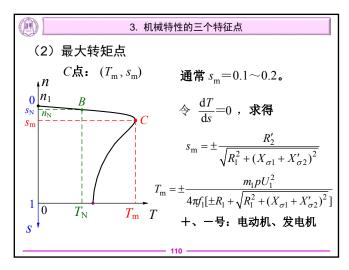


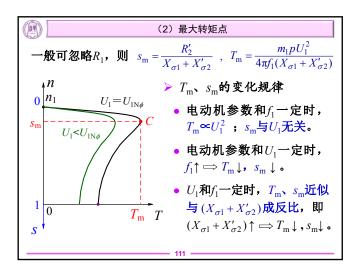


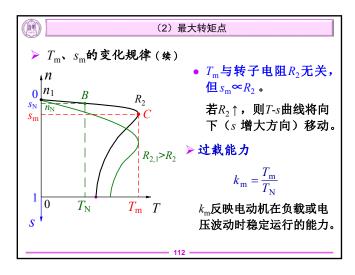


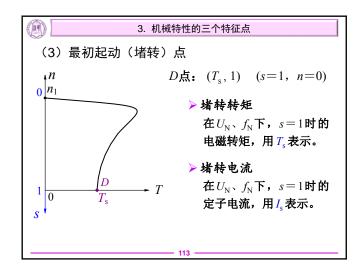


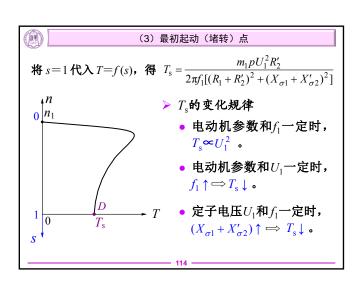

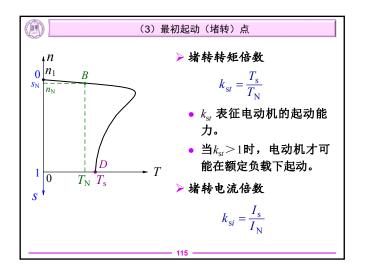

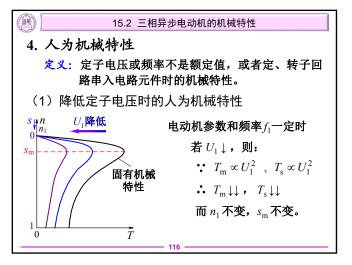

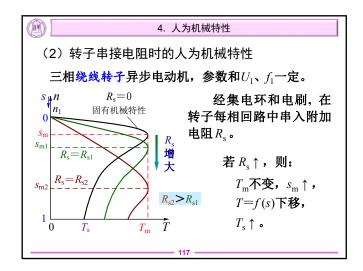


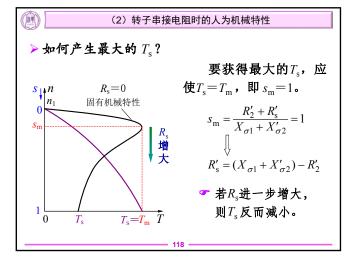






119


第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性

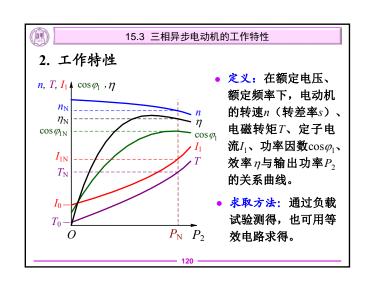


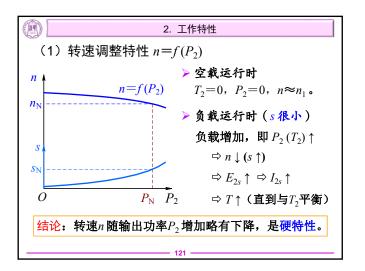


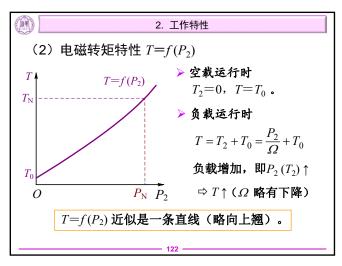

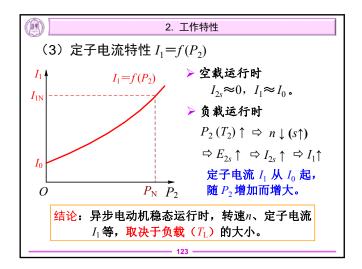

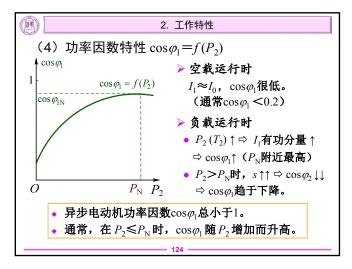

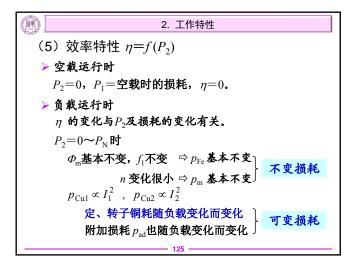

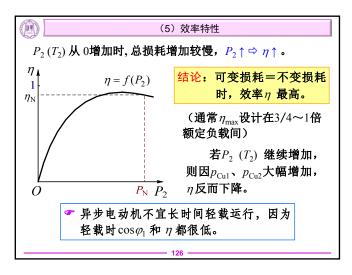

# 第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性

15.4 三相异步电动机参数的测定 通过堵转试验、空载试验,测取T型等效电路的参数。

# 1. 堵转试验

- (1) 试验方法
- 转子绕组短路、转子卡住不转;
- 若为防止过电流,则定子三相绕组应加低电压;
- 测得定子的线电压Uk、线电流Ik、三相输入功率Pk (试验前需测出定子绕组电阻R<sub>1</sub>)。


分析: 对于大、中型电动机, 堵转试验时,  $p_{\rm m}$ =0,忽略 $p_{\rm ad}$ ;  $U_{\rm k}$ 很低, $p_{\rm Fe}$ 和 $I_0$ 可忽略。

## 1. 堵转试验
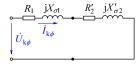
# (2) 参数求取

$$P_{k} = m_{1} I_{k\phi}^{2} R_{1} + m_{1} I_{2}^{\prime 2} R_{2}^{\prime}$$

$$= m_{1} I_{k\phi}^{2} (R_{1} + R_{2}^{\prime})$$



短路阻抗  $|Z_{\mathbf{k}}| = \frac{U_{\mathbf{k}\phi}}{I_{\mathbf{k}\phi}}$  相电压、相电流

短路电阻  $R_k = R_1 + R'_2 = \frac{P_k}{m_1 I_{k\phi}^2}$ 

短路电抗  $X_k = X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2} = \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2}$ 

对大、中型异步电动机,可认为  $X_{\sigma 1} \approx X'_{\sigma 2} \approx \frac{X_k}{2}$ 

# 15.4 三相异步电动机参数的测定

# 2. 空载试验

(1) 试验方法

- 电动机在 $U_N$ 下空载运转一段时间,使 $p_m$ 稳定;
- 改变定子电压,从 $(1.1\sim1.3)U_N$ 开始降低,直到转速n有明显变化为止;
- 测得定子的线电压 $U_0$ 、线电流 $I_0$ 、三相输入功率 $P_0$ 。


分析: 空载试验时, $I_2$ 、 $p_{Cu2}$ 均很小,忽略不计。则


$$P_0 = m_1 I_{0\phi}^2 R_1 + p_{\rm Fe} + p_{\rm m} + p_{\rm ad0}$$
 空載时的 附加损耗  $P_0' = P_0 - m_1 I_{0\phi}^2 R_1 = p_{\rm m} + p_{\rm Fe} + p_{\rm ad0}$ 

$$P_0' = p_{\rm m} + p_{\rm Fe} + p_{\rm ad0}$$
中  $\left\{ egin{array}{l} & p_{
m m} = {
m const} \; (n {
m T {
m const}}) \; ; \\ & {
m T {
m i}} {
m N} {
m N} (p_{
m Fe} + p_{
m ad0}) \propto B_\delta^2 \; , \\ & {
m U} {
m E} {
m U} {
m A} {
m I} (p_{
m Fe} + p_{
m ad0}) \propto U_{0\phi}^2 \; . \end{array} 
ight.$ 

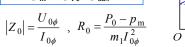(2)参数求取

作曲线  $P'_0 = f(U_0^2)$ , 可 分离  $p_{\rm m}$ 和  $(p_{\rm Fe}+p_{\rm ad0})$  。



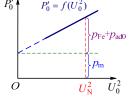

# 第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性

# 小 结

- ✓ 三相异步电动机的功率平衡关系、转矩平衡关系, 功率与转矩的关系,功率表达式(与T型等效电路 的联系)。
- ✓ 三相异步电动机的机械特性(公式、三个特征点及 其变化规律),人为机械特性(变定子电压、转子 串接电阻); 电磁转矩一般表达式。
- ✓ 三相异步电动机的工作特性(负载变化时n、T、 $I_1$ 、  $\cos \varphi_1$ 、 $\eta$  等的变化情况的分析)。
- ✓ 三相异步电动机参数的测定方法。

# 第15章 三相异步电动机的功率、转矩和运行特性

# 小 结 (续)

# ✓ 主要概念

电磁功率, 机械功率

铁耗,铜耗,机械损耗,附加损耗

电磁转矩, 额定电磁转矩

负载转矩,输出转矩,空载转矩

机械特性, T-s曲线, 固有、人为机械特性

最大转矩, 过载能力, 临界转差率

堵转转矩, 堵转转矩倍数, 堵转电流倍数

空载试验, 堵转试验, 不变损耗, 可变损耗



第4篇 异步电机

# 第16章 三相异步电动机的起动、 调速和制动

# ▼ 学习目标

- 了解三相异步电动机全压起动存在的问题, 了解笼型异步电动机常用的降压起动方法和 绕线转子异步电动机的起动方法。
- ○理解三相异步电动机的主要调速方法(改变 定子电压、转子串接电阻、变极、变频)的 基本原理,熟练掌握绕线转子异步电动机转 子串接电阻调速的特点。

第16章 三相异步电动机的起动、调速和制动

# 16.1 三相异步电动机的起动

起动: 三相异步电动机定子施加对称电压, 转子从静 止升速到稳定运行转速的过程。

1. 三相异步电动机全压起动的问题

全压起动 —— 用开关或接触器将三相异步电动机 定子直接投入额定电压的电网上进行起动。

▶ 问题1: 堵转电流 I<sub>s</sub>很大(通常k<sub>si</sub>=5~7)

$$I_{s} = \frac{U_{1}}{\sqrt{(R_{1} + R'_{2})^{2} + (X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2})^{2}}} = \frac{U_{1}}{|Z_{k}|}$$

1. 三相异步电动机全压起动的问题

结论: 堵转电流 I。的大小只取决于定、转子绕组 的漏阻抗,与负载大小无关。

频繁起动的异步电动机发热多 (因此需限制每小时的起动次数) I。大 ⇒

<mark>使供电电压降低</mark> ⇒√电动机起动转矩↓

影响同一配电变压器供电的 其他电动机和设备

▶问题2: 堵转转矩T。不够大

(通常,低压电动机  $k_{st}=1.5\sim2.5$ ,高压电动机  $k_{st}<1$ )

原因:  $T = C_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$ 。堵转时,  $I_2$ 很大, 但  $\Phi_m$ 和  $\cos \varphi_2$  都很低,故 $T_s$ 并不够大。

16.1 三相异步电动机的起动

2. 三相笼型异步电动机的降压起动

降压起动 —— 利用某些设备或采用定子绕组换接方 法,使电动机起动时定子电压低于其额定电压。

目的:  $U_1 \downarrow \Rightarrow I_s \downarrow$  。

问题:  $U_1 \downarrow \Rightarrow T_s \propto U_1^2 \downarrow \downarrow$  。

适用性:对 T。要求不高的场合(如轻载起动)。


- > 常用的降压起动方法
  - 电抗器起动(定子回路串接电抗器)
  - 自耦变压器起动(用自耦变压器降压)
  - 星ー三角(Y-△)起动
  - 软起动 (采用电力电子装置控制起动电流)

16.1 三相异步电动机的起动

3. 三相绕线转子异步电动机的起动方法

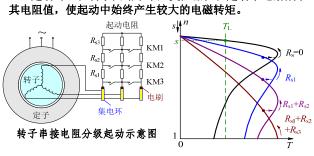(1) 转子串接电阻起动


起动时, 在转子回路中串入变阻器; 在起动中逐渐减小 其电阻值,使起动中始终产生较大的电磁转矩。



3. 三相绕线转子异步电动机的起动方法

(2) 转子串接频敏变阻器起动

起动时,在转子回路中串入频敏变阻器。

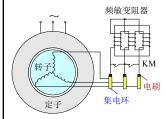

- 转子串接频敏变阻器起动示意图
- 频敏变阻器实际上是无 二次绕组的三相心式变 压器,铁心由较厚的钢板 或铁板制成, 磁路饱和 程度高,涡流损耗很大。
- 起动中,频敏变阻器的 铁耗及其等效电阻 R...随 转速升高而自动减小。

# 第16章 三相异步电动机的起动、调速和制动


# 16.2 三相异步电动机的调速

- > 调速的必要性及意义
  - 满足生产工艺要求,提高产品品质或生产效率。
  - 提高运行效率,节约电能。
- > 三相异步电动机的调速方法

$$n = (1 - s)n_1 = (1 - s)\frac{60f_1}{p}$$

- 改变转差率 $s \in \{ egin{array}{ll} \mathtt{改o} \mathcal{U}_1$ ,改变 $R_2 \\ \mathtt{转子回路外加频率为} f_2$ 的电动势
- 改变 p —— 变极调速
   改变 f<sub>1</sub> —— 变频调速

139

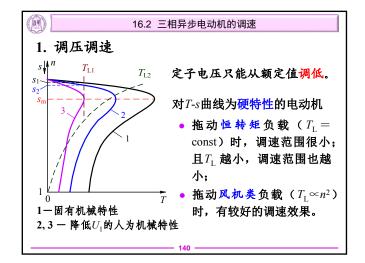

# 16.2 三相异步电动机的调速 **2. 转子串接电阻调速**

# $R_{s2} > R_{s1}$ $R_{s} = 0$ $R_{s} = R_{s1}$ $R_{s} = R_{s2}$

# 只用于绕线转子电动机!

当负载转矩不变( $T_{\rm L} = {
m const}$ )时:

转子串接电阻R<sub>s</sub>↑

$$⇒ sm↑、 $T_m$ 不变 
$$⇒ s↑、n↓$$$$


调速时效率较低,调速 范围与负载大小有关。

调速方法简单。多用于中、小功率三相绕线转子异步电 动机,拖动断续工作的生产机械。

141

# ②. 转子串接电阻调速 > 恒转矩负载下的关系 恒转矩负载时, $T_2 = T_L = \text{const.}$ 设 $T_0$ 不变(或忽略 $T_0$ ),则T = const. $T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R_2'}{s}}{2\pi f_1 [(R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + (X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}')^2]} \Longrightarrow \frac{R_2'}{s} = \text{const.}$ 设不串电阻时的转差率为 $s_N$ ,每相串入电阻 $R_s$ 时的转差率为s
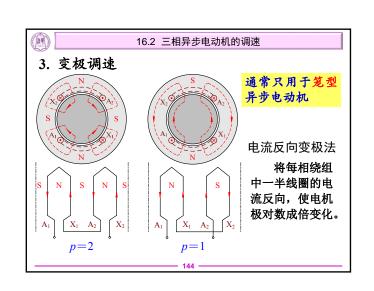
# 2. 转子串接电阻调速 Pem=const 、 即 $P_{\rm em}=m_1I_2'^2\frac{R_2'}{s}={\rm const}$ 则 $I_2={\rm const}$ 于是 $E_2={\rm const}$ , $\Phi_{\rm m}={\rm const}$ 所以 $I_0={\rm const}$ , $I_1={\rm const}$ 不计转子铁耗的变化(即认为 $P_{\rm Fe}={\rm const}$ ,则 $P_1={\rm const}$ , $\exp_1={\rm const}$ 。 $\exp_1={\rm const}$ ② 什么改变了 — $n\downarrow \Rightarrow P_{\rm m}\downarrow$ , $P_2\downarrow$ — $s\uparrow \Rightarrow P_{\rm Cu2}\uparrow$ $\Rightarrow \eta\downarrow$



# 16.2 三相异步电动机的调速

# 4. 变频调速

- 一般用于笼型异步电动机。
- 采用电力电子变流器(变频器或逆变器),作为异步电动机的对称交流电源,其输出电压(基波)的大小及频率均连续可调。
  - ◆ 定子频率  $f_1 \ge f_N$  时,保持定子电压 $U_1$ 为额定值。
  - 定子频率  $f_1 < f_N$  时,需随  $f_1$ 降低而降低 $U_1$ ,以保持主磁通 $\mathcal{Q}_m$ 不变。

原因:  $U_1{\approx}E_1{=}4.44f_1N_1k_{\rm dp1}$   $\Phi_{\rm m}$ ,当 $N_1k_{\rm dp1}$ 一定时,

$$\boldsymbol{\varPhi}_{\mathrm{m}} \propto \frac{E_{1}}{f_{1}} \approx \frac{U_{1}}{f_{1}}$$

- 145



# 16.2 三相异步电动机的调速

# ₿ 例题

一台三相、4极、 $50\,\mathrm{Hz}$ 的绕线转子异步电动机,定、转子绕组均为Y联结,定子加额定电压 $380\,\mathrm{V}$ 时,转子绕组开路电压为 $190\,\mathrm{V}$ 。转子电阻 $R_2=0.016\,\Omega$ ,漏电抗 $X_{\sigma 2}=0.6\,\Omega$ 。该电动机拖动恒转矩额定负载运行时,转速为 $1470\,\mathrm{r/min}$ ,定子电流为 $50\,\mathrm{A}$ 。不计励磁电流。

- (1) 求电动机额定运行时的电磁转矩。
- (2) 若负载转矩不变,不计空载转矩 $T_0$ ,在转子回路串入电阻将转速降至 $1125\,\mathrm{r/min}$ ,求转子每相应串入的电阻为多大?此时转子绕组相电动势为多大?与额定运行时相比,定子电流、输入功率是否变化?

146

# 

# 16.2 三相异步电动机的调速

解:

(1)根据已知条件(转子参数和电流),可考虑用  $T=P_{\mathrm{em}}/\Omega_{\mathrm{l}}$  求解。

$$\begin{split} n_1 &= \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ r/min} \\ s_N &= \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0.02 \\ k_e &= k_i = \frac{U_N / \sqrt{3}}{190 / \sqrt{3}} = \frac{380 / \sqrt{3}}{190 / \sqrt{3}} = 2 \end{split}$$

 $R'_2 = k_{\rho}k_iR_2 = 2 \times 2 \times 0.016 = 0.064 \Omega$ 

因忽略 $I_0$ ,则额定运行时, $I_1 = I_2' = 50$  A。

147

# 

# 16.2 三相异步电动机的调速

解: (续)

$$P_{\text{em}} = m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s_N} = 3 \times 50^2 \times \frac{0.064}{0.02} = 24000 \text{ W}$$

或 
$$P_{\text{em}} = m_2 I_2^2 \frac{R_2}{s_N} = m_2 (k_i I_1)^2 \frac{R_2}{s_N} = 3 \times (2 \times 50)^2 \times \frac{0.016}{0.02} = 24000 \text{ W}$$

**D** 
$$T = \frac{P_{\text{em}}}{\Omega_1} = \frac{pP_{\text{em}}}{2\pi f_1} = \frac{2 \times 24000}{2\pi \times 50} = 152.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 转子串入电阻 $R_s$ , 使 n=1125 r/min 时

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 1125}{1500} = 0.25$$

因忽略 $T_0$ , $T_1$ 不变,所以T不变。因此,

148

# 16.2 三相异步电动机的调速

解: (续)

$$\frac{R_2}{s_N} = \frac{R_2 + R_s}{s}$$

则  $R_{\rm s} = (\frac{s}{s_{\rm N}} - 1)R_2 = (\frac{0.25}{0.02} - 1) \times 0.016 = 0.184$  Ω

$$\begin{split} E_2 &= I_2 \sqrt{\left(\frac{R_2 + R_s}{s}\right)^2 + X_{\sigma 2}^2} = k_i I_1 \sqrt{\left(\frac{R_2}{s_N}\right)^2 + X_{\sigma 2}^2} \\ &= 2 \times 50 \times \sqrt{\left(\frac{0.016}{0.02}\right)^2 + 0.6^2} = 100 \text{ V} \end{split}$$

 $E_{2s} = sE_2 = 0.25 \times 100 = 25 \text{ V}$ 

此时, $P_{em}$ 不变, $I_1$ 、 $I_2$ 均不变, $P_1$ 不变(不计 $I_0$ 及 $P_{Ee}$ )。


149


第16章 三相异步电动机的起动、调速和制动


# 小 结

- ✓ 三相笼型异步电动机的起动方法。(全压起动、降压起动方法)
- ✓ 三相绕线转子异步电动机的起动方法。
- ✓ 三相异步电动机的调速方法。(变转差率,变同步转速)
- ✓ 三相绕线转子异步电动机转子串接电阻调速。
- ✓ 主要概念

全压起动,降压起动 变极调速,变频调速

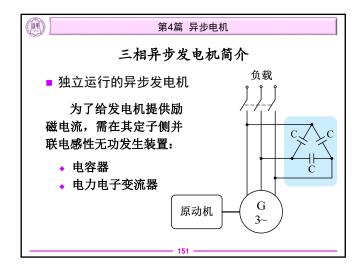

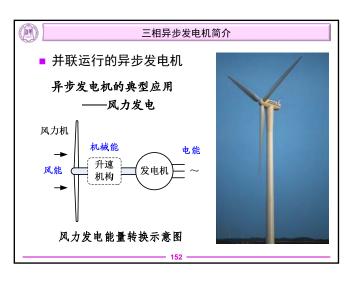

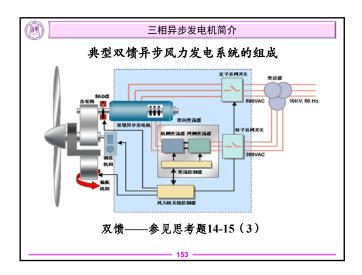

A

# 第4篇 异步电机

# 总结

- 1. 三相异步电机的结构特点(笼型、绕线转子),三 相异步电动机的额定值。
- 2. 三相异步电机的基本工作原理,用转差率表示异步 电机的三种运行状态。
- 3. 三相异步电机的电磁关系(定、转子基波磁动势的相对静止,转子量与转速或转差率的关系,等)。
- 4. 频率折合、绕组折合(原则与方法、折合关系)。

154 -

第4篇 异步电机

# 总结(续)

- 5. 三相异步电机的T型等效电路。
- 6. 三相异步电动机的功率平衡关系(包括 $P_{\rm em}$ 、 $P_{\rm m}$ 、 $P_{\rm Cu2}$ 之间的关系),转矩平衡关系,转矩与功率的关系,功率的表达式(结合T型等效电路)。
- 7. 三相异步电动机的机械特性,其特征点( $T_{\rm m}$ 、 $T_{\rm s}$ ) 与电压、频率、参数等的关系(→人为机械特性)。
- 8. 异步电动机的主要起动方法和调速方法,三相绕线转子异步电动机转子串接电阻调速时的关系。

155

( a

第4篇 异步电机

# 总结(续)

- 9. 运用电磁转矩一般表达式( $T=C_T \Phi_{\rm m} I_2 \cos \varphi_2$ )、机械特性、等效电路等,定性分析三相异步电动机运行条件变化时有关物理量的变化趋势(如:工作特性)。
- 10. 与以上内容相关的主要概念。

**— 156**