

第3篇 同步电机

第3篇 同步电机

第7章 同步电机的用途、分类、 基本结构和额定值

▼ 学习目标

- 了解同步电机的用途和主要分类
- 熟练掌握同步电机的基本工作原理
- 熟悉同步电机的基本结构,熟练掌握隐极和 凸极电机的结构特点
- 熟练掌握同步电机的额定值
- 熟练掌握同步发电机标幺值系统

- 2

第7章 同步电机的用途、分类、基本结构和额定值

7.1 同步电机的用途和分类

- 1. 同步电机的用途
 - 主要用作发电机,产生交流电能 (用于水电厂、火电厂、核电厂、风电场等)
 - 用作电动机 (可与电力电子装置结合,构成调速系统)
 - 用作同步调相机(同步补偿机)
 (接于交流电网空转的同步电动机,用于补偿电网的无功功率)


7.1 同步电机的用途和分类


2. 同步电机的分类


主要分类方法


- 按用途分类 同步发电机、同步电动机、同步调相机(补偿机)
- 按转子结构分类
 - 隐极同步电机
 - 无明显突出的磁极
 - 气隙均匀
- 凸极同步电机
- 有突出的磁极
- 气隙不均匀
- ☞ 还可按用途进一步分为发电机或电动机。

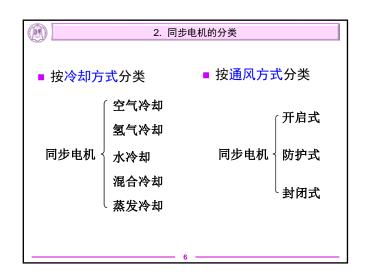
2. 同步电机的分类 截面图 ⁷p 2 **被**面图 ⁸**被**同步电机 (p=1) (p=2)



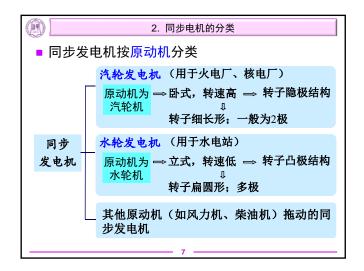

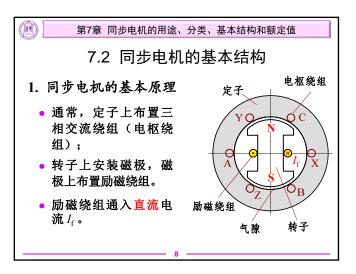

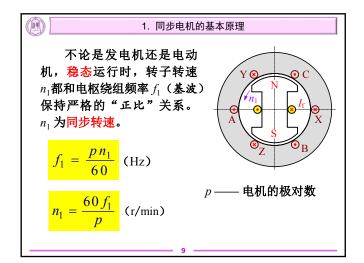


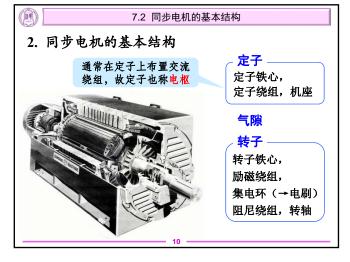








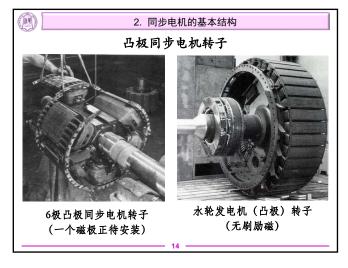

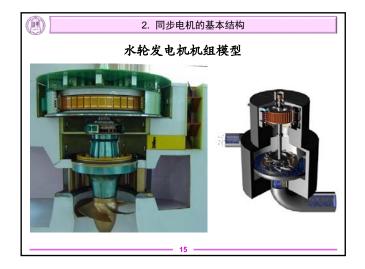

7.3 同步电机的额定值

- 额定容量 S_N 电机额定运行时,电枢出线端的视在功率。 (一般用于发电机)
- 额定功率 P_N 电机额定运行时的输出功率。
 - 发电机 —— 电枢出线端输出的有功功率 (电功率)。
 - 电动机 —— 转轴上输出的机械功率。

17

7.3 同步电机的额定值

- 额定电压 U_N 电机额定运行时,电枢出线端的线电压。
- 额定电流 I_N 电机额定运行时,电枢出线端的线电流。
- 额定频率 f_N 电机额定运行时电枢绕组电气量的频率。
- 额定转速 n_N 电机额定运行时的转速(即同步转速 n_1)。
- 额定功率因数 cos φ_N
 电机额定运行时电枢绕组侧的功率因数。

1. 主要额定值

- 额定功率、额定电压、额定电流间的关系
 - 发电机(三相)

$$P_{\rm N} = S_{\rm N} \cos \varphi_{\rm N} = \sqrt{3} U_{\rm N} I_{\rm N} \cos \varphi_{\rm N}$$

• 电动机(三相)

$$P_{\rm N} = P_{\rm 1N} \eta_{\rm N} = (\sqrt{3} U_{\rm N} I_{\rm N} \cos \varphi_{\rm N}) \eta_{\rm N}$$
 ($P_{\rm 1N}$ —— 额定输入功率)

1. 主要额定值

8 例:三峡左岸电站水轮发电机的额定值

 $S_{\rm N} = 777.8 \, {\rm MV} \cdot {\rm A}$

 $P_{\rm N}$ =700 MW

U_N=20 kV (Y**联结**)

 $I_{\rm N} = 22453 \, {\rm A}$

 $f_{\rm N}=50~{\rm Hz}$

 $n_{\rm N}$ =75 r/min

 $\cos \varphi_{\rm N} = 0.9$ (滞后)

 $\eta_{\rm N} = 98.77\%$

 $P_{\rm N} = S_{\rm N} \cos \varphi_{\rm N} = 777.8 \times 0.9 = 700 \text{MW}$ $I_{\rm N} = \frac{S_{\rm N}}{\sqrt{3}U_{\rm N}} = \frac{777.8 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20 \times 10^3} = 22453$ A $p = \frac{60f_{\rm N}}{n_{\rm N}} = \frac{60 \times 50}{75} = 40$

定子机座(5瓣)

φ22028×6035

定子铁心 \$19720/\$18800 ×2950.4

整体转子 \$18738×3600 发电机总重 3333.5t

7.3 同步电机的额定值

- 2. 同步电机标幺值的基值
 - 电枢绕组电气量的基值

通常取为额定值。

- 电压基值 线电压: $U_{\rm N}$; 相电压: $U_{{
 m N}\phi}$ (额定相电压)。
- 电流基值 线电流: I_N ; 相电流: $I_{N\phi}$ (额定相电流)。
- 阻抗基值: $Z_N = U_{N_{\phi}} / I_{N_{\phi}}$

■ 励磁电流基值

空载运行时产生 U_N 的励磁电流 I_{f0} ($\neq I_{fN}$)。

第7章 同步电机的用途、分类、基本结构和额定值

小 结

✓ 同步电机的基本工作原理

稳态运行时,
$$f_1 = \frac{pn_1}{60}$$
 或 $n_1 = \frac{60f_1}{p}$

- ✓ 同步电机的用途,主要分类(按转子结构、发电 机按原动机)。
- ✓ 同步电机的基本结构,隐极、凸极电机的结构和 磁路特点。
- ✓ 同步电机(发电机、电动机)的额定值。
- ✓ 同步电机标幺值系统的基值。

第7章 同步电机的用途、分类、基本结构和额定值

小 结 (绿)

✓ 主要概念

同步,同步转速

隐极,凸极

汽轮发电机,水轮发电机

电枢绕组, 励磁绕组, 阻尼绕组

额定值

标幺值,基值

第3篇 同步电机

第8章 同步发电机的电磁关系 和分析方法

▼ 学习目标

- 同步发电机空载运行时的电磁关系和空载特性
- ⊙ 同步发电机对称负载运行时的电枢反应性质,时 空相矢量图的运用
- ⊙ 隐极同步发电机的电磁关系,电压方程式、时空 相矢量图、电动势相量图
- 凸极同步发电机的电磁关系和双反应理论, 电压 方程式和电动势相量图
- 各电抗参数的物理意义及其关系

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

主要内容

以三相同步发电机(p=1)为对象 分析对称稳态运行时各电磁量的相互作用关系 — 电磁关系

定性、定量描述电磁关系的方法

- ◆ 相量图、矢量图、时空相矢量图
- 电压方程式
- 等效电路

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

8.1 同步发电机的空载运行

- 1. 概述
- 空载运行的定义
 - ◆ 电枢(定子)绕组升路(电枢电流 I=0);
 - ★ 发电机由原动机拖动以同步转速n₁旋转;
 - 转子励磁绕组中通入直流电流。
- 励磁电流
 - 定义: 励磁绕组中的直流电流。
 - 作用: 建立气隙磁场(空载时,电枢电流 I=0, 气隙磁场仅由励磁电流 I_f产生)。

1. 概述

■ 空载运行时的基本电磁关系

 $I_{\rm f} \longrightarrow F_{\rm f}$ (励磁磁动势) 以转速n₁旋转 (基波气隙 (基波) (基波电动势)

■ 本节讨论的问题

对上述电磁关系进行定性、定量分析。


- 励磁磁动势F_f、气隙磁场的空间分布和表示方法
- 定性分析: $F_{f1} \Longrightarrow \dot{E}_0$ (相、矢量图)
- 定量关系: $E_0 = f(F_f)$ 或 $E_0 = f(I_f)$ (空载特性)

8.1 同步发电机的空载运行

2. 基波励磁磁动势

(1) 励磁磁动势

> 励磁磁动势的空间分布

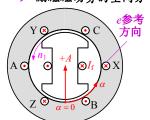

(三个集中整距线圈代 表三相分布绕组)


描述方法:建立空间坐标系, 规定磁动势参考方向


空间坐标系置于定子内圆表

- 坐标原点 —— A相绕组 轴线+A处;
- 横坐标α —— 沿圆周方 向的空间电角度, 逆时 针方向为正;
- 纵坐标 - 磁动势。


(1) 励磁磁动势 > 励磁磁动势的空间分布 (獎) 描述方法:建立空间坐标系,规定磁动势参考方向 • 磁动势的参考方向 —— 出定子、进转子的方向 转子 定子 A Z B X C 空间坐标系沿气隙圆周的展开

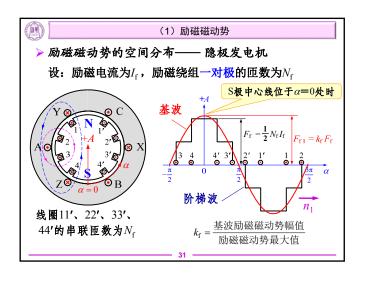
(1) 励磁磁动势 > 励磁磁动势的空间分布---- 凸极发电机 设: 励磁电流为 I_f , 励磁绕组一对极的匝数为 N_f S极中心线位于α=0处时 矩形波 两个气隙均分 $N_{
m f}I_{
m f}$ k, —— 励磁磁动势波形因数




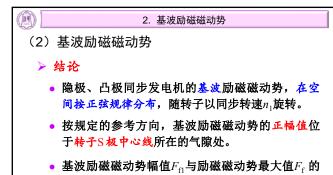



- ◆ 隐极: $k_f \approx 1$ (与转子槽的分布有关)。

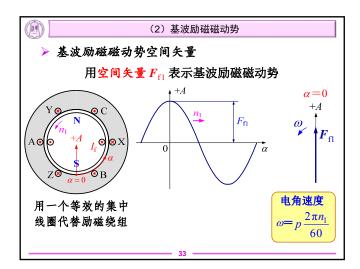


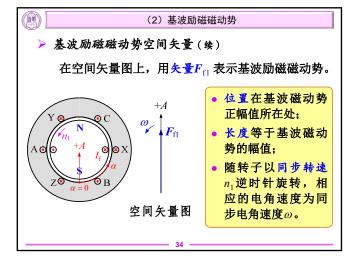

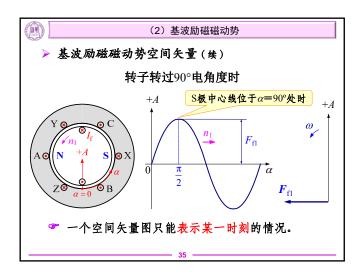

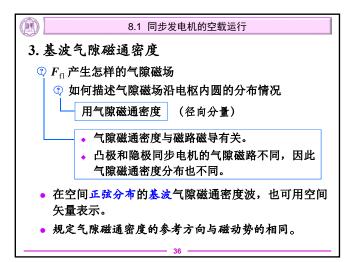

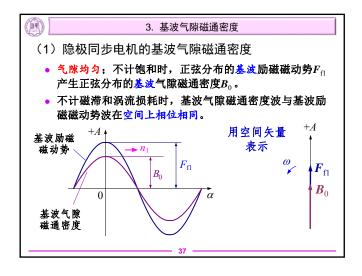


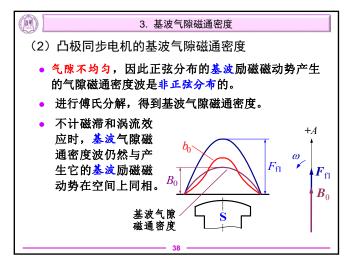



8.1 同步发电机的空载运行

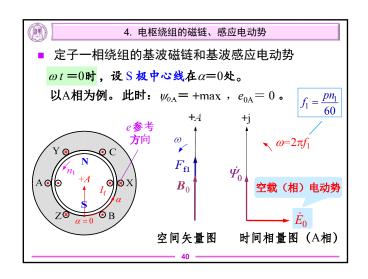
4. 电枢绕组的磁链、感应电动势
在空间正弦分布的B₀(以转速n₁旋转)
—相电枢绕组磁链y随时间t正弦变化——基波磁链
—相电枢绕组磁链y随时间t正弦变化——基波磁链
——基波感应电动势e随时间正弦变化
——基波感应电动势


• 基波磁链、基波感应电动势都可用时间相量表示。
• 规定绕组磁链的参考方向与气隙磁通密度的相同。




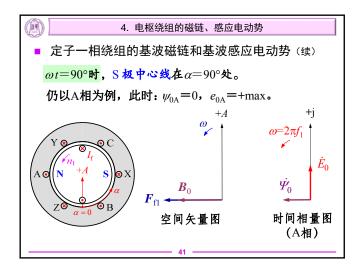


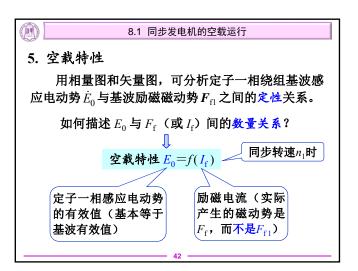


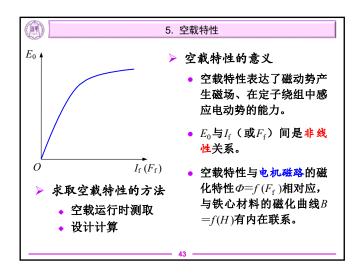


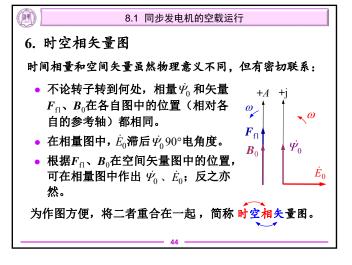

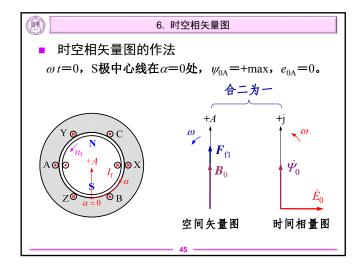

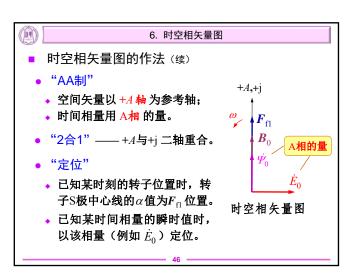

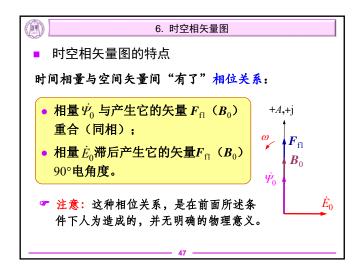

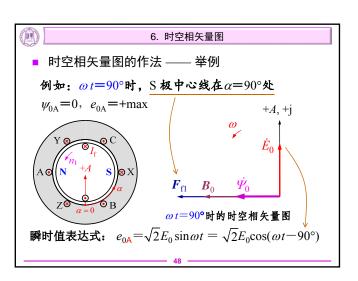

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

8.2 同步发电机负载时的电枢反应

1. 概述

- 电枢反应的定义
 - 对称负载运行时,三相电枢绕组流过三相对称电流,产生三相合成磁动势——电枢磁动势。
 - 电枢磁动势的出现,改变了空载时由励磁磁动势 单独产生气隙磁场的情况,使气隙磁场发生变化。
 - 基波电枢磁动势对基波励磁磁动势的影响, 称为 电枢反应。

49

1

8.2 同步发电机负载时的电枢反应

■ 基波电枢磁动势与基波励磁磁动势的比较

	基波励磁磁动势	基波电枢磁动势
幅值	$F_{\rm f1} = k_{\rm f} \frac{1}{2} N_{\rm f} I_{\rm f}$	$F_{\rm a} = F_{\rm l} = 1.35 \frac{N_{\rm l}I}{p} k_{\rm dpl}$
转速	同步转速n1	$n_1 = 60f_1/p$
转向	与转子同向 (逆时针)	顺相序A、B、C方向,与 转子同向(逆时针)
极对数	与转子极对数相同	与绕组节距有关。 转子 $p \Rightarrow \tau_p \Rightarrow y_1 \Rightarrow$ 电枢 绕组极对数= p 。

50

8.2 同步发电机负载时的电枢反应

- 磁动势比较的结论
 - 基波电枢磁动势Fa和基波励磁磁动势Ff同极对数、同转速、同转向,在空间保持相对静止。
 - F_a和F_{fi}的合成磁动势也是一个同极对数、同转速、同转 向的基波旋转磁动势。
 - 在稳态运行时, F_a和F_{fi}的作用关系保持不变,共同建立稳定的基波气隙旋转磁场。
- 基本电磁关系比较

空载时: $I_{\rm f} \rightarrow F_{\rm fl} \rightarrow B_0 \rightarrow \dot{Y_0} \rightarrow \dot{E_0}$

负载时: $I_{\mathrm{f}} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{\mathrm{fl}} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{a}} \end{bmatrix} \mathbf{F}_{\delta} \rightarrow \begin{bmatrix} \dot{E}_{\delta} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{a}} \end{bmatrix}$

8.2 同步发电机负载时的电枢反应

2. 电枢反应的性质

 $\begin{pmatrix}
F_{\rm fl} \to \dot{E}_0 \\
\dot{I} \to F_{\rm a}
\end{pmatrix}
\Longrightarrow$

- 电枢反应性质与内功率因数角ψ有关(İ滞后 E

 0 的角度)
- ψ与发电机的内阻抗及负载性质有关

利用时空相矢量图,分析 F_a 对 F_{fl} 的作用 以隐极发电机为例


需要确定 $I 与 F_a$ 的关系(在相矢量图中)。

理论基础: 当一相电流为正最大值时,三相合成基 波磁动势F。的正幅值位于该相绕组轴线处。

52

2. 电枢反应的性质


■ 在时空相矢量图上, \dot{I} 与 F_a 的关系

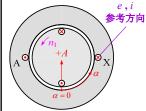



规定电枢相电流的参考方向与感应电动势的相同(均与+A轴符合右手螺旋定则)


 F_a F_a

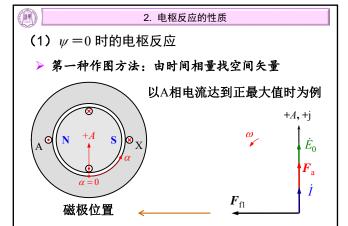
按照规定的参考方向,在时空相矢量图上,电枢相电流相量1与基波电枢磁动势矢量 F_a 重合。




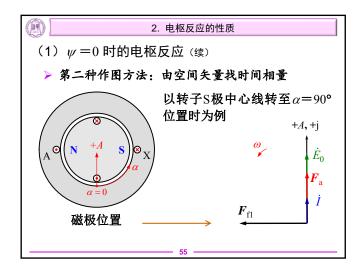


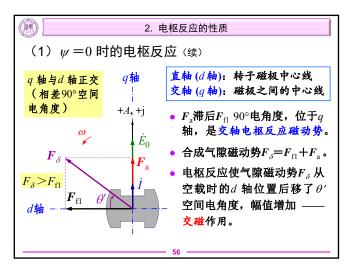

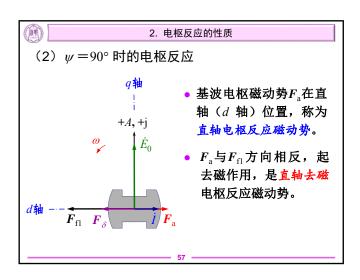

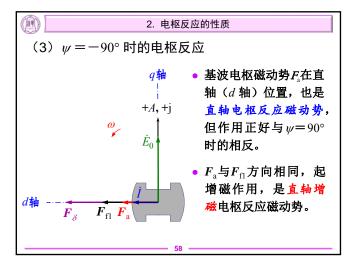

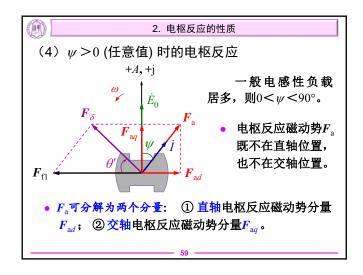


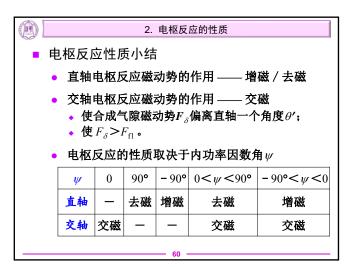

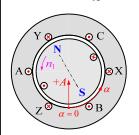8.2 同步发电机负载时的电枢反应

· 例题1(参见教材例8-1)

一台隐极同步发电机,转子磁极在t=0时的位置如图所示。试分析 ψ =60°时电枢反应的性质,并写出C相空载电动势 e_{00} 的瞬时值表达式。




解

已知转子磁极位置和内功率因数角 ψ ,因此可利用时空相矢量图分析。

- ① 建立空间坐标系。
- ② 已知t=0时转子S极中心线位 于 $\alpha=30$ °处,据此作出 F_{fl} 。

61

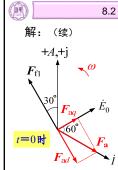

8.2 同步发电机负载时的电枢反应

③ 作空载电动势相量 \dot{E}_0 ; 根据 ψ = 60°,作出相电流相量 \dot{I} 。

- ④ 作电枢磁动势矢量 F_a 。可知 F_a 滞后 $F_{\rm fl}$ 150°电角度。
- ⑤ 将 F_a 分解为 F_{ad} 和 F_{aq} , F_{ad} : 直轴去磁; F_{ag} : 交磁。
- ⑥ 根据时空相矢量图中 Ė0 的位置,可得

$$e_{0A} = \sqrt{2}E_0 \sin(\omega t + 30^\circ) = \sqrt{2}E_0 \cos(\omega t - 60^\circ)$$

则 $e_{0C} = \sqrt{2}E_0 \sin(\omega t + 150^\circ) = \sqrt{2}E_0 \cos(\omega t + 60^\circ)$

62

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

8.3 隐极同步发电机的时空相矢量图 和相量图

> 目的和内容

- 在分析电枢反应的基础上,分析对称负载稳态运行时的电磁关系,得到电压方程式、相量图和等效电路。
- 分为考虑饱和与不计饱和两种情况进行分析。
 - 通常,同步电机铁心磁路都呈饱和状态(在磁化特性 $\Phi = f(F_{\rm f})$ 膝点附近),因此应考虑饱和的影响。
 - 为了能用等效电路进行分析计算,需忽略饱和效应, 作线性化处理。

63

(Ag

8.3 隐极同步发电机的时空相矢量图和相量图

1. 考虑饱和时的情况


- (1) 饱和时的电磁关系
 - 对称负载运行时,产生气隙磁场(主磁通)的是 合成气隙磁动势 $F_s = F_{fl} + F_a$ 。
 - 电枢三相电流除了参与产生主磁通外,还产生电枢漏磁通。

电枢 漏磁通 端部漏磁通


仅交链电枢绕组,不进转子。

差漏磁通 (谐波漏磁通)

- 64

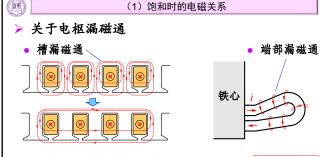


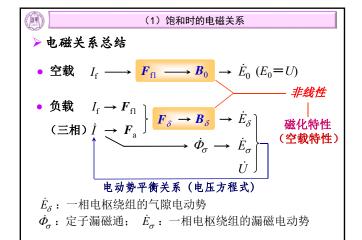- 差漏磁通(谐波漏磁通)
- 思考题6-14
- 是由电枢绕组合成谐波磁动势产生的谐波磁通。
- 也进入转子,但与主磁通的作用不同;在电枢绕组中产生基波频率的电动势,故归入漏磁通中。



1. 考虑饱和时的情况

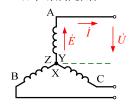- (2)饱和时的电压方程式、相矢量图
- > 参考方向规定
 - 电流和它产生的磁动势 —— 右手螺旋定则;
 - 磁动势和它产生的磁通密度 —— 参考方向相同;
 - 磁通和它产生的电动势 —— 右手螺旋定则;
 - 发电机惯例(电路中)。
 - **Ü** 代表相电压
 - <u>È</u> 代表各种相电动势



67

(2) 饱和时的电压方程式、相量图

- ▶ 电压方程式
- 按照发电机惯例,可得

$$\dot{E}_{\delta} + \dot{E}_{\sigma} = \dot{U} + \dot{I}R$$

式中,R为一相电枢绕组的电阻。



☞ 注意: 电压方程式中,各物理量均为一相的量。

• 将Ė_用相电流在电抗上产生的电压降来表示

$$\dot{E}_{\sigma} = -j\dot{I}X_{\sigma}$$

式中, X_{σ} ——一相电枢绕组的漏电抗。

通常认为漏磁导为常数,则 X_{σ} 是常数。

68

(2) 饱和时的电压方程式、相量图

▶ 电压方程式(续)

 $\dot{E}_{\delta} = \dot{U} + \dot{I}(R + jX_{\sigma}) = \dot{U} + \dot{I}Z_{\sigma}$

式中, $Z_{\sigma}=R+jX_{\sigma}$,

为一相电枢绕组的漏阻抗 (*R*通常很小,可忽略)。



设发电机功率因数为 $\cos \varphi$ (滞后) (负载为电感性) jiX_{σ} iR \dot{U}

69

1. 考虑饱和时的情况

(3) 饱和时的时空相矢量图

> 作图步骤

已知: $U \setminus I \setminus \cos \varphi$ (滞后) 和参数

① 作时间相量图

出 F_{fl} 。

 $\dot{E}_{\delta} = \dot{U} + \dot{I}(R + jX_{\sigma})$

② 作空间矢量 F_a 和 F_δ F_δ 超前 \dot{E}_δ 90°

③ 根据 $F_{\rm fl} = F_{\delta} - F_{\rm a}$,作

-


 \dot{E}_{δ} \dot{E}_{δ}

70

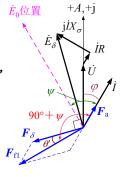(3) 饱和时的时空相矢量图

▶ 说明

- 负载运行时气隙磁场实际产 \dot{E}_0 位置 生的电动势为 \dot{E}_δ ,而没有 \dot{E}_0 , 即 ψ 角实际并不存在。
- F_{Π} 与 F_{a} 的夹角为($90^{\circ}+\psi$), 是实际存在的,它决定了电枢 反应的性质。
- E_{δ} 与产生它的 F_{δ} 的数量关系 可由空载特性直接得到,故不 必去求 B_{δ} 。



71

(3) 饱和时的时空相矢量图

时空相矢量图的应用


可以分析的问题:


负载运行时的 U、I、 $\cos \varphi$



实际励磁磁动势 F_f 或励磁电流 I_f

前提条件: 空载特性 和 参数R、 X_{σ} 已知。

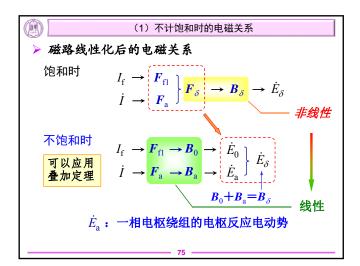

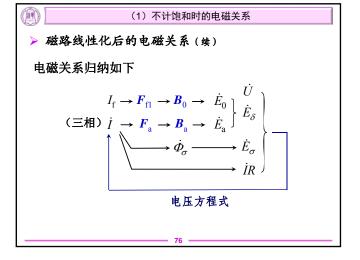

2. 不计饱和时的情况
 (2) 不饱和时的电压方程式、相量图、等效电路
 ● 电压方程式
 ● 按发电机惯例,一相电枢绕组的电压方程式
 Ė₀ + Ė_a + Ė_σ = Ü + İR
 ● 将漏磁电动势Ė_σ表示成电流在电抗上产生电压降的形式
 Ė_σ = -jİX_σ
 ③ 对Ė_a 如何处理
 —— 也可以表示成电抗电压降的形式吗?

(2) 不饱和时的电压方程式、相量图、等效电路

电枢反应电抗的引入

磁路线性时,磁导 $A=\mathrm{const}$ (三相) i $F_a \propto I$ F_a $B_a \propto F_a$ B_a $E_a \propto \Phi_a \propto B_a$ E_a 用常系数 X_a 表示 E_a 与I 的关系,即 $E_a=X_aI$,则 $\dot{E}_a=-j\dot{I}X_a$ • 电枢反应电抗 X_a 的物理意义

三相对称电枢电流产生的基波气隙磁通在一相电枢绕组中感应的基波电动势 E_a 与相电流I 的比值。



(2) 不饱和时的电压方程式、相量图、等效电路

■ 影响电枢反应电抗X_a的因素

不计铁心磁阻 (铁心磁导→∞)

参见习题8-8

$$X_{\rm a} = \frac{E_{\rm a}}{I} = \frac{4.44 f N_1 k_{\rm dpl} \Phi_{\rm a}}{I} \Longrightarrow X_{\rm a} \propto \frac{f (N_1 k_{\rm dpl})^2}{\delta}$$

$$X_{\rm a} \propto \frac{f(N_1 k_{\rm dp1})^2}{\delta}$$

结论: 在电机尺寸和极对数p一定时, X_a

- 与频率f、有效匝数的平方 $(N_1k_{dp1})^2$ 成正比;
- 与气隙长度δ成反比。

(2) 不饱和时的电压方程式、相量图、等效电路


■ 同步电抗的引入


$$\begin{split} \dot{E}_0 + \underline{\dot{E}_{\rm a} + \dot{E}_{\sigma}} &= \dot{U} + \dot{I}R \\ \hline & \boxed{ \downarrow \dot{E}_{\rm a}} &= -\mathrm{j}\dot{I}X_{\rm a} \qquad \dot{E}_{\sigma} = -\mathrm{j}\dot{I}X_{\sigma} \end{split} \label{eq:eq:energy_energy}$$

 $\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}R + j\dot{I}(X_{\sigma} + X_{\sigma}) = \dot{U} + \dot{I}R + j\dot{I}X_{\sigma}$

- 一相电枢绕组的同步电抗 $X_s = X_\sigma + X_a$
- 同步电抗 X。的物理意义

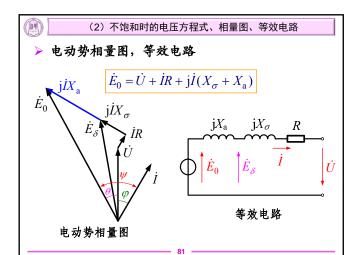三相对称电枢电流产生的全部磁通(气隙磁通+漏 磁通)在一相绕组中感应的基波电动势与相电流的比值。




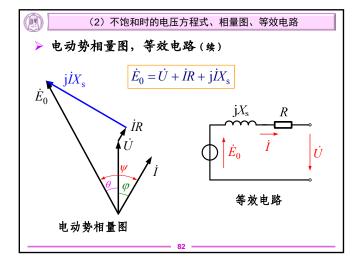

电动势相量图,等效电路(续) 不计饱和时的电压方程式和相应的相量图、等效电 路,都是对电磁关系的近似,是有误差的。 - 关于 E_0 的取值 -用等效电路计算时,只 $E_0 = f(I_f)$ 能用 E'_0 而不能用 E''_0 。 • 求实际的空载电动势时, 不能用等效电路计算出 的 E_0' ,而要用 E_0'' 。 $I_{\rm f}\left(F_{\rm f}\right)$

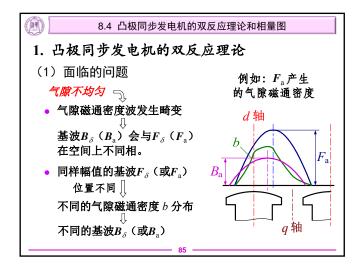(2) 不饱和时的电压方程式、相量图、等效电路

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法 8.4 凸极同步发电机的双反应理论 和相量图 > 目的和内容 ② 凸极同步发电机气隙不均匀,如何确定对称负载 运行时的电枢反应? ⇒ 双反应理论 • 双反应理论基于叠加定理; • 只能分析磁路线性情况下的电磁关系; • 采用双反应理论可得到电动势相量图。




(1) 面临的问题


- $B_{\delta}(B_{a})$ 的幅值和空间相位,与产生它的 $F_{\delta}(F_{a})$ 的幅值和空间相位都有关。
- F_a 与负载的大小和性质有关。因此, F_{δ} (F_a)的幅值和空间相位会随负载不同而变化。


因此,

- oxdot 无法找到一个适用于任意负载的确定的关系式,来 从 F_{δ} 求出 B_{δ} 的大小与相位,进而求得电动势 \dot{E}_{δ} 。
- lee 不能直接用空载特性由 F_{δ} 求得 E_{δ} 。
- ② 如何解决

86

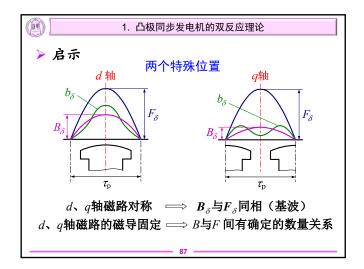

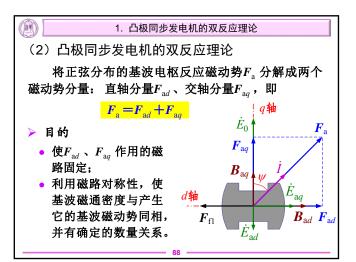

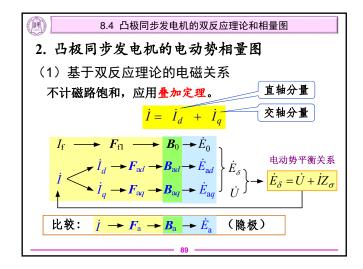

2. 凸极同步发电机的电动势相量图
(2) 电压方程式

一相电枢绕组的电压方程式 $\dot{E}_0 + \dot{E}_{ad} + \dot{E}_{aq} = \dot{U} + \dot{I}(R + jX_\sigma)$ • 因磁路线性,故仍可将电枢反应电动势与电枢电流之间的关系通过电抗参数来表示: $\dot{E}_{ad} = -j\dot{I}_dX_{ad}$, $\dot{E}_{aq} = -j\dot{I}_qX_{aq}$ • 将漏电抗压降也分解为直、交轴两个分量,即 $j\dot{I}X_\sigma = j(\dot{I}_d + \dot{I}_q)X_\sigma = j\dot{I}_dX_\sigma + j\dot{I}_qX_\sigma$

(2) 电压方程式

由以上关系,可得

$$\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}R + \dot{J}\dot{I}_d X_d + \dot{J}\dot{I}_a X_a$$

其中:

$X_d = X_{\sigma} + X_{ad}$, $X_a = X_{\sigma} + X_{ad}$

 X_{ad} 、 X_{aq} —— 一相电枢绕组的直轴、交轴电枢反应电抗。

 X_d 、 X_a —— 一相电枢绕组的直轴、交轴同步电抗。

91


(2) 电压方程式


> 电抗参数的物理意义


 X_{ad} 、 X_{aq} 分别表征三相直、交轴电枢电流(I_d 、 I_q)产生的基波气隙磁通(电枢反应磁通)在一相电枢绕组中感应的基波电动势与一相电枢电流直、交轴分量的比值,是等效电抗。


电枢反应电抗的大小反映了电枢反应的强弱。

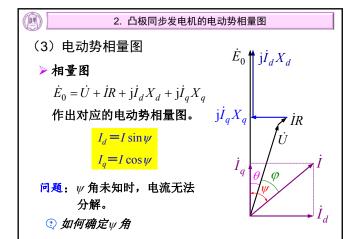通常(电励磁时), $X_{ad} > X_{ag} \implies X_d > X_g$



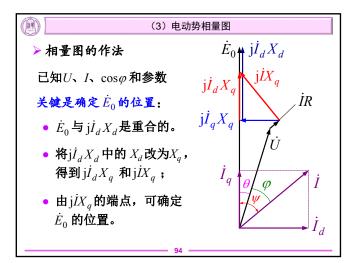

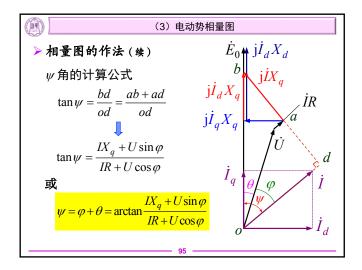

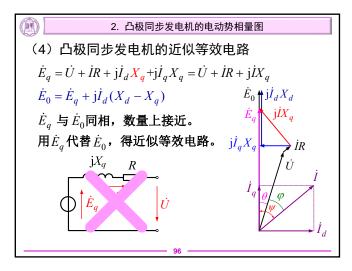

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

小 结

- ✓ 同步发电机各电磁量的参考方向规定。
- ✓ 空间矢量,时空相矢量图; 时空相矢量图的作法、特点及应用。
- 三相同步电机电枢反应及其性质。
- ✓ 三相隐极同步发电机的电磁关系(饱和、不饱 和); 电压方程式、相量图(饱和、不饱和)。

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

小 结 (续)

- ✓ 三相凸极同步发电机的电磁关系(不饱和); 电 压方程式、电动势相量图及其作法(不饱和)。
- ✓ 电枢反应电抗和同步电抗的物理意义,影响同步 电抗大小的因素。
- ✓ 同步电机的标幺值,基值的选取。

(A.F.)

第8章 同步发电机的电磁关系和分析方法

小结(续)

√ 主要概念

空载运行,空载特性,气隙线 电枢反应,内功率因数角,增磁、去磁、交磁 电枢反应磁动势, 合成磁动势 电枢反应电动势,空载电动势,气隙电动势 电枢反应电抗, 同步电抗, 漏电抗 双反应理论

直、交轴电枢反应电抗, 直、交轴同步电抗 时间相量,空间矢量,时空相矢量图 电压方程式,电动势相量图

第3篇 同步电机

第9章 同步发电机的运行特性

▼ 学习目标

- ○了解同步发电机的基本运行特性,能根据电磁关 系定性分析这些特性的规律
- ⊙熟练掌握利用空载特性和短路特性求取同步电抗 (不饱和值)的方法
- ○掌握同步发电机在对称短路和带零功率因数负载 稳态运行时的电磁关系
- 了解同步发电机同步电抗、漏电抗的数值大小

第9章 同步发电机的运行特性

概述

运行特性: 在转速恒定、负载功率因数不变的条 件下,定子端电压U、负载电流I和励磁电流 I_c 三者之 一保持为常数时,其他两个量之间的函数关系。

- 空载特性: I=0 时, $E_0=f(I_f)$
- 短路特性: U=0 时, $I=f(I_f)$
- 负载特性: I = const 时, $U = f(I_f)$
- 电压调整特性(外特性):

 I_f =const 时,U=f(I)

• 调整特性: U = const 时, $I_f = f(I)$

第9章 同步发电机的运行特性

9.1 同步发电机的空载特性、短路特性和 同步电抗的测定

1. 空载特性

(1) 空载特性的测定


> 空载试验

- 发电机电枢绕组开路:
- 由原动机拖动,以同步转 速(额定转速)n,旋转;
- 使励磁电流I_s从0→max和从 max→0,得到上升、下降 ⇒> 原因:磁滞效应 两条曲线。

 $E_0 = f(I_f)$ 下降 上升

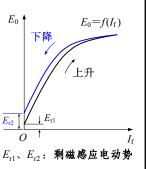(1) 空载特性的测定

- > 空载特性的特点
- 上升、下降两条曲线差别不大
 - 线性段斜率相差不多;
 - 饱和段很接近。
- 通常取下降曲线作为空载 特性,最高电压一般取<u>E</u>₀= 1.2~1.3。
- *E*_r较大时,应对曲线进行校 正,使之过原点。
- 空載特性用标幺值表示时,
 必过(1,1)点。



— 103

1. 空载特性

(2) 空载特性的用途

- 空载试验是电机出厂时的基本试验之一。
- 能够检验:
 - 励磁系统的工作情况
 - ◆ 电枢绕组联结的正确性(三相对称性、相序)
 - 电机磁路的饱和程度
 - 磁路过于饱和时,励磁绕组用铜量增加,电压调 节困难。
 - 磁路不饱和时,铁磁材料用量增加,负载运行时电压变化较大。

104

9.1 同步发电机的空载特性、短路特性和同步电抗的测定

2. 短路特性 $I_k = f(I_f)$

(1) 三相稳态短路时的电磁关系电枢三相绕组出线端短路。

ho 短路电流 I_k 随 I_f 变化规律 以隐极同步发电机为例。


$$\dot{E}_{\delta} = \dot{U} + \dot{I}_{k}(R + jX_{\sigma})$$

$$\downarrow \dot{U} = 0$$

 $\dot{E}_{\delta} = \dot{I}_{k}(R + jX_{\sigma}) = \dot{I}_{k}Z_{\sigma}$

 $I_{\mathbf{k}}|Z_{\sigma}|$ 很小 $\Longrightarrow E_{\delta}$ 很小 $\Longrightarrow B_{\delta}$ 很小 $\Longrightarrow \left\{\frac{\mathbf{\overline{W}}\mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{b}\mathbf{n}}{F_{\delta}}\right\}$

105

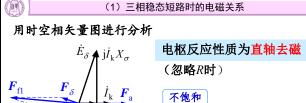



 $F_{\delta} \propto E_{\delta} \propto I_{k} \qquad F_{a} \propto I_{k}$ $\downarrow F_{\delta} = F_{fl} - F_{a}$ $F_{fl} \propto I_{k}$

 I_{k} 与 I_{f} 是线性关系 ($I_{k} \propto I_{f}$)

2. 短路特性


(2) 短路特性的测定

通过短路试验测得短路特性。 短路试验也是电机出厂时的基本试验之一。

> 短路试验

- 将电枢绕组出线端短接;
- 再将发电机转至额定转速(即同步转速n₁);
- 改变/_f,测得短路特性。

结论: 短路特性 $I_k = f(I_f)$ 是一条直线。

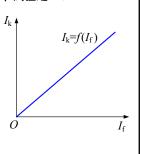



 \dot{I}_k : 对称稳态短路电流

9.1 同步发电机的空载特性、短路特性和同步电抗的测定

3. 同步电抗的测定

▶ 隐极同步发电机 短路试验时磁路线性, U=0

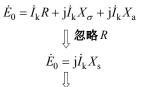


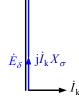


 $X_{\rm s} = \frac{E_0}{I}$

(不饱和值)

108 -

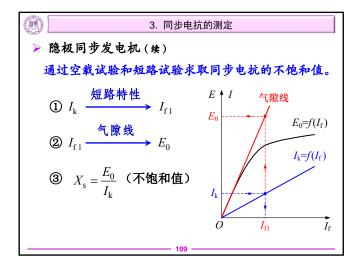

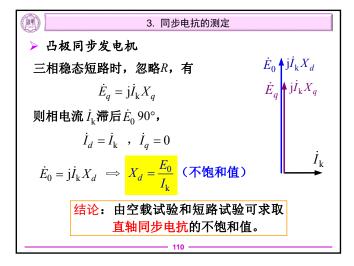

第9章 同步发电机的运行特性

9.2 同步发电机的零功率因数负载特性和保梯电抗的测定

1. 零功率因数负载特性


(1) 定义

- 负载特性: $\epsilon n = n_N$ 、 $\cos \varphi = \mathrm{const} \pi I = \mathrm{const}$ 的条件下,发电机端电压U与励磁电流 I_{f} 的关系。
- 零功率因数负载特性 —— cosφ=0 时的负载特性。

零功率因数负载特性可用来确定:


- 电枢绕组的漏电抗
- 特定负载电流下的电枢反应磁动势


111

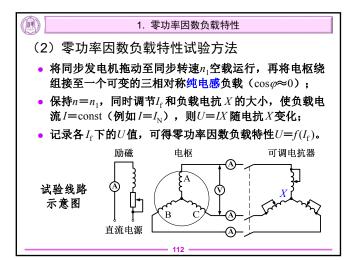



1. 零功率因数负载特性
 (3) 零功率因数负载运行时的电磁关系
 利用时空相矢量图(忽略R)进行分析
 零功率因数(纯电感)负载时,电枢反应性质为直轴去磁,即 F_{ad}=F_a, F_{aq}=0。
 电动势和磁动势的相、矢量关系可简化为代数关系:
 Ε_δ=U+IX_σ F_δ=F_{fl}-F_a


F_a i

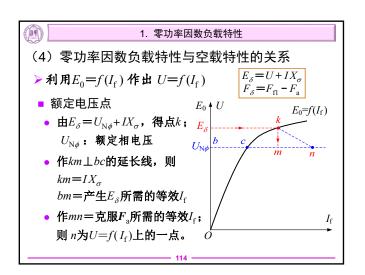


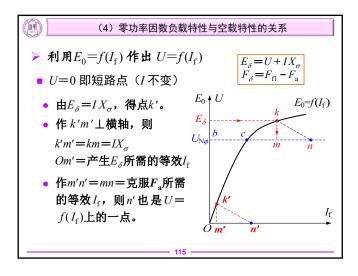

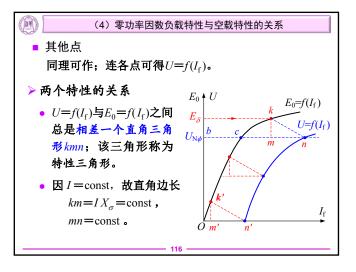

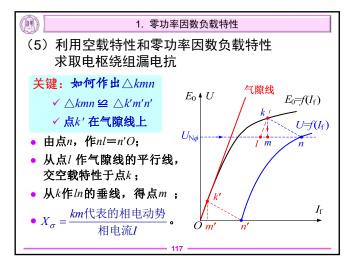

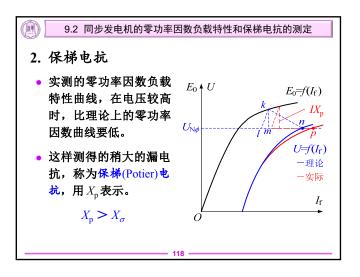

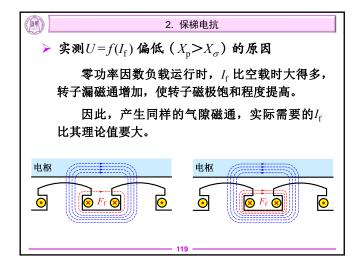

第9章 同步发电机的运行特性					
附:三相同步电机的参数(标幺值)					
	X_d (不饱和值)	\underline{X}_q	<u>X</u> _p		
 汽轮发电机	0.90~2.5 (1.70)	$\approx 0.9 \underline{X}_d$	0.10~0.26 (0.18)		
凸极发电机	0.65~1.6 (1.15)	0.40~1.0 (0.75)	$0.17 \sim 0.40$ (0.32)		
凸极电动机	1.5~2.2 (1.8)	0.95~1.4 (1.15)			
注: 括号中数值为多数电机参数的平均值。					
120					

第9章 同步发电机的运行特性

U=f(I)

 $\cos(-\varphi) = 0.8$

 $\cos \varphi = 0.8$

 $\sim \cos \varphi = 1$

- 9.3 同步发电机的电压调整特性和调整特性
- 1. 电压调整特性(外特性)
 - 定义: 同步发电机在 $n=n_N$, $\cos \varphi = \mathrm{const}$, $I_{\mathrm{f}} = \mathrm{const}$ 的条件下,端电压U和负载电流I的关系曲线。
 - U=f(I)反映在某种性质的 负载下,端电压U随负载大 小变化而变化的情况。
 - $\cos \varphi$ 不同,U 随I 变化的趋势有所不同。

121


1. 电压调整特性(外特性)

电压调整率

- 由电压调整特性,可直接 求出电压调整率 ΔU 。
- 定义:保持发电机额定运行时(U_N 、 I_N 、 $\cos \varphi_N$)的额定励磁电流 I_N 和转速 n_N 不变,去掉全部负载后,空载电动势为 E_0 ,则

 $\Delta U = \frac{E_0 - U_N}{U_N} \times 100\%$

 O_N (式中 E_0 和 U_N 同为相值或线值)

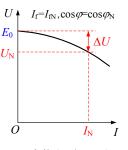


为什么U与E₀不同 为什么U 随 I 变化

122

9.3 同步发电机的电压调整特性和调整特性

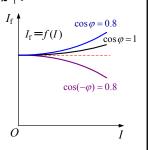2. 调整特性

- 同步发电机的负载电流 / 变化时,为保持端电压不变,须同时调节励磁电流 /。
- 定义: 同步发电机当n= n_N , $\cos \varphi$ =const, U= const时,励磁电流 I_f 与负载电流I的关系曲 线 I_f =f(I)。
- ② 调整特性为什么是这样的



第9章 同步发电机的运行特性

小 结

- ✓ 三相同步发电机的稳态运行特性
 - 空载特性,负载特性,短路特性
 - 一 电压调整特性(外特性),调整特性
 - 正常稳态运行时,主要有两条特性:电压调整特性、 调整特性。
 - 电压调整特性说明负载变化而励磁电流不变时端电压的变化情况;调整特性则说明负载变化时,为保持端电压恒定,励磁电流的调节规律。
 - 空载特性、短路特性、零功率因数负载特性可用于 测定发电机电抗参数。

124

第9章 同步发电机的运行特性

小 结 (续)

- ✓ 三相同步发电机对称短路和零功率因数负载运行时 的电磁关系(电枢反应的性质)。
- √ 同步电抗(不饱和值)的确定。
- 电枢绕组漏电抗的测定。
- ✓ 主要概念

空载特性,短路特性

零功率因数负载特性

电压调整特性(外特性),调整特性,电压调整率

125

第3篇 同步电机

第10章 同步发电机的并联运行

▼ 学习目标

- ⊙ 同步发电机并联运行与独立运行的异同
- ○同步发电机并联合闸条件
- 并联运行时有功功率调节的原理,功率及转矩 平衡关系,功角特性(隐极、凸极)
- ⊙并联运行时无功功率调节的原理、方法
- ⊙ 并联运行的定性、定量分析

- 120

第10章 同步发电机的并联运行

概述

1. 并联运行的优点

发电厂中,几台同步发电机接在共 同的母线上并联运行; 一个电力系统 (电网)中,有许多发电厂并联运行。

- 提高供电的可靠性和品质,降低备 用容量。
- 合理利用能源资源和发电设备,降 低电能生产成本。
- 系统越大,负载越趋于均匀。
- 使发电厂的布局更合理。

同步 发电机 开关 母线

概 述

2. 运行条件的差别

■ 发电机独立运行(单独供电)时

大小可通过调节 励磁电流 来控制。

(按照调整特性)

■ 发电机并联运行时

若电网容量远大于一台发电机的容量,则调节一台 发电机的功率,对电网电压和频率的影响极小,电网电 压的大小、频率都可认为是不变的,即

(FE)

概 述

3. 本章讨论的问题

• 如何并联到无限大电网上运行;

一台同步发电机 • 并联到无限大电网上后,如何调节 其向电网发出的有功、无功功率。

■ 无限大电网

电网容量远大于并联其上的一台同步发电机的容量 时,对一台发电机而言,该电网可视为无限大电网。

无限大电网对并联运行的一台同步发电机的约束: 电压U=const:

频率 $f = \text{const} \implies$ 稳态转速 $n = n_1 = \text{const}$ 。

第10章 同步发电机的并联运行

10.1 同步发电机并联合闸的条件和方法

1. 并联合闸条件

- 将一台空载运行的同步发电机 投入一个已向用户供电的电网, 即并联合闸。
- 为避免并联合闸时产生电流冲 击,应使发电机空载电动势和 电网电压的瞬时值相等。



同步 母线 发电机 开关

合闸时,发电机与电网的电压应满足以下4个条件:

- ① 幅值相等,波形一致; ② 频率相等;
- ③ 相位相同:
- ④ 相序一致。

10.1 同步发电机并联合闸的条件和方法

2. 并联合闸方法

- 准确同步法
 - 调节到(基本)符合并联合闸条件时才合闸并网。
 - 灯光法 ^{{ 暗灯法} 灯光族转法 • 最简单的方法 —
- 自同步法

操作和设备简单,但合闸和投励时有电流冲击; 通常在要把发电机很快并入电网时采用(如故障时)。

第10章 同步发电机的并联运行


10.2 同步发电机并联运行分析

- > 并联合闸后的状况
- 在并联合闸4个条件都满足时合闸,发电机空载相电 动势与电网相电压的大小、相位都相同,即

 $\dot{E}_0 = \dot{U}$

- 合闸后,发电机电枢电流 I=0,仍处于空载运行工 况(励磁电流为 I_{f0})。
- > 并联运行时的可调节量
 - ① 励磁电流: ② 原动机的拖动转矩

以隐极发电机为例,分析两种调节后发生的变化。

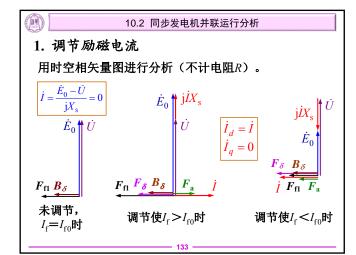



1. 调节励磁电流

结论

- 对于并联在无限大电网运行的同步发电机,改变励磁电流,可调节它向电网发出的无功功率。
- 发电机并联合闸后

励磁电流调节	电流相位	发出无功功率性质
$I_{\rm f}>I_{\rm f0}$ 时	İ 滞后Ü 90°	电感性 (滞后)
$I_{\rm f}$ < $I_{\rm f0}$ 时	\dot{I} 超前 \dot{U} 90°	电容性(超前)

134

10.2 同步发电机并联运行分析

2. 调节原动机转矩

同步发电机并联于无限大电网运行时,发电机所需的 机械能(机械功率)由原动机提供。

(1) 未调节原动机转矩时的功率平衡关系

在并联合闸条件都满足的情况下,并网后,发电机输出有功功率 $P_2=0$,原动机只需提供发电机的功率<mark>损耗</mark>。

$$P_1 = p_0 = p_{\text{Fe}} + p_{\text{m}}$$

 P_1 —— 发电机输入功率,即原动机输出的机械功率; p_{Fe} 、 p_{m} 、 p_0 —— 发电机的铁耗、机械损耗、空载损耗。


135

()

2. 调节原动机转矩

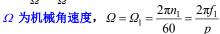(2)未调节原动机转矩时的转矩平衡关系 与功率平衡关系相对应的是转矩平衡关系:

$$\frac{P_1}{Q} = \frac{p_0}{Q} \implies T_1 = T_0$$



*T*₁ — 原动机的拖动转矩,即发电机 的输入转矩:


T₀ — 发电机的空载转矩,即与空载 损耗相对应的制动性转矩(与 旋转方向相反)。



 $T_1 = \frac{P_1}{\Omega}$


 $T_0 = \frac{p_0}{\Omega}$

136

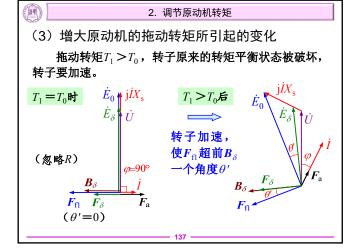

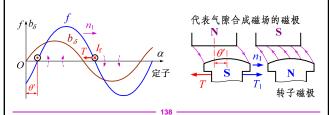(3) 增大原动机的拖动转矩所引起的变化

- θ' 角出现后转子受到电磁力作用,产生电磁转矩T。
- T与 n_1 的方向相反,企图减小 θ' 角,是制动性转矩。
- 气隙磁通和 I_f 一定时, $T \propto \sin \theta'$,即 T 有最大值。
- 只要 T_1 不超过T 的最大值,T 就能自动与 T_1 相平衡, 达到新的稳态。



2. 调节原动机转矩

- (4) 稳态运行时的转矩、功率平衡方程式
 - 转矩平衡方程式 按右图规定转矩的参考方向,得

 $T_1 = T + T_0$



即:发电机的输入转矩 T_1 (拖动转矩)等于电磁转矩 T_1 与空载转矩 T_2 之和(制动转矩)。

139

(4) 稳态运行时的转矩、功率平衡方程式

> 功率平衡方程式

在转矩平衡方程式两边同乘机械角速度 Ω ,得

$$T_1 \Omega = T\Omega + T_0 \Omega$$

朷

$$P_1 = P_{\rm em} + p_0$$

- 输入功率 $P_1 = T_1 \Omega$ (即原动机输出的机械功率)
- 电磁功率 $P_{\rm em} = T\Omega$
- 空载损耗 $p_0 = T_0 \Omega$


140

(4) 稳态运行时的转矩、功率平衡方程式

> 功率平衡方程式(鏤)

■ 电磁功率 P_{em}

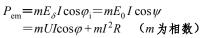 $P_{\rm em}$ 既是电磁转矩 T 吸收的机械 功率 $(=T\Omega)$,也是通过气隙合成磁 场传递到定子绕组中的电功率,



即

$$P_{\rm em} = P_2 + p_{\rm Cu}$$


- 发电机输出功率 $P_2 = mUI\cos\varphi$
- 发电机定子铜耗 $p_{Cll} = mI^2R$

- 141

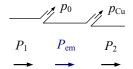(4) 稳态运行时的转矩、功率平衡方程式

> 同步发电机的功率流程图

$$P_1 = P_{\text{em}} + p_0$$
$$P_{\text{em}} = P_2 + p_{\text{Cu}}$$



- 电磁功率 $P_{\rm em}$ 表明发电机通过电磁感应作用, 将机械功率转换为电功率。
- P_{em} 既可表示成机械功率, 也可表示成电枢电功率。

 $T\Omega$ $mE_{\delta}I\cos\varphi_{i} = mUI\cos\varphi + mI^{2}R$

 $\dot{E}_0 \not\models j\dot{I}_d X_d$

142

第10章 同步发电机的并联运行

10.3 同步发电机的功角特性

• 将电磁功率Pem用下列 3 个物理量表示:

相电压U空載相电动势 E_0 E_0 与 U的夹角 θ

相电压U 等于电网相电压

不计饱和时, $E_0 \propto I_f$

电枢绕组电阻 R 远小于额定频率下的同步电抗,通常忽略不计。则

$$P_{\text{em}} = P_2 = mUI\cos\varphi = mUI\cos(\psi - \theta)$$


143

10.3 同步发电机的功角特性

以凸极发电机为例(不计饱和)


从电动势相量图可得 $P_{\rm em} = mUI(\cos\psi\cos\theta + \sin\psi\sin\theta)$

由电抗压降 $I_d X_d$ 、 $I_a X_a$ 可得

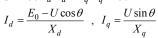

 $= mUI_a\cos\theta + mUI_d\sin\theta$

代入 $P_{\rm em}$ 表达式,得功角特性表达式

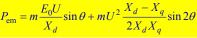

- 144

10.3 同步发电机的功角特性

- 讨论
- θ 为 \dot{E}_0 超前 \dot{U} 的角度,称为功角。
- 凸极同步发电机的功角特性由两部分组成。
- 第1部分: $P'_{em} = m \frac{E_0 U}{X_d} \sin \theta$

 P'_{em} 与 E_0 成正比,必须有 I_f 才能产生,是 I_f 在气隙 磁场中产生电磁力而引起的M磁电磁功率。

• 第2部分: $P''_{\text{em}} = mU^2 \frac{X_d - X_q}{2X_d X_q} \sin 2\theta$

 P''_{em} 产生的条件:

(a) 有U ($\propto U^2$); (b) $X_d \neq X_a$ (凸极)(內因)。

145

10.3 同步发电机的功角特性


- 讨论 (续)
- P''_{em} 是气隙磁场吸引凸极铁磁体产生的电磁力所引起的, 称为凸极电磁功率。 P''_{em} 的最大值通常小于P'_{em} 的最大值(发电机主要依靠励磁来产生电磁转矩和电磁功率)。
- 隐极同步发电机, X_d=X_q=X_s, 没有凸极电磁功率, 电磁功率是励磁电磁功率, 其功角特性为

$$P_{\rm em} = m \frac{E_0 U}{X_{\rm S}} \sin \theta$$

即电磁功率 $P_{\rm em}$ 与功角 θ 为正弦函数关系。

不同的励磁电流 I_f下,有不同的功角特性。

146

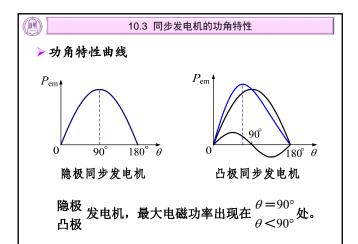

第10章 同步发电机的并联运行

10.4 无功功率调节和V形曲线


1. 无功功率的调节


无功功率Q 的调节通过改变励磁电流 I_f 来实现 仅调节 I_f 而不改变 T_I 时,发电机的有功功率不变

以隐极发电机为例。 设输出功率 P_2 保持不变,即 $P_2 = mUI\cos\varphi = {
m const}$

忽略电枢绕组电阻R,则 $P_{\rm em}=m\frac{E_0U}{X_{\rm s}}\sin\theta=P_2={
m const}$ 因 m、U、 $X_{\rm s}$ 均为常数,则

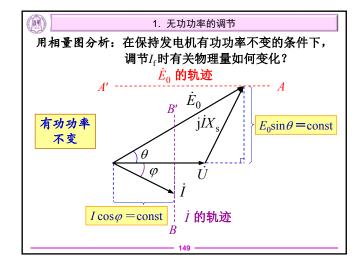 $I\cos\varphi = \text{const}$, $E_0\sin\theta = \text{const}$



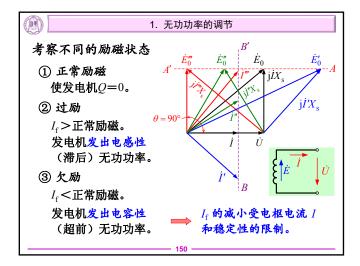


10.4 无功功率调节和V形曲线

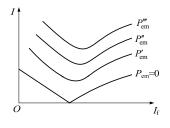2. 同步发电机的V形曲线特性

发电机运行时,电枢电流 I 和励磁电流 I_f 是主要监视的两个量,关系到电枢绕组和励磁绕组的温升、功率因数和运行稳定性。

- 把不同负载下 *I* 和 *I_f* 的关系画成曲线 *I* = *f*(*I_f*), 称为 ▼形曲线 特性。
- V形曲线特性可通过 负载试验测得;也可 利用相量图求出。



151

(A)

第10章 同步发电机的并联运行

小 结

- ✓ 无限大电网对同步发电机的约束条件;独立运行 与并联运行时运行条件的差别。
- √ 并联合闸条件。
- ✓ 同步发电机的功率平衡方程式和转矩平衡方程式; 功率和转矩之间的关系;电磁功率的意义,电磁 转矩的性质。
- ✓ 同步发电机并联运行时有功功率和无功功率的调 节方法;有功功率调节对无功功率的影响。

152

第10章 同步发电机的并联运行

小结(续)

- ✓ 同步发电机(隐极、凸极)的功角特性。
- ✓ 同步发电机并联运行时励磁状态对无功功率(大小、性质)的影响。
- \checkmark 运用功率平衡方程式、功角特性和电动势相量图,分析有功功率、无功功率调节时有关物理量(P、Q、 $\cos \varphi$ 、I、 $I_{\rm f}$ 、 θ 等)的变化规律。

153

第10章 同步发电机的并联运行

小结(续)

✓ 主要概念

无限大电网

电磁功率、输入功率、输出功率、空载损耗 励磁电磁功率,凸极电磁功率

电磁转矩,空载转矩,输入转矩

功角,功角特性

励磁状态: 正常励磁、过励(磁)、欠励(磁)


154


第3篇 同步电机


第11章 同步电动机


▼ 学习目标

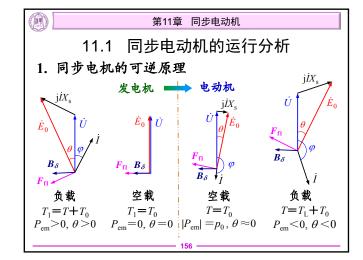
- ○理解同步电机的两种运行状态(发电机、电动机) 的可逆性
- 熟练掌握电动机惯例与发电机惯例的异同以及判断 同步电机运行状态的方法
- ○掌握同步电动机的功率、转矩平衡关系和功角特性
- ○理解同步电动机无功功率调节的原理、方法
- 了解同步电动机起动时存在的问题和起动方法




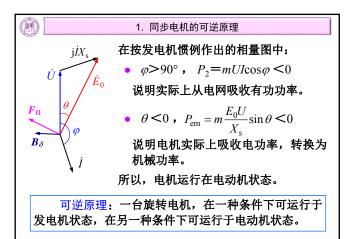


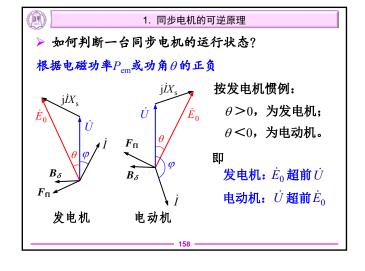

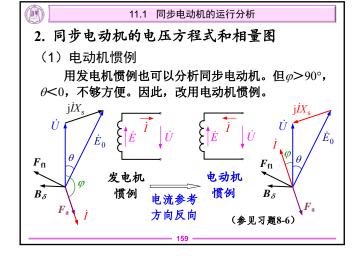

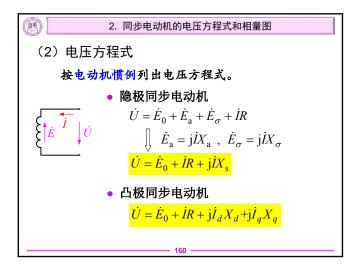

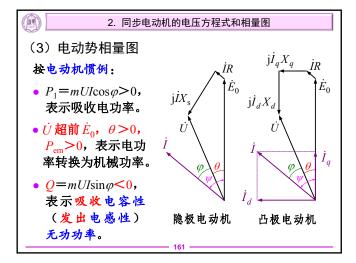


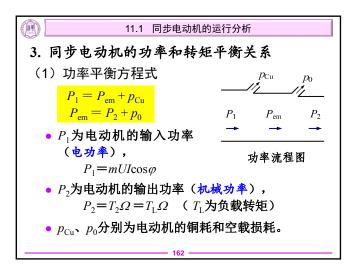

3. 同步电动机的功率和转矩平衡关系

(2) 转矩平衡方程式

以转矩的实际方向作为其参考方向,有

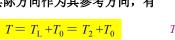

• T 为电磁转矩(拖动转矩), T₀为空载转矩,

$$T = \frac{P_{\rm em}}{\Omega}$$
 , $T_0 = \frac{p_0}{\Omega}$

• T₂为发电机的输出转矩,等于转轴上拖动的机械 负载转矩T₁,

$$T_2 = \frac{P_2}{\Omega} = T_L$$


- 163



11.1 同步电动机的运行分析

4. 同步电动机有功功率和无功功率的调节

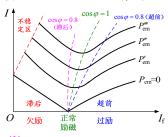- (1) 有功功率调节 —— 功角特性
 - 与同步发电机的类似(θ角正值的规定相反)。
 - 电动机的输出功率取决于机械负载(转矩)的大小。
- (2) 无功功率调节 —— V形曲线特性
- 功率因数可在一定 范围内调节,是同 步电动机的优点。



第11章 同步电动机

11.2 同步电动机的起动

1. 同步电动机存在起动问题

起动: 电动机从静止加速到稳定的工作转速的过程。

- 同步电动机电磁转矩依靠定、转子磁场相互作用而产生。只有在二者相对静止时,才能产生平均电磁转矩。
- 起动时,因转子有机 械惯性,作用在转子 上的电磁转矩是交变 的,平均值为零。故 同步电动机不能直接 起动。





- 165

(A)

11.2 同步电动机的起动

2. 同步电动机的起动方法

常用的起动方法

- 辅助电动机起动
 - 用异步电动机(容量为同步电动机的5%~15%) 将同步电动机拖动到接近同步转速,再用自同 步法将同步电动机投入电网。
 - 适用于同步电动机空载起动的场合。
- 变频起动
 - 采用变频电源,使频率从很低的值逐步升高到 额定频率。

2. 同步电动机的起动方法


166


2. 同步电动机的起动方法

■ 异步起动

- 现代同步电动机大多在转子上装设阻尼绕组,利用异步 电动机的起动方法来起动同步电动机。
- 起动时,励磁绕组(切忌开路)串联大小约为10R_f的电阻,将定子投入电网,按异步电动机起动。待转速升至接近同步转速 n₁时,再投入励磁。

异步起动 原理线路图

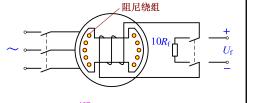

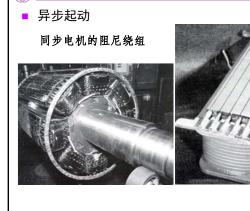

第11章 同步电动机

小 结

- ✓ 发电机惯例与电动机惯例的异同
 - 判断同步电机运行状态的方法; 功角的正负。
 - 同步电动机的电压方程式、电动势相量图。
 - 同步电动机的功率、转矩平衡关系。
 - 同步电动机的功角特性。
- ✓ 同步电动机的功率因数可在一定范围内调节。
- ✓ 同步电动机的起动问题; 常用的异步起动方法。
- ✓ 主要概念

输出转矩,负载转矩,起动

169

第3篇 同步电机

总结

- 1. 同步电机的参考方向规定,发电机惯例与电动机惯例,发电机与电动机状态的判别。
- 2. 空间矢量; 时空相矢量图的特点与应用。
- 3. 隐极同步发电机的电磁关系(饱和、不饱和时)。
- 4. 隐极同步发电机的时空相矢量图(饱和时); 隐极、 凸极同步发电机的电动势相量图(不饱和时)。 [会作图,会定性分析,会定量计算]

170

第3篇 同步电机

总结(续)

- 5. 同步发电机的运行特性。 [能从电磁关系的角度理解运行特性的变化规律]
- 6. 同步发电机并联运行条件。
- 7. 同步电机(发电机、电动机)的功率、转矩平衡关系; 功率与转矩的关系。
- 8. 同步发电机并联运行时有功功率的调节(功角特性)和无功功率的调节。[掌握并联运行方面的计算;能分析励磁、有功调节时电枢电流、功角、无功、功率因数等的变化]

171

第3篇 同步电机

总结(续)

- 9. 同步电机的电抗参数,影响电抗参数的因素,同步电抗不饱和值的求取方法。
- 10. 同步电机的额定值,标幺值。
- 11. 与以上内容相关的主要概念。

- 172